



Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák

1. előadás: Boole-algebra, logikai függvények

Előadó: Dr. Vörösházi Zsolt
voroshazi.zsolt@mik.uni-pannon.hu


Kapcsolódó jegyzet, segédanyag:

- Angol nyelvű könyv:
<http://www.virt.uni-pannon.hu> → Oktatás
→ Tantárgyak → Digitális Rendszerek és
Számítógép Architektúrák (nappali)
Bevezetés: Számítógép Generációk
(chapter01.pdf)
- Fóliák, óravázlatok .ppt (.pdf)
- Feltöltésük folyamatosan

További ajánlott irodalom

-  Dr. Holczinger, Dr. Göllei. Dr. Vörösházi:
Digitális Technika I. (TAMOP 4.1.2A - 2012) :
Digitalis technika I TAMOP
-  Dr. Holczinger, Dr. Göllei. Dr. Vörösházi:
Digitális Technika II. (TAMOP 4.1.2A - 2013) :
Digitalis technika II TAMOP

Boole-algebra

 

(1815-1864)

- Logikai operátorok algebrája
- George Boole: először mutatott hasonlóságot az általa vizsgált *logikai operátorok* és a már jól ismert *aritmetikai operátorok* között.
- HW tervezés alacsonyabb absztrakciós szintjén rendkívül fontos szerepe van.
(Specifikáció + egyszerűsítés)

Boole algebra elemei:

- 3 alapművelet: AND, OR, NOT
- Tulajdonságaik (AND, OR esetén):
 - Kommutatív: $A+B=B+A$, $A \cdot B=B \cdot A$
 - Asszociatív: $A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C$
 $A \cdot (B \cdot C)=(A \cdot B) \cdot C=A \cdot B \cdot C$
 - Disztributív: $A \cdot (B+C)=A \cdot B+A \cdot C$,
 $A+(B \cdot C)=(A+B) \cdot (A+C)$
- Operátor **precedencia** (csökkenő sorrendben):
 - NOT
 - AND
 - OR

átzárójelezhetőség!

Boole algebrai azonosságok!

$$1.) \bar{\bar{A}} = A$$

$$2.) A + 0 = A$$

$$3.) A + 1 = 1$$

$$4.) A + A = A$$

$$5.) A + \bar{A} = 1$$

NOT

$$6.) A \cdot 1 = A$$

$$7.) A \cdot 0 = 0$$

$$8.) A \cdot A = A$$

$$9.) A \cdot \bar{A} = 0$$

OR

AND

$$10.) A + A \cdot B = A$$

$$11.) A \cdot (A + B) = A$$

Elnyelési
tul.

$$12.) A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A$$

$$13.) (A + B) \cdot (A + \bar{B}) = A$$

$$14.) A + \bar{A} \cdot B = A + B^*$$

$$15.) A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$$

De-Morgan azonosságok:

$$16.) \overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$17.) \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

DUAL
ITÁS

Boole-algebrai azonosság igazolása igazságtáblával

■ Pl: De Morgan

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Dualitás elve

A	B	A·B	NOT (A·B)
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

A	B	NOT A	NOT B	NOT(A) + NOT(B)
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

■ Példa: egyszerűsítésre

$$\overline{A \cdot (B + C \cdot (\overline{B + \overline{A}}))} ? \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}}$$

Logikai hálózatok csoportosítása

Ismétlés: Ezek alapján kétféle hálózatot különböztetünk meg:


- **(K.H.) Kombinációs logikai hálózatról** beszélünk: ha a mindenkorai kimeneti kombinációk létrehozásához elég a *bemeneti kombinációk* pillanatnyi értéke.
- **(S.H.) Sorrendi (szekvenciális) logikai hálózatról** beszélünk: ha a mindenkorai kimeneti kombinációt, nemcsak a *pillanatnyi bemeneti kombináció*, hanem a *korábban fennállt bementi kombinációk* és azok *sorrendje* is befolyásolja. (Ezen *szekunder kombinációk* segítségével az ilyen hálózatok képessé válnak arra, hogy az ugyanolyan bemeneti kombinációkhöz **más-más kimeneti** kombinációt szolgáltassanak, attól függően, hogy a bemeneti kombináció fellépésekor, milyen értékű a szekunder kombináció)

Kombinációs vs. sorrendi hálózatok:

- Kombinációs hálózat:




- Sorrendi hálózat:

 


Egyváltozós logikai függvények:

■ Jelmásoló („buffer” - jel-erősítő):

be	ki
0	0
1	1

 

Nemzetközi
szabvány


 


Magyar
szabvány

■ Negálás - Inverter (NOT):

\bar{A}

be	ki
0	1
1	0

 
 


Kétváltozós logikai függvények:

- ÉS (AND):

$$A \cdot B$$



A	B	ki
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  

- VAGY (OR):

$$A + B$$



A	B	ki
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

  

- Antivalencia (XOR):

$$A \oplus B$$

A	B	ki
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  



Kétváltozós log.függv. (folyt.):

■ NEM-ÉS (NAND):

$$\overline{A \cdot B}$$

A	B	ki
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 
 
Univerzálisan teljes rendszert a NAND illetve NOR függvény alkot!



■ NEM-VAGY (NOR):

$$\overline{A + B}$$



A	B	ki
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

  





■ Ekvivalencia (NXOR):

$$A \odot B$$

A	B	ki
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  

Funkcionális teljesség: példák

    


**Funkcionálisan teljes
vagy univerzális
áramköri alapkapuk:**
Logikai hálózatok
esetén a CMOS NAND,
illetve NOR kapu.


(Aritmetikai egységek
esetén esetében ilyen
univerzális építőelem
az összeadó.)

Tri-State Buffer:

 - buszok esetén használatos: kommunikációs irány változhat
 - Driver: egyirányú kommunikációra
 - Transceiver: kétirányú kommunikációra
- 3 állapota lehet:
 - magas: ‘1’
 - alacsony: ‘0’ (normál TTL szintek)
 - nagy impedanciás állapot: ‘Z’ – minden tranzisztor zár



A	EN	OUT
0	1	0
1	1	1
X	0	Z

 

Smart áramkörök ☺

