

Név:


Neptun kód:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Σ
12	15	10	10	15	13	12	13	100

Elektromosságtan

Zárhelyi dolgozat, 2009 május 13.
munkaidő: 160 perc

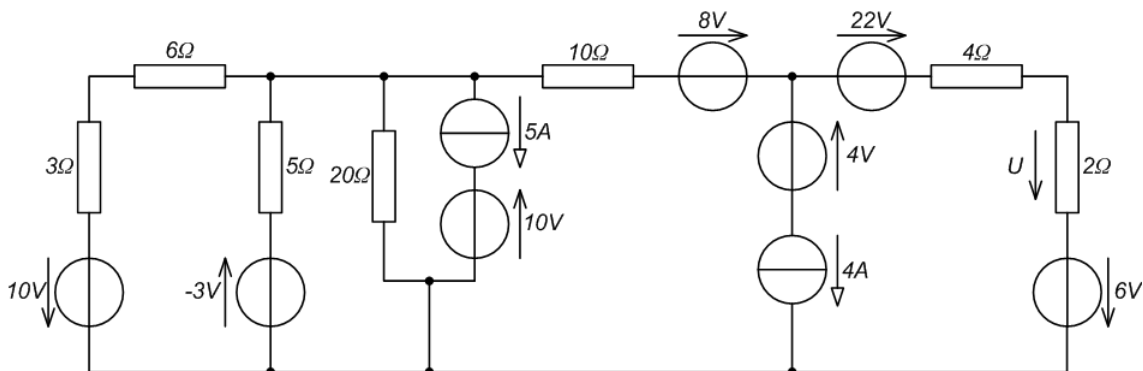
1. (12 pont) Határozza meg a 2Ω -os ellenállás U feszültségét az adott referenciában a szuperpozíció tétele segítségével!



Megoldás:


$$\begin{aligned}
 U &= 10V \frac{5 \times 20 \times (10+4+2)}{5 \times 20 \times (10+4+2) + 3+6} \cdot \frac{2}{10+4+2} + 3V \frac{(6+3) \times 20 \times (10+4+2)}{5+(6+3) \times 20 \times (10+4+2)} \cdot \frac{2}{10+4+2} - \\
 &\quad - 5A \frac{(3+6) \times 5 \times 20}{(3+6) \times 5 \times 20 + 4+2+10} \cdot 2\Omega - 8V \frac{2}{2+4+10+20 \times 5 \times (6+3)} - 4A \frac{(3+6) \times 5 \times 20 + 10}{(3+6) \times 5 \times 20 + 10+4+2} \cdot 2\Omega \\
 &\quad - 22V \frac{2}{2+4+10+20 \times 5 \times (6+3)} - 6V \frac{2}{2+4+10+20 \times 5 \times (6+3)} = \quad (6 \text{ pont}) \\
 &= 10 \cdot \frac{3.2}{3.2+3+6} \cdot \frac{2}{16} + 3 \cdot \frac{4.47}{5+4.47} \cdot \frac{2}{16} - 5 \cdot \frac{2.77}{2.77+16} \cdot 2 - 8 \cdot \frac{2}{2.77+16} - 4 \cdot \frac{2.77}{2.77+16} \cdot 2 - \\
 &\quad - 22 \cdot \frac{2}{16+2.77} - 6 \cdot \frac{2}{16+2.77} = \underline{\underline{-5.98V}} \quad (6 \text{ pont})
 \end{aligned}$$

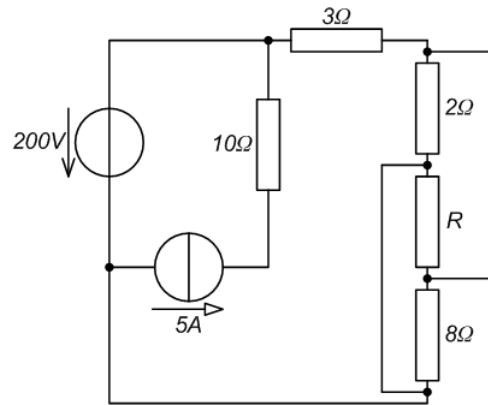2. (15 pont) Határozza meg R értékét úgy, hogy rajta a maximális teljesítmény 85%-a alakuljon hővé!



Megoldás:

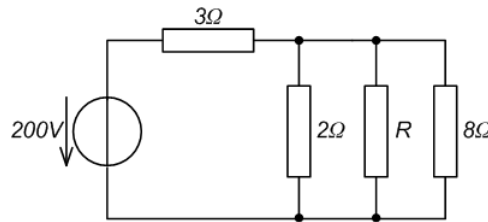Az 10Ω -os ellenállás és az áramforrás elhagyható, átrajzolva a hálózatot:



Az R -re vonatkozó helyettesítő feszültséggenerátor forrásfeszültsége

$$U_V = 200V \frac{2 \times 8}{3 + 2 \times 8} = 69.56V, \text{ a belső ellenállása pedig } R_b = 2 \times 8 \times 3 = 1.04\Omega. \quad (5 \text{ pont})$$


$$P_{max} = \frac{U_V^2}{4R_b} = 1163.12W \quad \Rightarrow \quad P = 0.85P_{max} = 988.65W$$

Másrészt

$$P = U_V^2 \frac{R}{(R + R_b)^2}, \quad \text{ebből: } P \cdot R^2 + (2R_b P - U_V^2) \cdot R + P \cdot R_b^2 = 0 \quad (5 \text{ pont})$$

A másodfokú egyenlet megoldásai: $R_1 = 2.35\Omega$, és $R_2 = 0.45\Omega$. (5 pont)

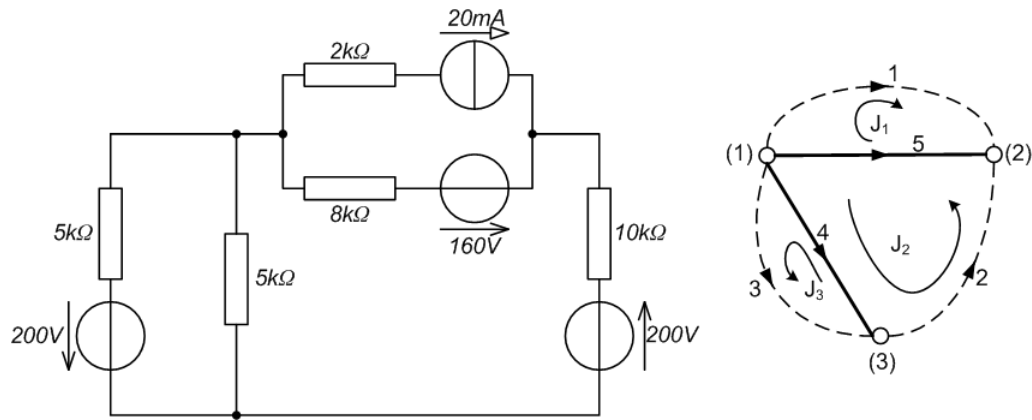3. (10 pont) A hurokáramok módszere alkalmazásával határozza meg az ágáramok előjeles értékét a gráfon jelölt referenciában!



Megoldás:


Három darab hurokegyenlet plusz egy:

$$\begin{aligned}
 I : \quad & J_1(2 + 8) + J_2(8) + J_3(0) = 160 - U_{20mA} \\
 II : \quad & J_1(8) + J_2(8 + 5 + 10) + J_3(-5) = -200 + 160 \\
 III : \quad & J_1(0) + J_2(-5) + J_3(5 + 5) = -200 \\
 & J_1 = 20 \quad (6 \text{ pont})
 \end{aligned}$$

Ebből $J_1 = 20 \text{ mA}$, $J_2 = -14.63 \text{ mA}$, $J_3 = -27.32 \text{ mA}$, $U_{20 \text{ mA}} = 77.07 \text{ V}$, és az ágáramok:

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{I_1}} &= J_1 = \underline{\underline{20 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_2}} &= J_2 = \underline{\underline{-14.63 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_3}} &= J_3 = \underline{\underline{-27.32 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_4}} &= J_2 - J_3 = \underline{\underline{12.69 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_5}} &= -J_1 - J_2 = \underline{\underline{-5.37 \text{ mA}}} \quad (4 \text{ pont})
 \end{aligned}$$

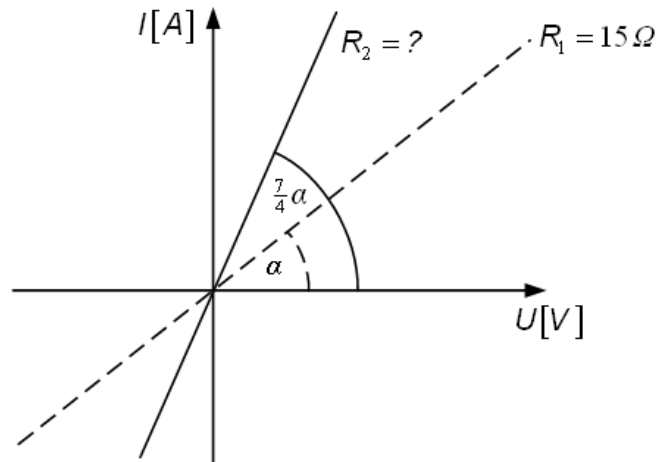4. (10 pont) Az ábrán két lineáris ellenállás karakterisztikája látható. Határozza meg R_2 értékét, ha az abszcissza tengelyen 2 cm 500 V-nak, az ordinátán 1.5 cm 32 A-nek felel meg!



Megoldás:

Az abszcisszán 1 *cm* 250 *V*-nak, az ordinátán 1 *cm* 21.33 *mA*-nek felel meg.

$$15 \, \Omega = \frac{U_{1 \, cm}}{I_{x \, cm}} = \frac{250}{I_{x \, cm}} \Rightarrow I_{x \, cm} = \frac{250 \, V}{15 \, \Omega} = 16.67 \, A$$


Ebből $x = 0.78 \, cm$, $\tan(\alpha) = \frac{I}{U} = 0.78$, valamint $\alpha = \arctan(0.78) = 38^\circ$ (5 pont)

$$\frac{7}{4}\alpha = 66.51^\circ \Rightarrow \tan(66.51^\circ) = \frac{x \, cm}{1 \, cm} \Rightarrow x = 2.3 \, cm$$

A nevezőben levő 1 *cm* 250 *V*-nak, a számlálóban levő 2.3 *cm* pedig $I = 2.3 \cdot 21.33 = 49.08 \, A$ -nek felel meg. Ebből az R_2 ellenállás értéke:

$$\underline{\underline{R_2}} = \frac{U}{I} = \frac{250 \, V}{49.08 \, A} = \underline{\underline{5.09 \, \Omega}} \quad (5 \text{ pont})$$

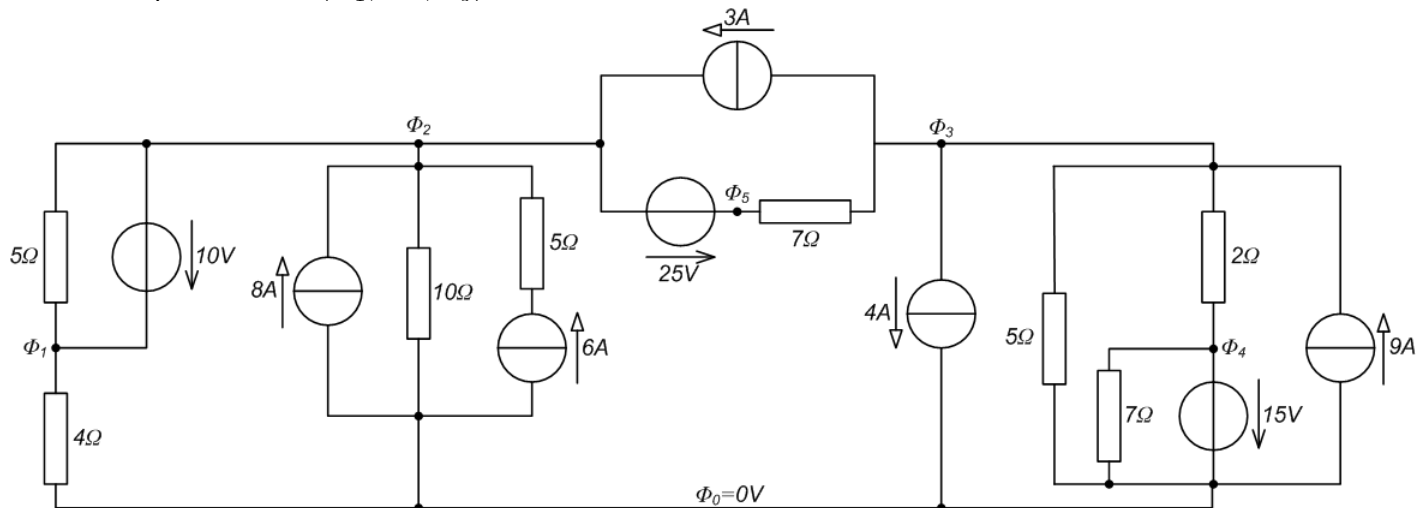5. (15 pont) A csomóponti potenciálok módszere alkalmazásával határozza meg a bejelölt potenciálok (Φ_1, \dots, Φ_5) értékét!



Megoldás:

A feszültségforrások áramai legyenek I_{10V} , I_{25V} , és I_{15V} . Felírható 5 csomóponti törvény és 3 további egyenlet a feszültségforrásokat tartalmazó ágakra:

$$\begin{aligned}
 I : \quad & \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{5} - I_{10V} + \frac{\Phi_1}{4} = 0 \\
 II : \quad & \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{5} + I_{10V} - 8 + \frac{\Phi_2}{10} - 6 + I_{25V} - 3 = 0 \\
 III : \quad & 3 + \frac{\Phi_3 - \Phi_5}{7} + 4 + \frac{\Phi_3}{5} + \frac{\Phi_3 - \Phi_4}{2} - 9 = 0 \\
 IV : \quad & \frac{\Phi_4 - \Phi_3}{2} + \frac{\Phi_4}{7} + I_{15V} = 0 \\
 V : \quad & -I_{25V} + \frac{\Phi_5 - \Phi_3}{7} = 0 \\
 & \Phi_1 = \Phi_2 - 10 \\
 & \Phi_5 = \Phi_2 - 25 \\
 & \Phi_4 = 15 \quad (5 \text{ pont})
 \end{aligned}$$


Φ_1 , Φ_4 és Φ_5 behelyettesíthető, ezután I -ből kifejezhető I_{10V} , és behelyettesíthető II -be, illetve V -ből kifejezhető I_{25V} és behelyettesíthető II -be. II és III egy kétismeretlenes egyenletrendszer (Φ_2, Φ_3)-ban. (5 pont)

Ebből:

$$\underline{\underline{\Phi_1 = 41.37V}}, \quad \underline{\underline{\Phi_2 = 51.37V}}, \quad \underline{\underline{\Phi_3 = 15.74V}}, \quad \underline{\underline{\Phi_4 = 15V}}, \quad \underline{\underline{\Phi_5 = 26.37V}}$$

(5 pont)

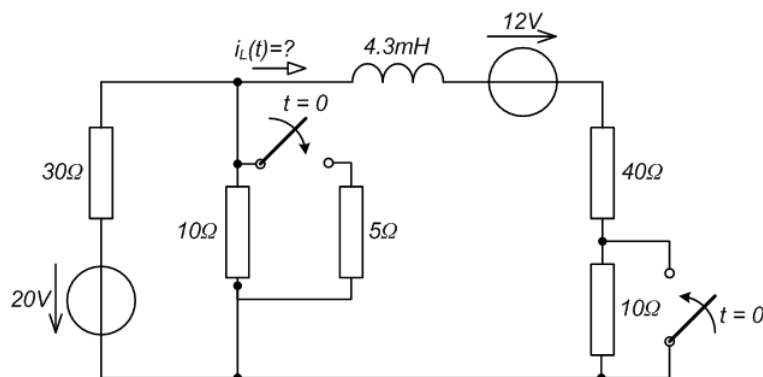6. (13 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ pillanatban zárjuk mindkét kapcsolót. Határozza meg a tekercs áramának időfüggvényét a $(0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

R_b , illetve T meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 30 \times 10 \times 5 + 40 = 43 \, \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 100 \mu s \quad (3 \text{ pont})$$

A tekercs áramának kezdeti/kiindulási értéke, illetve a $t \rightarrow \infty$ -ben felvett értéke:


$$\begin{aligned} i_L(-0) = i_L(+0) &= 20 \cdot \frac{10 \times (40+10)}{30+10 \times (40+10)} \cdot \frac{1}{40+10} - 12 \cdot \frac{1}{30 \times 10 + 40 + 10} = -122 \, mA \\ i_L(\infty) &= 20 \cdot \frac{10 \times 5 \times 40}{30+10 \times 5 \times 40} \cdot \frac{1}{40} - 12 \cdot \frac{1}{30 \times 10 \times 5 + 40} = -236 \, mA \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért $i_L(t)$ alakja $i_L(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$, $t \geq 0$.

$$\begin{aligned} i_L(0) &= A + B = -122 \, mA \\ i_L(\infty) &= B = -236 \, mA \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= 114 \, mA \\ B &= -236 \, mA \end{aligned}$$

$$\text{Tehát } \underline{\underline{i_L(t) = (114 \cdot e^{-\frac{t}{100 \mu s}} - 236) \, mA, \quad t \geq 0}} \quad (5 \text{ pont})$$

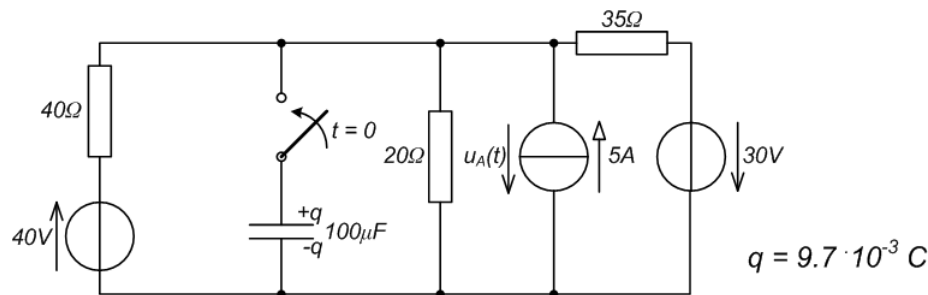7. (12 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ pillanatban zárjuk a kapcsolót. Határozza meg az áramforrás feszültségének időfüggvényét a $(0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

A töltésből kiszámolható a kondenzátor feszültsége:

$$u_C(\pm 0) = \frac{q}{C} = 97V$$

R_b , illetve T meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 40 \times 20 \times 35 = 9.65 \Omega, \quad T = C \cdot R_b = 965 \mu s \quad (4 \text{ pont})$$

Az áramforrás feszültségének kezdeti/kiindulási értéke, illetve a $t \rightarrow \infty$ -ben felvett értéke:

$$\begin{aligned} u_A(-0) &= -40 \cdot \frac{20 \times 35}{40 + 20 \times 35} + 30 \cdot \frac{20 \times 40}{35 + 20 \times 40} + 5 \cdot (35 \times 20 \times 40) = 46.89 V \\ u_A(+0) &= u_C(\pm 0) = 97 V \\ u_A(\infty) &= u_A(-0) = 46.89 V \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért $u_A(t)$ alakja $u_A(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B, \quad t \geq 0$.

$$\begin{aligned} u_A(+0) &= A + B = 97 V \\ u_A(\infty) &= B = 46.89 V \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= 50.11 V \\ B &= 46.89 V \end{aligned}$$

Tehát $u_A(t) = \underline{\underline{\left(50.11 \cdot e^{-\frac{t}{965 \mu s}} + 46.89 \right) V, \quad t \geq 0}} \quad (4 \text{ pont})$

8. (13 pont) Határozza meg az alábbi lineáris differenciálegyenletnek a kezdeti feltételt kielégítő megoldását!

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

A sajátértékek $\lambda_1 = -2$, és $\lambda_2 = -4$, (3 pont)

a sajátvektorok pedig

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ 1 \end{bmatrix} \quad \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5 \text{ pont})$$

A megoldás általános alakja:

$$\underline{x}(t) = c_1 \cdot \underline{v}_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot \underline{v}_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

A kezdeti feltételekből $c_1 = 7.5$ és $c_2 = -6.5$, azaz

$$\underline{\underline{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot e^{-2t} \\ 7.5 \cdot e^{-2t} - 6.5 \cdot e^{-4t} \end{bmatrix}}} \quad (5 \text{ pont})$$