

Név:


Neptun kód:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ

Elektromosságtan


Pótzárthelyi dolgozat, 2009. december 8.
munkaidő: 110 perc

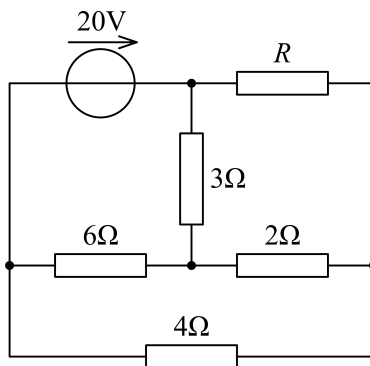1. (16 pont) Határozza meg a R értékét úgy, hogy rajta a maximális teljesítmény 50%-a alakuljon hővé! Mekkora ez a teljesítmény?



Megoldás:

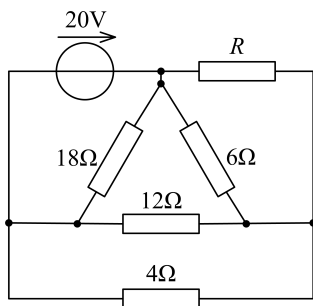Az R -re vonatkozó helyettesítő feszültséggenerátor belső ellenállását és forrásfeszültségét kell meghatározni, ehhez célszerű a belső csillag kapcsolást átalakítani:



$$R_b = 6 \times 4 \times 12 = 2 \Omega$$

$$U_V = -20V \frac{6}{6+12 \times 4} = -13.333 \text{ V}$$

Ezekből meghatározható a maximális teljesítmény:


$$P_{\max} = \frac{U_V^2}{4R_b} = 22.222 \text{ W},$$

aminek a fele $P = 11.111 \text{ W}$ (8 pont)

$$0.5 \frac{U_V^2}{4R_b} = U_V^2 \frac{R}{(R + R_b)^2} \Rightarrow \underline{\underline{R_{1,2} = 6 \pm 4\sqrt{2} \Omega \quad (R_1 \approx 11.65 \Omega, \quad R_2 \approx 0.34 \Omega)}}$$

(8 pont)

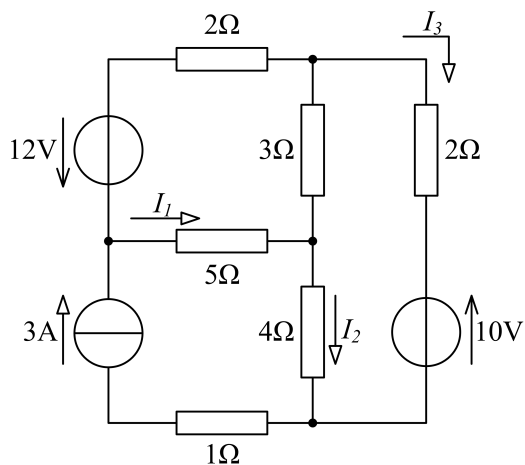2. (16 pont) A *csomóponti potenciálok módszere* alkalmazásával határozza meg a bejelölt I_1 , I_2 és I_3 áramok előjeles értékét!



Megoldás:

Három darab csomóponti egyenlet:



$$\begin{aligned} I : \quad & \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{5} - 3 + \frac{\Phi_1 - \Phi_3 + 12}{2} = 0 \\ II : \quad & \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{5} + \frac{\Phi_2}{4} + \frac{\Phi_2 - \Phi_3}{2} = 0 \\ III : \quad & \frac{\Phi_3 - \Phi_1 - 12}{2} + \frac{\Phi_3 - \Phi_2}{3} + \frac{\Phi_3 + 10}{2} = 0 \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Ebből $\Phi_1 = -6.938 \text{ V}$, $\Phi_2 = -2.864 \text{ V}$ és $\Phi_3 = -2.568 \text{ V}$. (6 pont)

A keresett áramok pedig:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{I_1}} &= \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{5} = \underline{\underline{-0.81 \text{ A}}} \\ \underline{\underline{I_2}} &= \frac{\Phi_2}{4} = \underline{\underline{-0.716 \text{ A}}} \\ \underline{\underline{I_3}} &= \frac{\Phi_3 + 10}{2} = \underline{\underline{3.716 \text{ A}}} \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

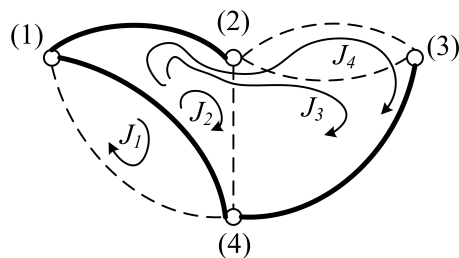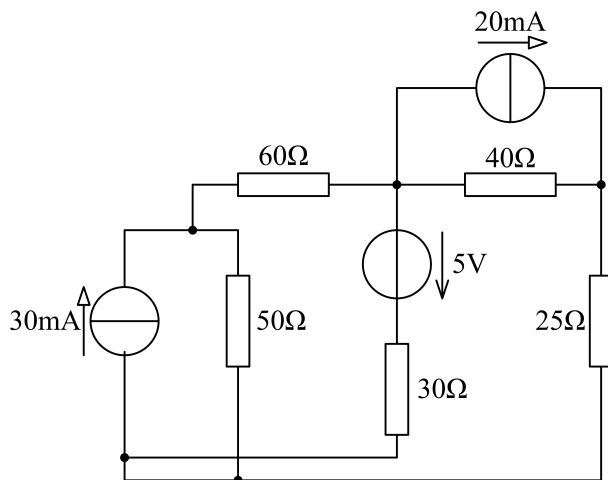3. (20 pont) A *hurokáramok módszere* alkalmazásával határozza meg a források teljesítményét fogyasztói referenciában!



Megoldás:

Négy darab hurokegyenlet plusz kettő:

$$\begin{aligned}
 I : \quad & J_1(50) + J_2(-50) + J_3(-50) + J_4(-50) = -U_{30mA} \\
 II : \quad & J_1(-50) + J_2(50 + 60 + 30) + J_3(50 + 60) + J_4(50 + 60) = -5 \\
 III : \quad & J_1(-50) + J_2(50 + 60) + J_3(50 + 60 + 40 + 25) + J_4(50 + 60 + 25) = 0 \\
 IV : \quad & J_1(-50) + J_2(50 + 60) + J_3(50 + 60 + 25) + J_4(50 + 60 + 25) = -U_{20mA} \\
 & J_1 = 0.03 \text{ A} \\
 & J_4 = 0.02 \text{ A}
 \end{aligned}$$

(7 pont)


$II. - III.$ -ből meghatározható J_2 és J_3 , ezután I -ből kiszámítható U_{30mA} , illetve IV -ből U_{20mA} : $J_2 = -69.8 \text{ mA}$, $J_3 = 37 \text{ mA}$, $U_{30mA} = -2.14 \text{ V}$, $U_{20mA} = 1.48 \text{ V}$. (10 pont)

A keresett teljesítmények:

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{P_{30mA}}} &= U_{30mA} \cdot J_1 = \underline{\underline{-64.2 \text{ mW}}} \\
 \underline{\underline{P_{20mA}}} &= U_{20mA} \cdot J_4 = \underline{\underline{29.6 \text{ mW}}} \\
 \underline{\underline{P_{5V}}} &= 5 \cdot J_2 = \underline{\underline{-349 \text{ mW}}}
 \end{aligned}$$

(3 pont)

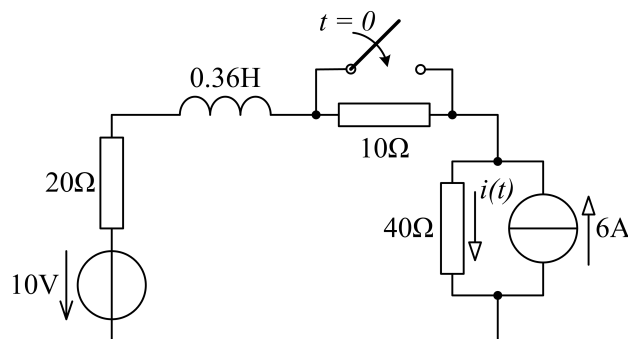4. (20 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ pillanatban zárjuk a kapcsolót. Határozza meg a $40\ \Omega$ -os ellenállás áramának időfüggvényét a $(0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

R_b , illetve T meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 40 + 20 = 60\ \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 6\ \text{ms} \quad (5\ \text{pont})$$

Az $i(t)$ áram $t = 0\pm$ -beli értéke, illetve a $t \rightarrow \infty$ -ben felvett értéke:

$$\begin{aligned} i(0-) &= 10 \cdot \frac{40}{20+10+40} \cdot \frac{1}{40} + 6 \cdot \frac{20+10}{20+10+40} = 2.71\ \text{A} \\ i_L(0\pm) &= 10 \cdot \frac{1}{20+10+40} - 6 \cdot \frac{40}{40+10+20} = -3.286\ \text{A} \\ i(0+) &= 6 + i_L(0\pm) = 2.71\ \text{A} \\ i(\infty) &= 10 \cdot \frac{1}{20+40} + 6 \cdot \frac{20}{20+40} = 2.166\ \text{A} \end{aligned} \quad (8\ \text{pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért $i(t)$ alakja $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B, \quad t \geq 0$.

$$\begin{aligned} i(0+) &= A + B = 2.71\ \text{A} \\ i(\infty) &= B = 2.166\ \text{A} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= 0.55\ \text{A} \\ B &= 2.166\ \text{A} \end{aligned}$$

Tehát $i(t) = \underline{\underline{(0.55 \cdot e^{-\frac{t}{6\text{ms}}} + 2.166)\ \text{A}, \quad t \geq 0}} \quad (7\ \text{pont})$

5. (14 pont) Határozza meg az alábbi lineáris differenciálegyenletnek a kezdeti feltételt kielégítő megoldását!

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

$\det(\lambda \cdot \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}) = 0$ -ből a sajátértékek $\lambda_1 = 1$ és $\lambda_2 = 3$, (4 pont)

$(\lambda \cdot \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}})\underline{v} = \underline{0}$ -ből a sajátvektorok pedig

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (6 \text{ pont})$$


A megoldás általános alakja:

$$\underline{x}(t) = c_1 \cdot \underline{v}_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot \underline{v}_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

A kezdeti feltételekből $c_1 = \frac{3}{2}$ és $c_2 = \frac{1}{2}$, azaz

$$\underline{\underline{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{3t} \\ \frac{3}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{3t} \end{bmatrix}}} \quad (4 \text{ pont})$$

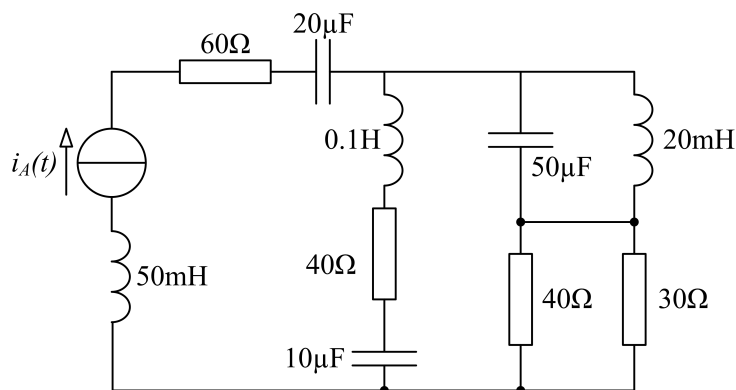6. (14 pont) Határozza meg az áramforrás feszültségének komplex effektív értékét!



$$i_A(t) = 100\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ A}$$

$$\omega = 10^3 \text{ rad/s}$$

Megoldás:

A forrásáram komplex effektív értéke

$$\bar{I}_A = 100e^{j\frac{\pi}{2}} \text{ A} \quad (4 \text{ pont})$$

A párhuzamosan kapcsolt $50\mu\text{F}$ -os kondenzátor és a 20mH -s tekercs szakadás, ezért ez a párhuzamos ág nem számít bele az eredő impedanciába

$$\bar{Z} = 60 - j50 + j100 + 40 - j100 + j50 = 100 \Omega \quad (6 \text{ pont})$$

Ebből a forrás feszültségének komplex effektív értéke

$$\underline{\underline{\bar{U}_A}} = \bar{I}_A \cdot \bar{Z} = 100e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot 100 = \underline{\underline{10e^{j\frac{\pi}{2}} \text{ kV}}} \quad (4 \text{ pont})$$