

Név: .....


Neptun kód: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	$\Sigma$
12	11	13	13	10	13	18	10	100

## Elektromosságtan


Vizsgázárthelyi dolgozat, 2009. június 3.  
munkaidő: 160 perc

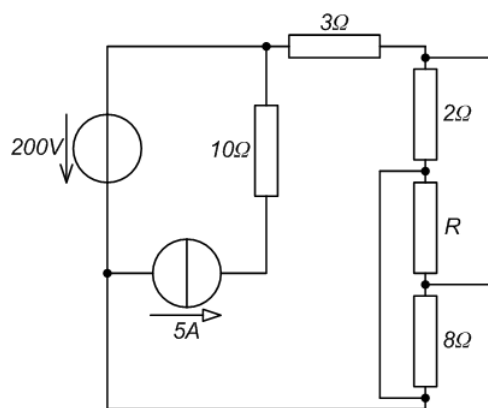1. (12 pont) Határozza meg  $R$  értékét úgy, hogy rajta a maximális teljesítmény 85%-a alakuljon hővé!



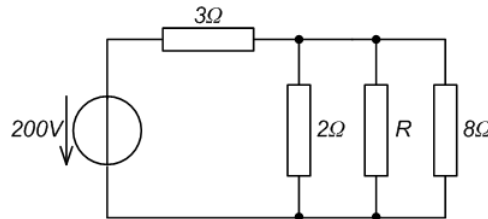**Megoldás:**

Az  $10\Omega$ -os ellenállás és az áramforrás elhagyható, átrajzolva a hálózatot:



Az  $R$ -re vonatkozó helyettesítő feszültséggenerátor forrásfeszültsége

$$U_V = 200V \frac{2 \times 8}{3 + 2 \times 8} = 69.56V, \text{ a belső ellenállása pedig } R_b = 2 \times 8 \times 3 = 1.04\Omega. \quad (5 \text{ pont})$$


$$P_{max} = \frac{U_V^2}{4R_b} = 1163.12W \quad \Rightarrow \quad P = 0.85P_{max} = 988.65W$$

Másrészt

$$P = U_V^2 \frac{R}{(R + R_b)^2}, \quad \text{ebből: } P \cdot R^2 + (2R_b P - U_V^2) \cdot R + P \cdot R_b^2 = 0 \quad (5 \text{ pont})$$

A másodfokú egyenlet megoldásai:  $R_1 = 2.35\Omega$ , és  $R_2 = 0.45\Omega$ . (5 pont)

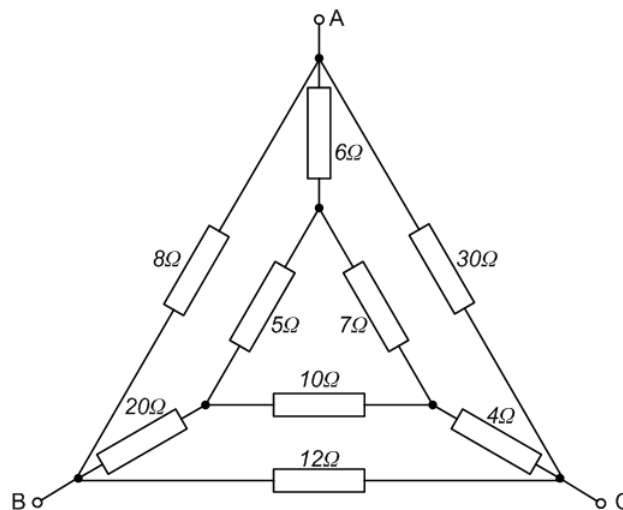2. (11 pont) Határozza meg az  $AB$ ,  $BC$ , és az  $AC$  kapcsok között mérhető  $R_{AB}$ ,  $R_{BC}$ , és  $R_{AC}$  ellenállások értékét!



**Megoldás:**

A belső háromszög átalakítása csillaggá:  $R_{\Delta} = 5 + 7 + 10 = 22 \, \Omega$

$$R_{20} = \frac{5 \cdot 10}{22} = 2.27 \, \Omega, \quad R_{30} = \frac{7 \cdot 10}{22} = 3.18 \, \Omega, \quad R_{10} = \frac{5 \cdot 7}{22} = 1.59 \, \Omega \quad (3 \text{ pont})$$


A kapott csillagot visszaalakítva háromszöggé:  $R_Y = 3.166 \, \Omega$

$$R_{12} = 53.4 \, \Omega, \quad R_{23} = 50.53 \, \Omega, \quad R_{13} = 17.22 \, \Omega \quad (3 \text{ pont})$$

Ebből a keresett ellenállások:

$$\begin{aligned} R_{AB} &= 6.96 \times (10.94 + 9.7) = \underline{\underline{5.203 \, \Omega}} \\ R_{AC} &= 10.94 \times (6.96 + 9.7) = \underline{\underline{6.602 \, \Omega}} \\ R_{BC} &= 9.7 \times (6.96 + 10.94) = \underline{\underline{6.289 \, \Omega}} \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

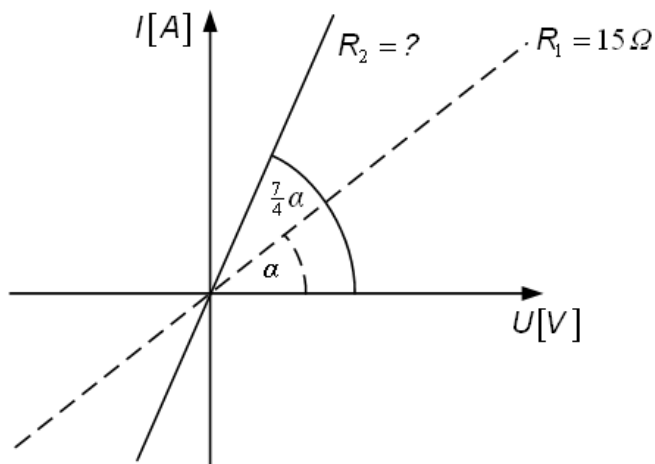3. (13 pont) Az ábrán két lineáris ellenállás karakterisztikája látható. Határozza meg  $R_2$  értékét, ha az abszcissa tengelyen 2 cm 500 V-nak, az ordinátán 1.5 cm 32 A-nek felel meg!



**Megoldás:**

Az abszcisszán  $1\text{ cm}$   $250\text{ V}$ -nak, az ordinátán  $1\text{ cm}$   $21.33\text{ mA}$ -nek felel meg.

$$15\ \Omega = \frac{U_{1\text{ cm}}}{I_{x\text{ cm}}} = \frac{250}{I_{x\text{ cm}}} \Rightarrow I_{x\text{ cm}} = \frac{250\text{ V}}{15\ \Omega} = 16.67\text{ A}$$


Ebből  $x = 0.78\text{ cm}$ ,  $\tan(\alpha) = \frac{I}{U} = 0.78$ , valamint  $\alpha = \arctan(0.78) = 38^\circ$  (5 pont)

$$\frac{7}{4}\alpha = 66.51^\circ \Rightarrow \tan(66.51^\circ) = \frac{x\text{ cm}}{1\text{ cm}} \Rightarrow x = 2.3\text{ cm}$$

A nevezőben levő  $1\text{ cm}$   $250\text{ V}$ -nak, a számlálóban levő  $2.3\text{ cm}$  pedig  $I = 2.3 \cdot 21.33 = 49.08\text{ A}$ -nek felel meg. Ebből az  $R_2$  ellenállás értéke:

$$\underline{\underline{R_2}} = \frac{U}{I} = \frac{250\text{ V}}{49.08\text{ A}} = \underline{\underline{5.09\ \Omega}} \quad (5\text{ pont})$$

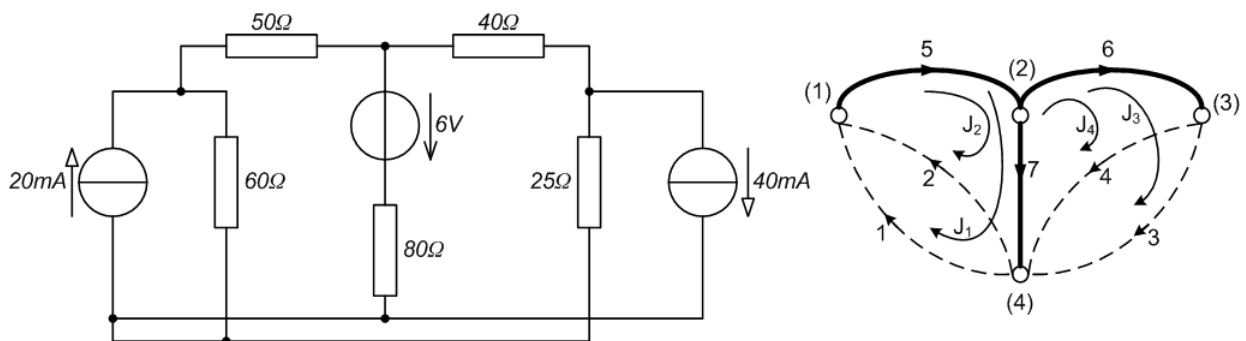4. (13 pont) A hurokáramok módszere alkalmazásával határozza meg az ágak áramok előjeles értékét a gráfon jelölt referenciában!



### Megoldás:

Négy darab hurokegyenlet plusz kettő:

$$I : \quad J_1(80 + 50) + J_2(80 + 50) + J_3(-80) + J_4(-80) = -6 + U_{20mA}$$

$$II : \quad J_1(80 + 50) + J_2(80 + 50 + 60) + J_3(-80) + J_4(-80) = -6$$

$$III : \quad J_1(-80) + J_2(-80) + J_3(80 + 40) + J_4(80 + 40) = 6 + U_{40mA}$$

$$IV : \quad J_1(-80) + J_2(-80) + J_3(80 + 40) + J_4((80 + 40) + 25) = 6$$

$$J_1 = 0.02$$

$$J_3 = 0.04 \quad (5 \text{ pont})$$

$J_1$  és  $J_3$  behelyettesíthető,  $II$  és  $IV$  egy kétismeretlenes egyenletrendszer ( $J_2, J_4$ )-ben.

Ebből  $J_1 = 20 \text{ mA}$ ,  $J_2 = -26 \text{ mA}$ ,  $J_3 = 40 \text{ mA}$ ,  $J_4 = 4.7 \text{ mA}$ , és az ágáramok:

(5 pont)

$$\underline{\underline{I_1}} = J_1 = \underline{\underline{20 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_2}} = J_2 = \underline{\underline{-26 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_3}} = J_3 = \underline{\underline{40 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_4}} = J_4 = \underline{\underline{4.7 \text{ mA}}}$$


$$\underline{\underline{I_5}} = J_1 + J_2 = \underline{\underline{-6 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_6}} = J_3 + J_4 = \underline{\underline{44.7 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_7}} = J_1 + J_2 - J_3 - J_4 = \underline{\underline{-50.7 \text{ mA}}}$$

(5 pont)

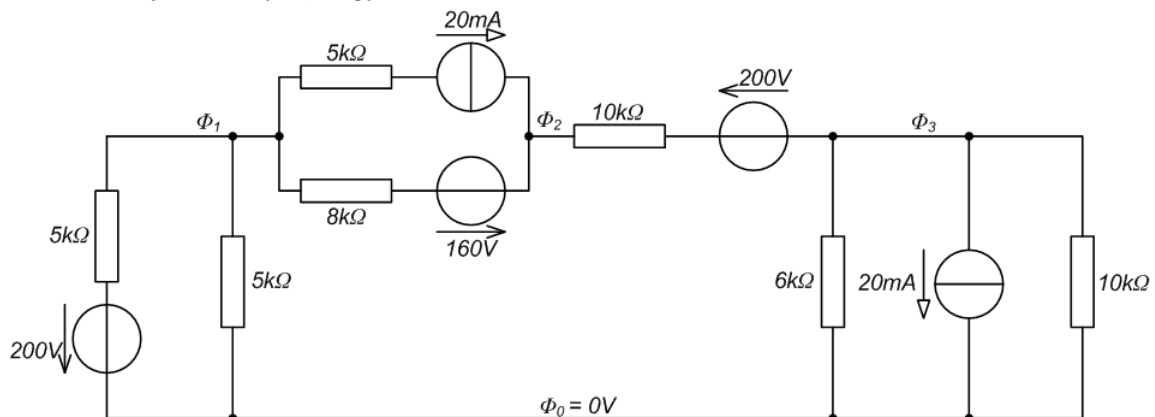5. (10 pont) A csomóponti potenciálok módszere alkalmazásával határozza meg a  $6 \text{ k}\Omega$ -os ellenállás teljesítményét, fogyasztói referenciában!



**Megoldás:**

Felírható 3 csomóponti törvény:

$$\begin{aligned}
 I : \quad & \frac{\Phi_1 - 200}{5000} + \frac{\Phi_1}{5000} + 20 \cdot 10^{-3} + \frac{\Phi_1 - \Phi_2 - 160}{8000} = 0 \\
 II : \quad & -20 \cdot 10^{-3} + \frac{\Phi_2 - \Phi_1 + 160}{8000} + \frac{\Phi_2 - \Phi_3 + 200}{10000} = 0 \\
 III : \quad & \frac{\Phi_3 - \Phi_2 - 200}{10000} + \frac{\Phi_3}{6000} + 20 \cdot 10^{-3} + \frac{\Phi_3}{10000} = 0
 \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$


Ebből a potenciálok értékei

$$\Phi_1 = 61.34 \text{ V}, \quad \Phi_2 = -62.37 \text{ V}, \quad \Phi_3 = -17.01 \text{ V}, \quad (4 \text{ pont})$$

Az ellenállás feszültsége  $U = \Phi_3 - \Phi_0 = -17.01 \text{ V}$ , a teljesítménye pedig

$$\underline{\underline{P = \frac{U^2}{R} = 48.16 \text{ mW}}} \quad (2 \text{ pont})$$

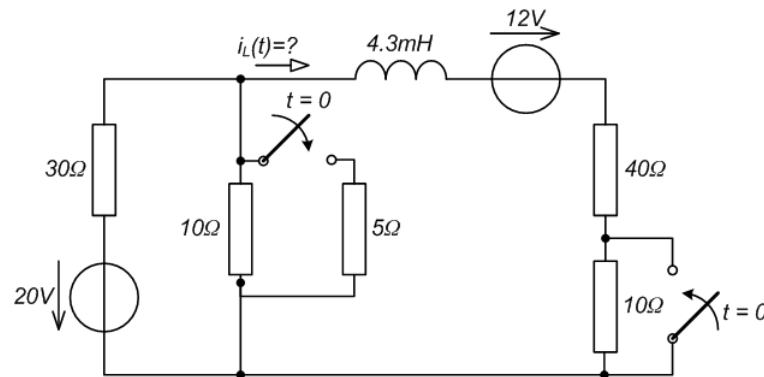6. (13 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a  $t = 0$  pillanatban zárjuk mindkét kapcsolót. Határozza meg a tekercs áramának időfüggvényét a  $(0, \infty)$  időintervallumon!



**Megoldás:**

$R_b$ , illetve  $T$  meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 30 \times 10 \times 5 + 40 = 43 \, \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 100 \mu s \quad (3 \text{ pont})$$

A tekercs áramának kezdeti/kiindulási értéke, illetve a  $t \rightarrow \infty$ -ben felvett értéke:


$$\begin{aligned} i_L(-0) = i_L(+0) &= 20 \cdot \frac{10 \times (40+10)}{30+10 \times (40+10)} \cdot \frac{1}{40+10} - 12 \cdot \frac{1}{30 \times 10 + 40 + 10} = -122 \, mA \\ i_L(\infty) &= 20 \cdot \frac{10 \times 5 \times 40}{30+10 \times 5 \times 40} \cdot \frac{1}{40} - 12 \cdot \frac{1}{30 \times 10 \times 5 + 40} = -236 \, mA \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért  $i_L(t)$  alakja  $i_L(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$ ,  $t \geq 0$ .

$$\begin{aligned} i_L(0) &= A + B = -122 \, mA \\ i_L(\infty) &= B = -236 \, mA \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= 114 \, mA \\ B &= -236 \, mA \end{aligned}$$

$$\text{Tehát } \underline{\underline{i_L(t) = (114 \cdot e^{-\frac{t}{100 \mu s}} - 236) \, mA, \quad t \geq 0}} \quad (5 \text{ pont})$$

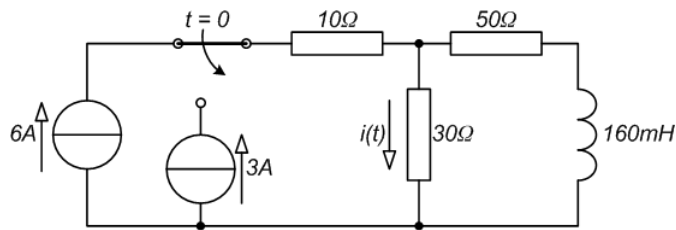7. (18 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a  $t = 0$  pillanatban átkapcsoljuk a kapcsolót. Határozza meg a  $30 \, \Omega$ -os ellenállás áramát és az ellenálláson a  $(0s, 1s)$  időintervallumon hővé alakuló energiát!



**Megoldás:** $R_b$ , illetve  $T$  meghatározása:

$$R_b = 50 + 30 = 80 \, \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 2 \, ms \quad (3 \text{ pont})$$

A tekercs és az ellenállás áramának értéke  $t = 0\pm$ -ban, illetve  $t \rightarrow \infty$ -ben:

$$\begin{aligned} i_L(\pm 0) &= 6 \cdot \frac{30}{30+50} = 2.25 \, A \\ i(-0) &= 6 - i_L(-0) = 3.75 \, A \\ i(+0) &= 3 - i_L(+0) = 0.75 \, A \\ i(\infty) &= 3 \cdot \frac{50}{30+50} = 1.875 \, A \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért  $i(t)$  alakja  $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$ ,  $t \geq 0$ .

$$\begin{aligned} i(+0) &= A + B = 0.75 \, A \\ i(\infty) &= B = 1.875 \, A \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= -1.125 \, A \\ B &= 1.875 \, A \end{aligned}$$

$$\text{Tehát } i(t) = \underline{\underline{\left(-1.125 \cdot e^{-\frac{t}{2ms}} + 1.875\right) A}}, \quad 0 \leq t \quad (4 \text{ pont})$$

Az ellenállás teljesítményének időfüggvénye:

$$\begin{aligned} p_{30\Omega}(t) &= 30 \cdot i^2(t) = 30 \cdot \left(1.125^2 e^{-\frac{t}{1ms}} - 2 \cdot 1.875 \cdot 1.125 \cdot e^{-\frac{t}{2ms}} + 1.875^2\right) \\ &= 37.96 e^{-1000t} - 126.56 e^{-500t} + 105.47 \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

Ebből az energia

$$\begin{aligned} W_{30\Omega} &= \int_0^1 p_{30\Omega}(t) dt = \\ &= 30 \cdot 1.125^2 \int_0^1 e^{-1000t} dt - 2 \cdot 1.875 \cdot 1.125 \cdot \int_0^1 e^{-500t} dt + 1.875^2 \int_0^1 dt = \\ &= \underline{\underline{105.46 \, J}} \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

8. (10 pont) Határozza meg az alábbi lineáris differenciálegyenletnek a kezdeti feltételt kielégítő megoldását!

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$



**Megoldás:**

A sajátértékek  $\lambda_1 = -2$ , és  $\lambda_2 = -4$ , (3 pont)

a sajátvektorok pedig

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ 1 \end{bmatrix} \quad \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5 \text{ pont})$$

A megoldás általános alakja:

$$\underline{x}(t) = c_1 \cdot \underline{v}_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot \underline{v}_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

A kezdeti feltételekből  $c_1 = 7.5$  és  $c_2 = -6.5$ , azaz

$$\underline{\underline{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot e^{-2t} \\ 7.5 \cdot e^{-2t} - 6.5 \cdot e^{-4t} \end{bmatrix}}} \quad (5 \text{ pont})$$