

Név:

Neptun kód:


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Σ
13	12	12	13	10	18	12	10	100

Elektromosságtan

Pót-pótzárthelyi dolgozat, 2009. május 27.

munkaidő: 160 perc

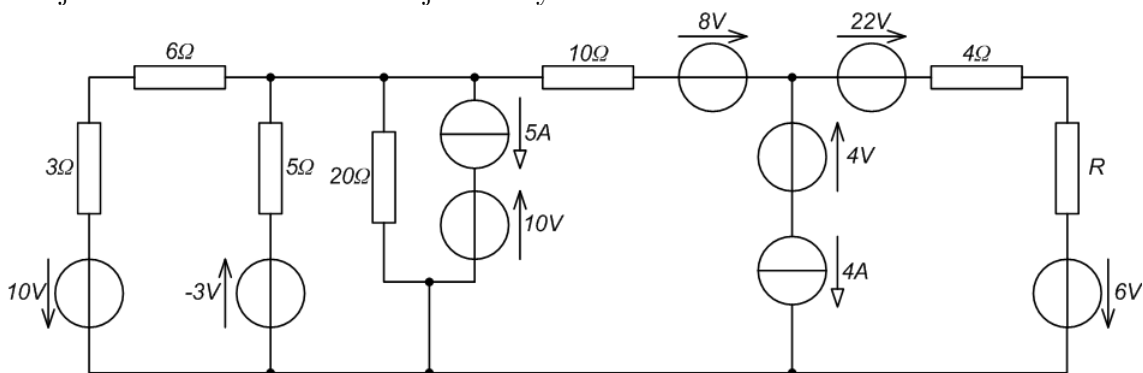1. (13 pont) Határozza meg R értékét úgy, hogy rajta a maximális teljesítmény 70%-a alakuljon hővé! Mekkora ez a teljesítmény?



Megoldás:

Az R -re vonatkozó helyettesítő feszültséggenerátor forrásfeszültsége

$$U_V = 10 \cdot \frac{5 \times 20}{5 \times 20 + 3 + 6} + 3 \cdot \frac{20 \times (3 + 6)}{20 \times (3 + 6) + 5} - 5 \cdot (20 \times 5 \times (6 + 3)) - 8 - 22 - 6 - 4 \cdot ((3 + 6) \times 5 \times 20 + 10) = -96.19 \text{ V}, \quad (3 \text{ pont})$$

a belső ellenállása pedig $R_b = 4 + 10 + 20 \times 5 \times (6 + 3) = 16.77 \Omega$. (2 pont)

$$P_{max} = \frac{U_V^2}{4R_b} = 137.93 \text{ W} \Rightarrow \underline{\underline{P = 0.7P_{max} = 96.55 \text{ W}}} \quad (3 \text{ pont})$$


Másrészt

$$P = U_V^2 \frac{R}{(R + R_b)^2}, \quad \text{ebből: } P \cdot R^2 + (2R_b P - U_V^2) \cdot R + P \cdot R_b^2 = 0$$

A másodfokú egyenlet megoldásai: $\underline{\underline{R_1 = 57.39 \Omega}}$, és $\underline{\underline{R_2 = 4.9 \Omega}}$. (5 pont)

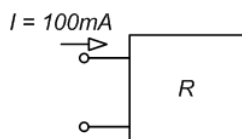2. (12 pont) Rajzolja fel az R bemeneti ellenállással adott kétpólust és határozza meg az R_9 -en folyó áram előjeles értékét, ha $I = 100 \text{ mA}$!


$$R = R_1 + R_2 \times [R_3 + R_4 \times (R_5 \times (R_6 + R_7) + R_8 \times (R_9 + R_{10} \times R_{11}))]$$



$$\begin{aligned} R_1 &= 10 \, \Omega, & R_2 &= 20 \, \Omega, & R_3 &= 10 \, \Omega, & R_4 &= 5 \, \Omega, \\ R_5 &= 2 \, \Omega, & R_6 &= 4 \, \Omega, & R_7 &= 3 \, \Omega, & R_8 &= 7 \, \Omega, \\ R_9 &= 3 \, \Omega, & R_{10} &= 10 \, \Omega, & R_{11} &= 5 \, \Omega \end{aligned}$$

Megoldás:

A hálózat egy lehetséges rajza:

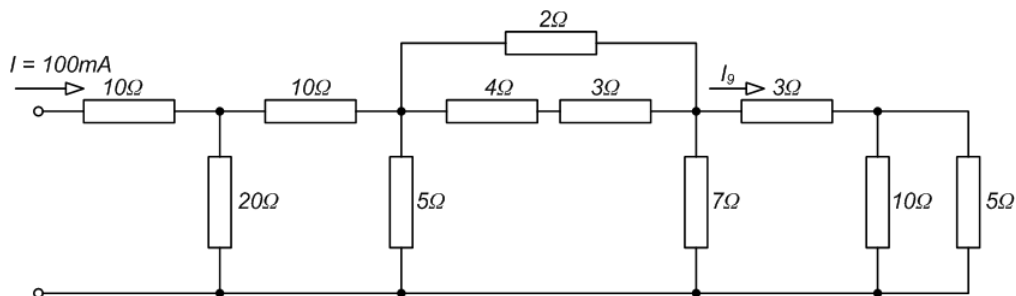


(6 pont)

Áramosztás egymás után három csomópontban:

$$\begin{aligned} I_9 &= 100 \cdot \frac{20}{20 + [(5 \times 10 + 3) \times 7 + 2 \times (4 + 3)] \times 5 + 10} \cdot \frac{5}{5 + [(5 \times 10 + 3) \times 7 + 2 \times (4 + 3)]} \cdot \frac{7}{7 + 3 + 10 \times 5} = \\ &= 100 \cdot 0.616 \cdot 0.506 \cdot 0.525 = \underline{\underline{16.36 \text{ mA}}} \end{aligned}$$

(6 pont)

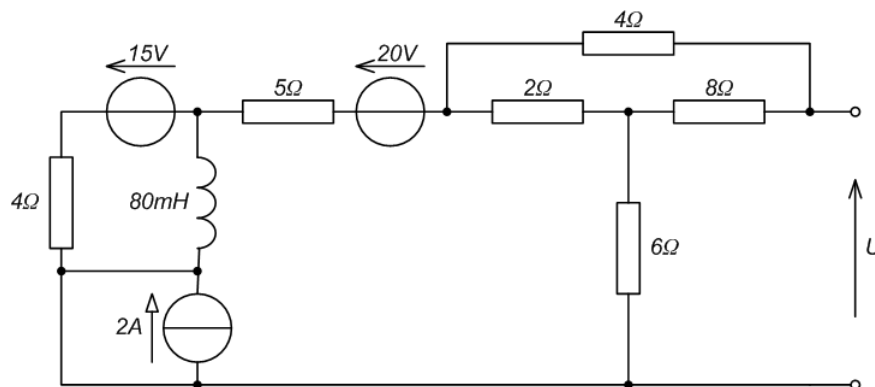3. (12 pont) Határozza meg az alábbi *egyenáramú* hálózatban az U feszültség előjeles értékét!



Megoldás:


A 15 V-os feszültségforrás, a 4 Ω-os ellenállás és a 2 A-os áramforrás elhagyható, a tekercs egyenáramú hálózatokban rövidzár. (6 pont)

Ezek után az U feszültség a 8 Ω-os és a 6 Ω-os ellenállások feszültségeinek összege:

$$U = -20 \cdot \frac{6}{6 + 5 + 2 \times (4 + 8)} - 20 \cdot \frac{2 \times (4 + 8)}{2 \times (4 + 8) + 5 + 6} \cdot \frac{8}{4 + 8} = \underline{\underline{-11.24 \text{ V}}}$$

(6 pont)

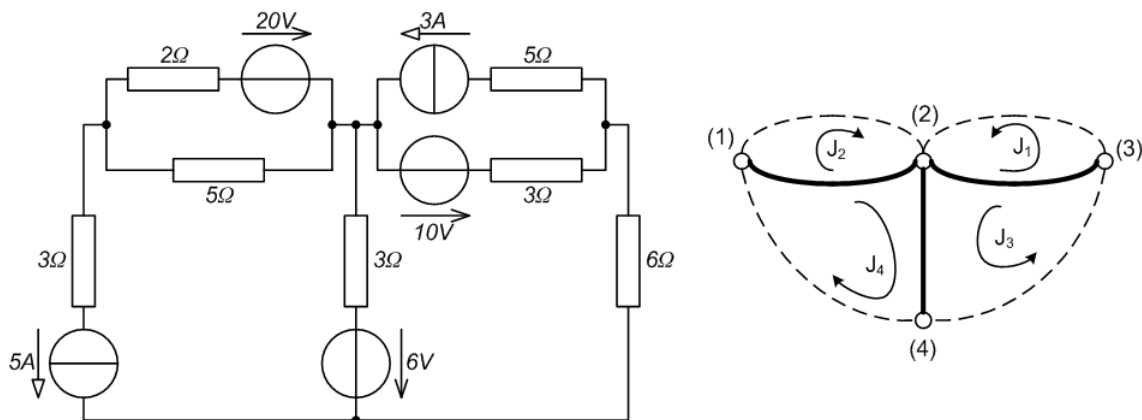4. (13 pont) A hurokáramok módszere alkalmazásával határozza meg a források teljesítményének előjeles értékét, fogyasztói referenciában!



Megoldás:

Négy darab hurokegyenlet plusz kettő:

$$\begin{aligned} I : \quad & J_1(3 + 5) + J_2(0) + J_3(-3) + J_4(0) = -10 + U_{3A} \\ II : \quad & J_1(0) + J_2(2 + 5) + J_3(0) + J_4(-5) = -20 \\ III : \quad & J_1(-3) + J_2(0) + J_3(3 + 3 + 6) + J_4(3) = 10 - 6 \\ IV : \quad & J_1(0) + J_2(-5) + J_3(3) + J_4((3 + 5 + 3)) = -6 + U_{5A} \\ & J_1 = 3 \\ & J_4 = -5 \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

J_1 és J_4 behelyettesíthető, II -ből kifejezhető J_2 , III -ból pedig J_3 . I -be helyettesítve J_3 -at kifejezhető U_{3A} , IV -be helyettesítve J_2 -t kifejezhető U_{5A} :


$$J_1 = 3 \text{ A}, \quad J_2 = -6.43 \text{ A}, \quad J_3 = 2.33 \text{ A}, \quad J_4 = -5 \text{ A}, \quad U_{3A} = 27 \text{ V}, \quad U_{5A} = -9.85 \text{ V},$$

(4 pont)

a források teljesítményei pedig:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{P_{5A}}} &= 5 \cdot U_{5A} = \underline{\underline{-49.28 \text{ W}}} \\ \underline{\underline{P_{20V}}} &= 20 \cdot J_2 = \underline{\underline{-128.6 \text{ W}}} \\ \underline{\underline{P_{6V}}} &= 6 \cdot (J_3 + J_4) = \underline{\underline{-16.02 \text{ W}}} \\ \underline{\underline{P_{3A}}} &= 3 \cdot U_{3A} = \underline{\underline{81.03 \text{ W}}} \\ \underline{\underline{P_{10V}}} &= 10 \cdot (J_1 - J_3) = \underline{\underline{6.7 \text{ W}}} \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

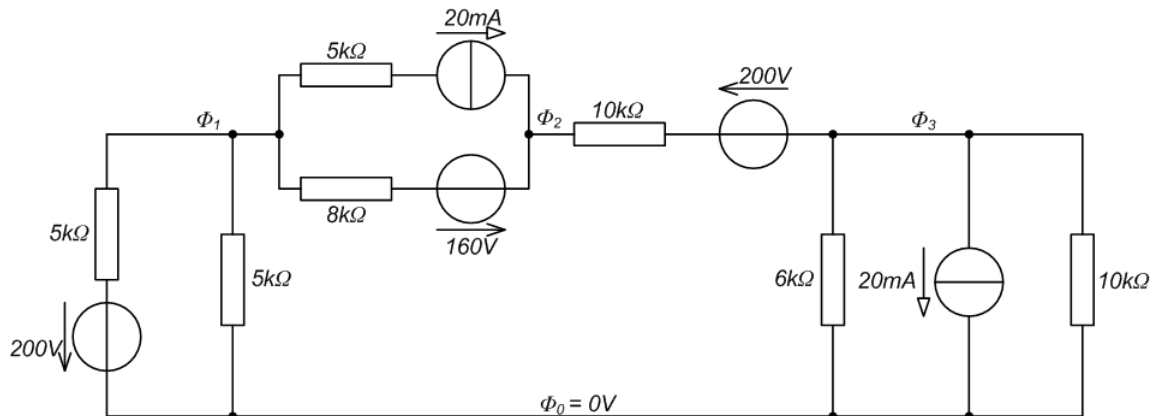5. (10 pont) A csomóponti potenciálok módszere alkalmazásával határozza meg a $6\text{ k}\Omega$ -os ellenállás teljesítményét, fogyasztói referenciában!



Megoldás:

Felírható 3 csomóponti törvény:

$$\begin{aligned} I : \quad & \frac{\Phi_1 - 200}{5000} + \frac{\Phi_1}{5000} + 20 \cdot 10^{-3} + \frac{\Phi_1 - \Phi_2 - 160}{8000} = 0 \\ II : \quad & -20 \cdot 10^{-3} + \frac{\Phi_2 - \Phi_1 + 160}{8000} + \frac{\Phi_2 - \Phi_3 + 200}{10000} = 0 \\ III : \quad & \frac{\Phi_3 - \Phi_2 - 200}{10000} + \frac{\Phi_3}{6000} + 20 \cdot 10^{-3} + \frac{\Phi_3}{10000} = 0 \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$


Ebből a potenciálok értékei

$$\Phi_1 = 61.34 \text{ V}, \quad \Phi_2 = -62.37 \text{ V}, \quad \Phi_3 = -17.01 \text{ V}, \quad (4 \text{ pont})$$

Az ellenállás feszültsége $U = \Phi_3 - \Phi_0 = -17.01 \text{ V}$, a teljesítménye pedig

$$\underline{\underline{P = \frac{U^2}{R} = 48.16 \text{ mW}}} \quad (2 \text{ pont})$$

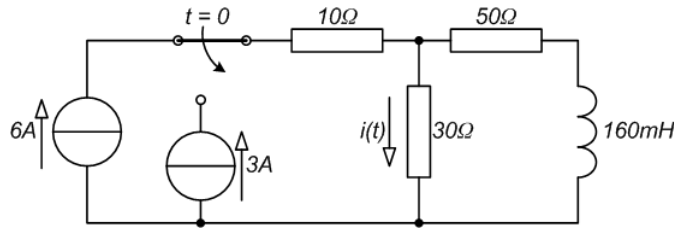6. (18 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ pillanatban átkapcsoljuk a kapcsolót. Határozza meg a $30\text{ }\Omega$ -os ellenállás áramát és az ellenálláson a $(0\text{s}, 1\text{s})$ időintervallumon hővé alakuló energiát!



Megoldás:

R_b , illetve T meghatározása:

$$R_b = 50 + 30 = 80 \, \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 2 \, ms \quad (3 \text{ pont})$$

A tekercs és az ellenállás áramának értéke $t = 0 \pm$ -ban, illetve $t \rightarrow \infty$ -ben:

$$\begin{aligned} i_L(\pm 0) &= 6 \cdot \frac{30}{30+50} = 2.25 \, A \\ i(-0) &= 6 - i_L(-0) = 3.75 \, A \\ i(+0) &= 3 - i_L(+0) = 0.75 \, A \\ i(\infty) &= 3 \cdot \frac{50}{30+50} = 1.875 \, A \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért $i(t)$ alakja $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$, $t \geq 0$.

$$\begin{aligned} i(+0) &= A + B = 0.75 \, A \\ i(\infty) &= B = 1.875 \, A \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= -1.125 \, A \\ B &= 1.875 \, A \end{aligned}$$

$$\text{Tehát } \underline{\underline{i(t) = \left(-1.125 \cdot e^{-\frac{t}{2ms}} + 1.875\right) A, \quad 0 \leq t}} \quad (4 \text{ pont})$$


Az ellenállás teljesítményének időfüggvénye:

$$\begin{aligned} p_{30\Omega}(t) &= 30 \cdot i^2(t) = 30 \cdot \left(1.125^2 e^{-\frac{t}{1ms}} - 2 \cdot 1.875 \cdot 1.125 \cdot e^{-\frac{t}{2ms}} + 1.875^2\right) \\ &= 37.96 e^{-1000t} - 126.56 e^{-500t} + 105.47 \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

Ebből az energia

$$\begin{aligned} W_{30\Omega} &= \int_0^1 p_{30\Omega}(t) dt = \\ &= 30 \cdot 1.125^2 \int_0^1 e^{-1000t} dt - 2 \cdot 1.875 \cdot 1.125 \cdot \int_0^1 e^{-500t} dt + 1.875^2 \int_0^1 dt = \\ &= \underline{\underline{105.46 \, J}} \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

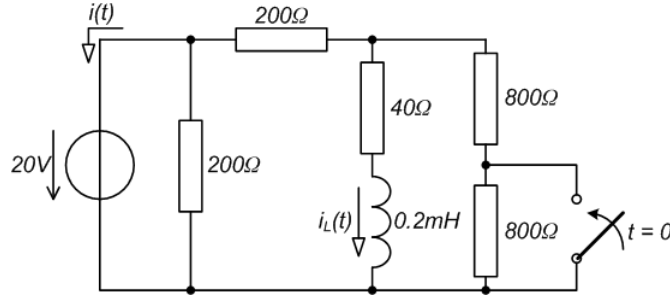7. (12 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ pillanatban zárjuk a kapcsolót. Határozza meg a feszültségforrás áramának időfüggvényét a $(0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

R_b , illetve T meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 40 + 800 \times 200 = 200 \, \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 1 \, \mu s \quad (3 \text{ pont})$$

A tekercs és az feszültségforrás áramának értéke $t = 0 \pm$ -ban, illetve $t \rightarrow \infty$ -ben:

$$\begin{aligned} i_L(\pm 0) &= 20 \cdot \frac{(800+800) \times 40}{(800+800) \times 40 + 200} \cdot \frac{1}{40} = 81.63 \, mA \\ i(0-) &= \frac{-20}{200 \times (200 + 40 \times (800 + 800))} = -183.67 \, mA \\ i(+0) &= \frac{-20}{200 \times (200 + 800)} - 81.63 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{800}{800 + 200} = -185.3 \, mA \\ i(\infty) &= \frac{-20}{200 \times (200 + 40 \times 800)} = -184 \, mA \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért $i(t)$ alakja $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$, $t \geq 0$.

$$\begin{aligned} i(+0) &= A + B = -185.3 \, mA \\ i(\infty) &= B = -184 \, mA \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= -1.3 \, mA \\ B &= -184 \, mA \end{aligned}$$

Tehát $i(t) = \underline{\underline{\left(-1.3 \cdot e^{-\frac{t}{1\mu s}} - 184\right) mA, \quad t \geq 0}}$ (4 pont)

8. (10 pont) Határozza meg az alábbi lineáris differenciálegyenletnek a kezdeti feltételt kielégítő megoldását!

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

$\det(\lambda \cdot \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}) = 0$ -ből a sajátértékek $\lambda_1 = 1$ és $\lambda_2 = 3$, (2 pont)

$(\lambda \cdot \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}})\underline{v} = \underline{0}$ -ből a sajátvektorok pedig

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (4 \text{ pont})$$

A megoldás általános alakja:

$$\underline{x}(t) = c_1 \cdot \underline{v}_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot \underline{v}_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

A kezdeti feltételekből $c_1 = \frac{3}{2}$ és $c_2 = \frac{1}{2}$, azaz

$$\underline{\underline{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{3t} \\ \frac{3}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{3t} \end{bmatrix}}} \quad (4 \text{ pont})$$