

Név:


Neptun kód:

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Σ |
| 10 | 12 | 10 | 15 | 11 | 15 | 14 | 13 | 100 |

Elektromosságtan

Pótzárthelyi dolgozat, 2009. május 20.
munkaidő: 160 perc

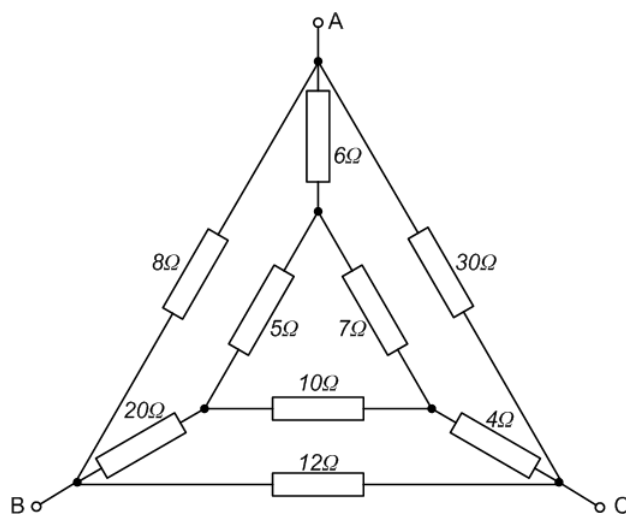1. (10 pont) Határozza meg az AB , BC , és az AC kapcsok között mérhető R_{AB} , R_{BC} , és R_{AC} ellenállások értékét!



Megoldás:

A belső háromszög átalakítása csillaggá: $R_{\Delta} = 5 + 7 + 10 = 22 \, \Omega$

$$R_{20} = \frac{5 \cdot 10}{22} = 2.27 \, \Omega, \quad R_{30} = \frac{7 \cdot 10}{22} = 3.18 \, \Omega, \quad R_{10} = \frac{5 \cdot 7}{22} = 1.59 \, \Omega \quad (3 \text{ pont})$$


A kapott csillagot visszaalakítva háromszöggé: $R_Y = 3.166 \, \Omega$

$$R_{12} = 53.4 \, \Omega, \quad R_{23} = 50.53 \, \Omega, \quad R_{13} = 17.22 \, \Omega \quad (3 \text{ pont})$$

Ebből a keresett ellenállások:


$$\begin{aligned} R_{AB} &= 6.96 \times (10.94 + 9.7) = \underline{\underline{5.203 \, \Omega}} \\ R_{AC} &= 10.94 \times (6.96 + 9.7) = \underline{\underline{6.602 \, \Omega}} \\ R_{BC} &= 9.7 \times (6.96 + 10.94) = \underline{\underline{6.289 \, \Omega}} \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

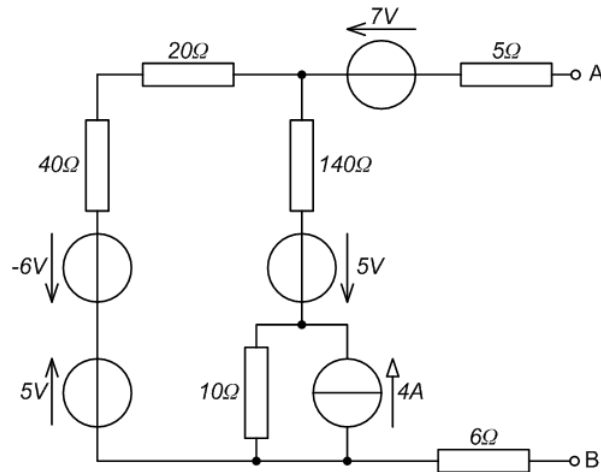2. (12 pont) Helyettesítse az ábrán látható AB kétpólust Norton-ekvivalenciával!



Megoldás:

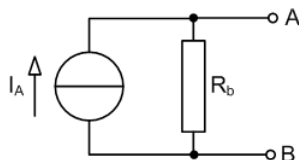Áramgenerátorral kell helyettesíteni. Ehhez a kétpólus belső ellenállására és a rövidzárási áramára van szükség.




$$R_b = 5 + (40 + 20) \times (140 + 10) + 6 = \underline{\underline{53.86 \, \Omega}} \quad (4 \text{ pont})$$

$$\begin{aligned} I_A &= (-6 - 5) \cdot \frac{(140+10) \times (5+6)}{(140+10) \times (5+6) + 20+40} \cdot \frac{1}{5+6} \\ &\quad + 5 \cdot \frac{(20+40) \times (5+6)}{(20+40) \times (5+6) + 140+10} \cdot \frac{1}{5+6} \\ &\quad + 4 \cdot \frac{10}{10+140+(20+40) \times (5+6)} \cdot \frac{20+40}{20+40+5+6} \\ &\quad + 7 \cdot \frac{1}{5+6+(20+40) \times (140+10)} = -0.146 + 0.0265 + 0.212 + 0.13 = \end{aligned}$$


$$= \underline{\underline{222.5 \, mA}} \quad (8 \text{ pont})$$

3. (10 pont) Határozza meg az I_1 áram és U_1 feszültség előjeles értékét!

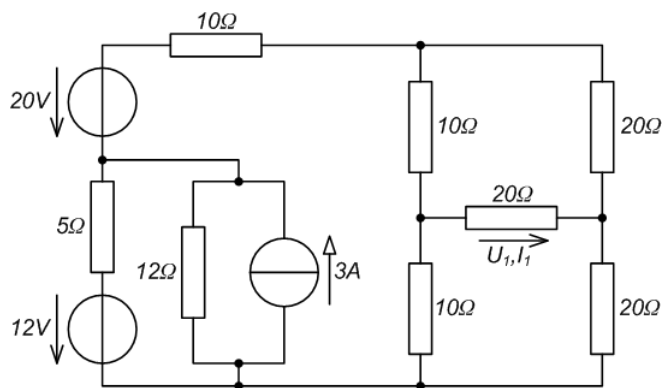**Megoldás:**

Mivel a hálózat jobb oldalán az ellenállások egy kiegyenlített hidat alkotnak ($10 \cdot 20 = 10 \cdot 20$), ezért $\underline{\underline{I_1 = 0 \, A}}$ és $\underline{\underline{U_1 = 0 \, V}}$. (10 pont)

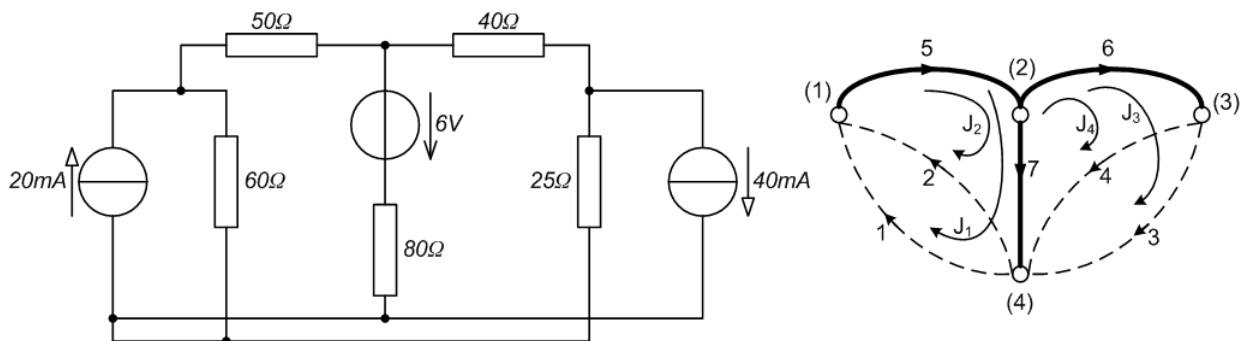4. (15 pont) A hurokáramok módszere alkalmazásával határozza meg az ágak áramok előjeles értékét a gráfon jelölt referenciában!



Megoldás:

Négy darab hurokegyenlet plusz kettő:

$$I : J_1(80 + 50) + J_2(80 + 50) + J_3(-80) + J_4(-80) = -6 + U_{20mA}$$

$$II : J_1(80 + 50) + J_2(80 + 50 + 60) + J_3(-80) + J_4(-80) = -6$$

$$III : J_1(-80) + J_2(-80) + J_3(80 + 40) + J_4(80 + 40) = 6 + U_{40mA}$$

$$IV : J_1(-80) + J_2(-80) + J_3(80 + 40) + J_4((80 + 40 + 25)) = 6$$

$$J_1 = 0.02$$

$$J_3 = 0.04 \quad (5 \text{ pont})$$

J_1 és J_3 behelyettesíthető, II és IV egy kétismeretlenes egyenletrendszer (J_2, J_4)-ben. Ebből $J_1 = 20 \text{ mA}$, $J_2 = -26 \text{ mA}$, $J_3 = 40 \text{ mA}$, $J_4 = 4.7 \text{ mA}$, és az ágak áramok:

(5 pont)

$$\underline{\underline{I_1}} = J_1 = \underline{\underline{20 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_2}} = J_2 = \underline{\underline{-26 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_3}} = J_3 = \underline{\underline{40 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_4}} = J_4 = \underline{\underline{4.7 \text{ mA}}}$$


$$\underline{\underline{I_5}} = J_1 + J_2 = \underline{\underline{-6 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_6}} = J_3 + J_4 = \underline{\underline{44.7 \text{ mA}}}$$

$$\underline{\underline{I_7}} = J_1 + J_2 - J_3 - J_4 = \underline{\underline{-50.7 \text{ mA}}}$$

(5 pont)

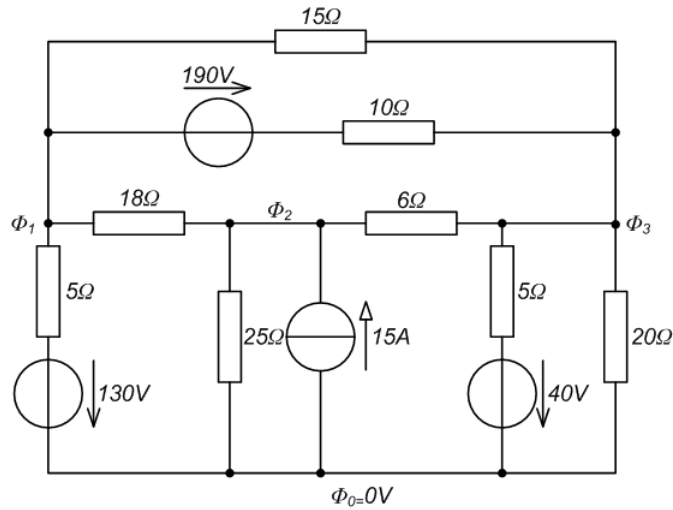5. (11 pont) A csomóponti potenciálok módszere alkalmazásával határozza meg az áramforrás teljesítményének előjeles értékét termelői referenciában!



Megoldás:

Felírható 3 csomóponti törvény:

$$\begin{aligned}
 I : \quad & \frac{\Phi_1 - 130}{5} + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{18} + \frac{\Phi_1 - \Phi_3 - 190}{10} + \frac{\Phi_1 - \Phi_3}{20} = 0 \\
 II : \quad & \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{18} + \frac{\Phi_2}{25} - 15 + \frac{\Phi_2 - \Phi_3}{6} = 0 \\
 III : \quad & \frac{\Phi_3 - \Phi_1}{20} + \frac{\Phi_3 - \Phi_1 + 190}{10} + \frac{\Phi_3 - \Phi_2}{6} + \frac{\Phi_3 - 40}{5} + \frac{\Phi_3}{20} = 0
 \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$


Ebből a potenciálok értékei

$$\Phi_1 = 146.33 \text{ V}, \quad \Phi_2 = 125.6 \text{ V}, \quad \Phi_3 = 58.83 \text{ V}, \quad (4 \text{ pont})$$

Az áramforrás feszültsége $U = \Phi_2 - \Phi_0 = 125.6 \text{ V}$, a teljesítménye pedig

$$\underline{\underline{P = U \cdot 15 = 1884 \text{ W}}} \quad (3 \text{ pont})$$

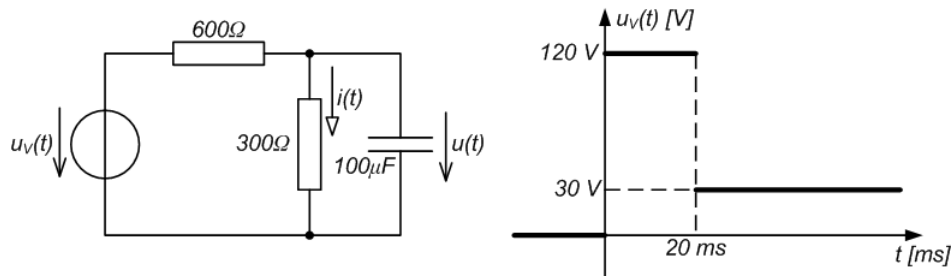6. (15 pont) Határozza meg a kondenzátor feszültségének időfüggvényét a $(0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

R_b , illetve T meghatározása:

$$R_b = 600 \times 300 = 200 \, \Omega, \quad T = C \cdot R_b = 20 \, ms \quad (2 \text{ pont})$$

A kondenzátor feszültségének értéke $t = 0 \pm$ -ban, illetve stacionárius értéke:

$$\begin{aligned} u(0-) = u(0+) &= 0 \, V \\ u_{STAC} &= 120 \cdot \frac{300}{300+600} = 40 \, V \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért $u(t)$ alakja $u(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$, $t \geq 0$.

$$\begin{aligned} u(0+) &= A + B = 0 \, V \\ u_{STAC} &= B = 40 \, V \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= -40 \, V \\ B &= 40 \, V \end{aligned}$$

$$\text{Tehát } u(t) = \left(-40 \cdot e^{-\frac{t}{20ms}} + 40 \right) V, \quad 0 \leq t \leq 20 \, ms \quad (2 \text{ pont})$$

A kondenzátor feszültségének értéke $t = 20 \, ms \pm$ -ban, illetve $t \rightarrow \infty$ -ben:

$$\begin{aligned} u(20ms-) = u(20ms+) &= 25.28 \, V \\ u(\infty) &= 30 \cdot \frac{300}{300+600} = 10 \, V \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

$u(t)$ alakja most $u(t) = A \cdot e^{-\frac{t-20ms}{T}} + B$, $20 \, ms \leq t < \infty$.


$$\begin{aligned} u(20ms+) &= A + B = 25.28 \, V \\ u(\infty) &= B = 10 \, V \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= 15.28 \, V \\ B &= 10 \, V \end{aligned} \quad (2 \text{ pont})$$

Összegezve:

$$\underline{\underline{u(t) = \begin{cases} \left(-40 \cdot e^{-\frac{t}{20ms}} + 40 \right) V, & 0 \leq t \leq 20 \, ms \\ \left(15.28 \cdot e^{-\frac{t-20ms}{20ms}} + 10 \right) V, & 20 \, ms \leq t < \infty \end{cases}, \quad \underline{\underline{i(t) = \frac{u(t)}{300 \, \Omega}}}} \quad (3 \text{ pont})$$

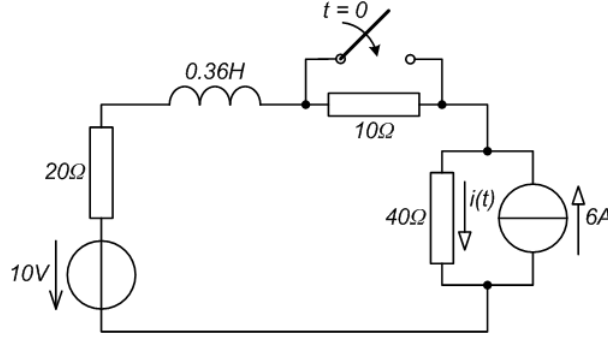7. (14 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$

pillanatban zárjuk a kapcsolót. Határozza meg a $40\ \Omega$ -s ellenállás áramának időfüggvényét a $(0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

R_b , illetve T meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 40 + 20 = 60\ \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 6\ ms \quad (4\ pont)$$

Az i áram $t = 0\pm$ -beli értéke, illetve a $t \rightarrow \infty$ -ben felvett értéke:

$$\begin{aligned} i(0-) &= 10 \cdot \frac{40}{20+10+40} \cdot \frac{1}{40} + 6 \cdot \frac{20+10}{20+10+40} = 2.71\ A \\ i_L(0-) &= 10 \cdot \frac{1}{20+10+40} - 6 \cdot \frac{40}{40+10+20} = -3.286\ A \\ i(+0) &= 6 + i_L(0\pm) = 2.71\ A \\ i(\infty) &= 10 \cdot \frac{1}{20+40} + 6 \cdot \frac{20}{20+40} = 2.166\ A \end{aligned} \quad (6\ pont)$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért $i(t)$ alakja $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$, $t \geq 0$.

$$\begin{aligned} i(+0) &= A + B = 2.71\ A \\ i(\infty) &= B = 2.166\ A \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= 0.55\ A \\ B &= 2.166\ A \end{aligned}$$

Tehát $\underline{\underline{i(t) = (0.55 \cdot e^{-\frac{t}{6ms}} + 2.166) A, \quad t \geq 0}} \quad (4\ pont)$

8. (13 pont) Határozza meg az alábbi lineáris differenciálegyenletnek a kezdeti feltételt kielégítő megoldását!

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Megoldás:

$\det(\lambda \cdot \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}) = 0$ -ből a sajátértékek $\lambda_1 = 0$, és $\lambda_2 = 2$, (3 pont)

$(\lambda \cdot \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}})\underline{v} = \underline{0}$ -ből a sajátvektorok pedig

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad (5 \text{ pont})$$

A megoldás általános alakja:

$$\underline{x}(t) = c_1 \cdot \underline{v}_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot \underline{v}_2 \cdot e^{\lambda_2 t}$$

A kezdeti feltételekből $c_1 = 1$ és $c_2 = 0$, azaz

$$\underline{\underline{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}} \quad (5 \text{ pont})$$