

Név:


Neptun kód:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Σ
12	13	10	15	17	10	11	12	100

Elektromosságtan

Vizsgázárthelyi dolgozat, 2009. december 16.
munkaidő: 160 perc

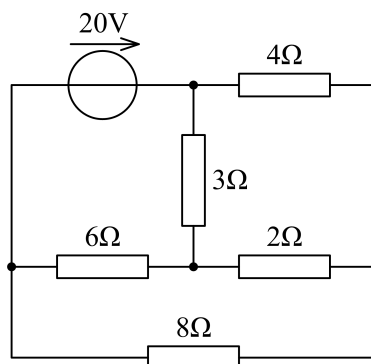
1. (12 pont) Határozza meg a $2\ \Omega$ -os ellenállás teljesítményének előjeles értékét fogyasztói referenciában!



Megoldás:

Mivel a $6, 8, 4, 3\ \Omega$ -os ellenállások kiegyenlített Wheatstone-hidat alkotnak, a $2\ \Omega$ -os ellenállás árama $0\ \text{A}$, a teljesítménye pedig $0\ \text{W}$ (12 pont)

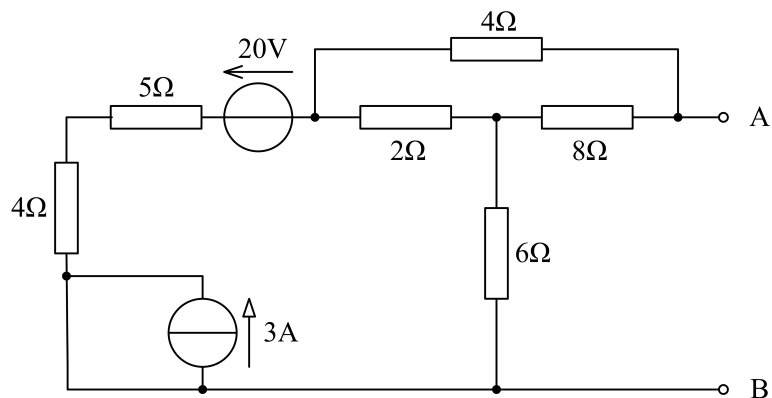
2. (13 pont) Határozza meg az alábbi hálózat A-B pólusokra vonatkozó Thévenin-ekvivalensét!



Megoldás:

A feladat az A-B pólusok közti feszültséggenerátor belső ellenállásának, illetve üresjárási feszültségének meghatározása.

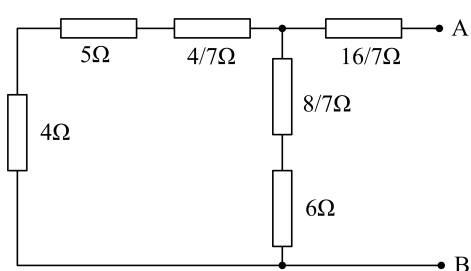Az R_b belső ellenálláshoz a 2, 4, 8 Ω -os ellenállásokból álló háromszöget célszerű átalakítani csillaggá: (4 pont)




$$\underline{\underline{R_b}} = \frac{16}{7} + \left(\frac{8}{7} + 6\right) \times \left(\frac{4}{7} + 5 + 4\right) = \underline{\underline{6.376 \Omega}}$$

Az üresjárási feszültség pedig a $\frac{8}{7} \Omega$ -os és a

6 Ω -os ellenállások soros eredőjén eső feszültség:

$$\underline{\underline{U_V}} = 20 \cdot \frac{\frac{8}{7} + 6}{\frac{8}{7} + 6 + 4 + 5 + \frac{4}{7}} = \underline{\underline{8.547 \text{ V}}} \quad (4+5 \text{ pont})$$

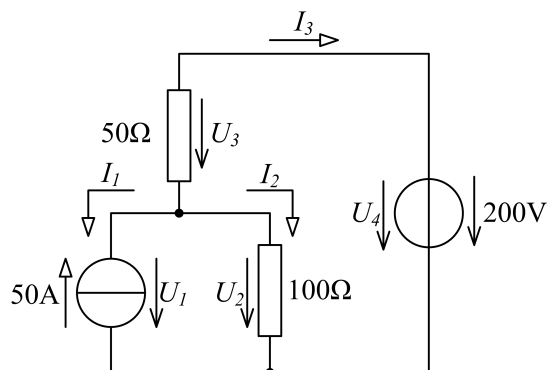3. (10 pont) A *csomóponti potenciálok módszere* alkalmazásával határozza meg a hálózat bejelölt ágfeszültségeit és ágáramait!



Megoldás:

Egy darab csomóponti egyenlet:



$$I : -50 + \frac{\Phi_1}{100} + \frac{\Phi_1 - 200}{50} = 0 \quad (3 \text{ pont})$$

$$\text{Ebből } \Phi_1 = 1800 \text{ V.} \quad (3 \text{ pont})$$

A keresett ágáramok és ágfeszültségek pedig:

$$\begin{array}{llll} \underline{\underline{I_1}} & = & \underline{\underline{-50 \text{ A}}} & \underline{\underline{U_1}} = \Phi_1 = \underline{\underline{1800 \text{ V}}} \\ \underline{\underline{I_2}} & = & \underline{\underline{\frac{\Phi_1}{100} = 18 \text{ A}}} & \underline{\underline{U_2}} = \Phi_1 = \underline{\underline{1800 \text{ V}}} \\ \underline{\underline{I_3}} & = & \underline{\underline{\frac{\Phi_1 - 200}{50} = 32 \text{ A}}} & \underline{\underline{U_3}} = -(\Phi_1 - 200) = \underline{\underline{-1600 \text{ V}}} \\ & & & \underline{\underline{U_4}} = \underline{\underline{200 \text{ V}}} \quad (4 \text{ pont}) \end{array}$$

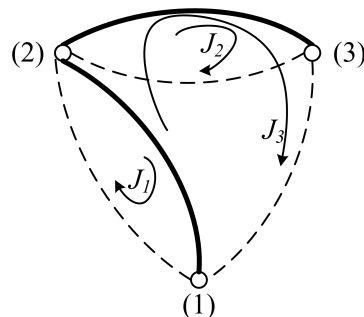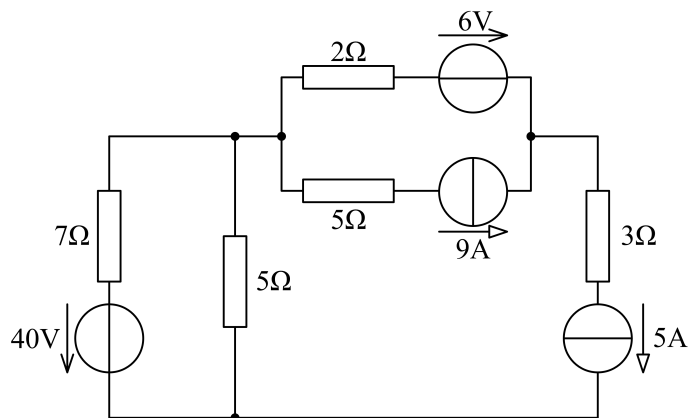4. (15 pont) A *hurokáramok módszere* alkalmazásával határozza meg a $7\ \Omega$ -os és a $2\ \Omega$ -os ellenállások teljesítményének előjeles értékét fogyasztói referenciában!



Megoldás:

Három darab hurokegyenlet plusz kettő:


$$\begin{aligned} I : \quad & J_1(5 + 7) + J_2(0) + J_3(-5) = 40 \\ II : \quad & J_1(0) + J_2(2 + 5) + J_3(2) = U_{9A} - 6 \\ III : \quad & J_1(-5) + J_2(2) + J_3(5 + 2 + 3) = -U_{5A} - 6 \\ & J_2 = -9\text{ A} \\ & J_3 = 5\text{ A} \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Ebből $J_1 = 5.416\text{ A}$, $J_2 = -9\text{ A}$, $J_3 = -5\text{ A}$, $U_{9A} = -47\text{ V}$, $U_{5A} = -10.92\text{ V}$.
(6 pont)

A keresett teljesítmények pedig:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{P_{7\Omega}}} &= J_1^2 \cdot 7 = \underline{\underline{205.38\text{ W}}} \\ \underline{\underline{P_{2\Omega}}} &= (J_2 + J_3)^2 \cdot 2 = \underline{\underline{32\text{ W}}} \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

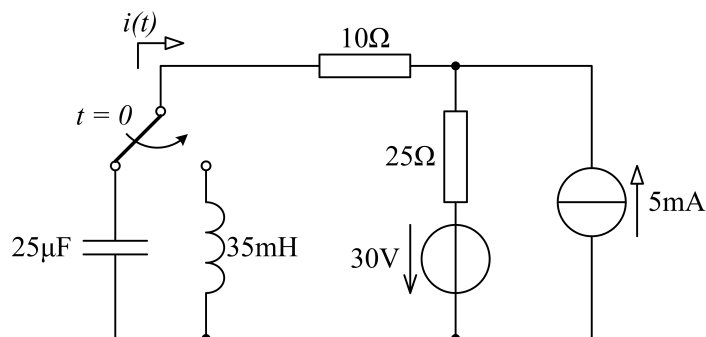5. (17 pont) Hálózatunkban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ időpillanatban átkapcsoljuk a kapcsolót. Határozza meg az $i(t)$ áram időfüggvényét a $[0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

Egytárolás a hálózat (!), tehát a megoldás $i(t) = A + Be^{-\frac{t}{T}}$ alakú.


$$R_b = 10 + 25 = 35 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad T = \frac{L}{R_b} = 10^{-3} \, \text{s} \quad (5 \text{ pont})$$

Az $i(t)$ áram megegyezik a tekercs áramával, ha $t \geq 0$, tehát


$$\left. \begin{aligned} i(0-) &= i(0+) = 0 \, \text{A} & &= A + B \\ i(\infty) &= \frac{-30}{25+10} - 5 \cdot 10^{-3} \frac{25}{25+10} = -860.7 \, \text{mA} & &= A \end{aligned} \right\} \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= -860.7 \\ B &= 860.7 \end{aligned} \quad (8 \text{ pont})$$

Visszahelyettesítve:
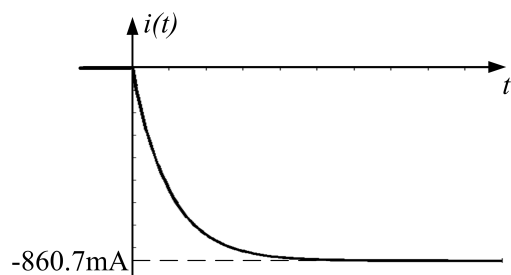
$$\underline{\underline{i(t) = -860.7 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{1\text{ms}}}\right) \text{ mA}, \quad t \geq 0}} \quad (4 \text{ pont})$$



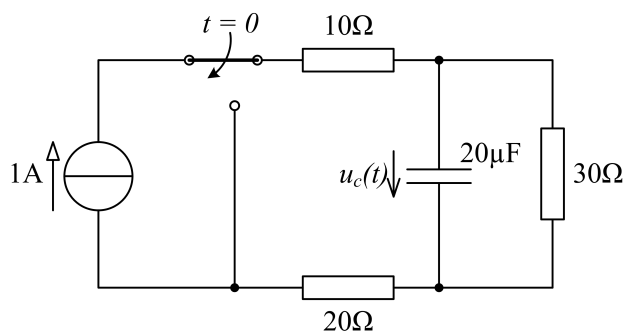6. (10 pont) Hálózatunkban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ időpillanatban átkapcsoljuk a kapcsolót. Határozza meg a kapcsolás után a $30\ \Omega$ -os ellenálláson hővé alakuló energiát!



Megoldás:

Mivel a kapcsolás után a hálózat nem tartalmaz forrást, ezért a $[0, \infty)$ időintervallumon csak a kondenzátor által a $t = 0$ -ban tárolt energia alakul hővé (teljes egészében a $30\ \Omega$ -os ellenálláson).

(2 pont)


Ehhez a kondenzátor $t = 0$ -beli feszültségére van szükség:

$$u_c(0\pm) = 1 \cdot 30 = 30\ \text{V} \quad (4\ \text{pont})$$

Ebből a keresett energia

$$\underline{\underline{W_{30\Omega} = \frac{1}{2} C \cdot u_c(0)^2 = 9\ \text{mJ}}} \quad (4\ \text{pont})$$

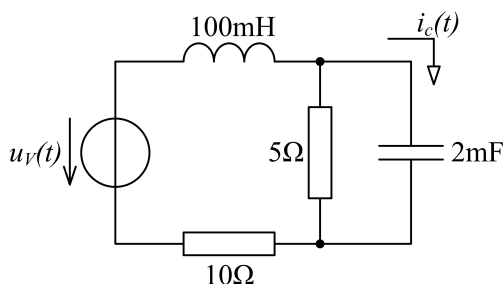7. (11 pont) *Komplex impedanciákkal* számolva határozza meg a bejelölt $i_c(t)$ áram valós pillanatértékét!



$$u_V(t) = 60\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

Megoldás:

A forrásfeszültség komplex effektív értéke, illetve az eredő impedancia

$$\bar{U}_V = 60e^{j90^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{Z} = j10 + (5 \times (-j5)) + 10 = 12.5 + j7.5 = \sqrt{12.5^2 + 7.5^2} \cdot e^{j \arctg(\frac{7.5}{12.5})^\circ} = 14.58e^{j30.96^\circ} \Omega$$

(4 pont)

Ebből a forrás árama, illetve a kondenzátor árama

$$\bar{I} = \frac{\bar{U}_V}{\bar{Z}} = \frac{60e^{j90^\circ}}{14.58e^{j30.96^\circ}} = 4.12e^{j59.1^\circ} \text{ A}$$


$$\bar{I}_c = \bar{I} \cdot \frac{\bar{Z}_{5\Omega}}{\bar{Z}_{5\Omega} + \bar{Z}_C} = 4.12e^{j59.1^\circ} \cdot \frac{5}{5-j5} = 2.91e^{j104.1^\circ} \text{ A}$$

(5 pont)

Ez azt jelenti, hogy $i_c(t) = 2.91\sqrt{2}\sin(\omega t + 104.1^\circ) \text{ A}$.

(2 pont)

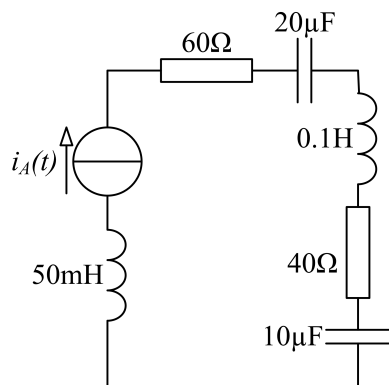8. (12 pont) Határozza meg az áramforrás komplex látszólagos, valamint hatásos és meddő teljesítményét termelői referenciában!



$$i_A(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4}) \text{ A}$$

$$\omega = 10^3 \text{ rad/s}$$

Megoldás:

A forrásáram komplex effektív értéke

$$\bar{I}_A = 100e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ A}$$

Az áramforrás terhelésének eredő impedanciája

$$\bar{Z} = 60 - j50 + j100 + 40 - j100 + j50 = 100 \Omega \quad (3 \text{ pont})$$

A forrás feszültségének komplex effektív értéke

$$\bar{U}_A = \bar{I}_A \cdot \bar{Z} = 100e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot 100 = 10e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ kV} \quad (3 \text{ pont})$$

Ebből a forrás komplex látszólagos teljesítménye

$$\underline{\underline{\bar{S}_A}} = \bar{U}_A \cdot \bar{I}_A^* = 10000e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot 100e^{-j\frac{\pi}{4}} = \underline{\underline{10^6 e^{j0} \text{ VA}}} \quad (3 \text{ pont})$$

A hatásos és meddő teljesítmény pedig:

$$\underline{\underline{P_A}} = \text{Re}(\bar{S}_A) = 1 \text{ MW}, \quad \underline{\underline{Q_A}} = \text{Im}(\bar{S}_A) = 0 \text{ VAr} \quad (3 \text{ pont})$$