

Pannon Egyetem

Villamosmérnöki és Információs Tanszék



Digitális Áramkörök

(Villamosmérnök BSc /
Mechatronikai mérnök MSc)

12. hét – Kombinációs hálózatok építőelemei MSI
megvalósításban. Egyszerű aritmetikai áramkörök

Előadó: Dr. Vörösházi Zsolt

voroshazi.zsolt@virt.uni-pannon.hu

Kapcsolódó jegyzet, segédanyag:


- <http://www.virt.uni-pannon.hu>
 - Oktatás → Tantárgyak → Digitális Áramkörök (Villamosmérnök BSc / Mechatronikai mérnök MSc).
- Fóliák, óravázlatok (.ppt)
- Feltöltésük folyamatosan

Digitális tervezés építőelemei

- Az alacsonyabb absztrakciós szintről (kapuk) feljebb kell lépni a magasabb hierarchia szintek felé (összetett digitális építőelemek).
- Itt helyezkednek el a következő alapvető építőelemeink, pl.:
 - Összeadók (Adder),
 - Regiszterek, memóriák
 - Multiplexerek stb.

Biztosítani kell a tervezőnek:

- Adatmozgatás egyik elemtől a másikig (jelvezetékek, buszok)
- Több forrásból származó adat kiválasztása (multiplexálás)
- Forrásadat irányítása (routing) a cél felé (demultiplexálás)
- Adattranzformálás (ha szükséges): kódolás-dekódolás
- Adatok aritmetikai összehasonlítása (komparálás)
- Logikai, aritmetikai műveletvégzés adatokon (ALU)



Logikai (Kombinációs) hálózatok építőelemei

Logikai hálózatok legfontosabb építőelemei


- Multiplexer (MUX)
- Demultiplexer (DEMUX)
- Dekódoló (decoder) áramkör
- Kódoló (encoder) áramkör
- Komparátor (comparator, CMP)
- Univerzális logikai áramkör
- Bináris műveletvégző egységek:
 - Összeadók, kivonók, ALU stb.

Multiplexer/Demultiplexer („útvonalválasztó”)


- Cél, az eszköz vagy eszközben lévő komponensek (K.H-ok) kivezetéseinek illetve bemeneteinek számának korlátozása
- Alkalmazás:
 - pl memóriák címzése, indexelése esetén
 - Buszok jeleinek multiplexálása, demultiplexálása
- Adatlapok letöltése (ingyenesen):
 - pl: <http://www.alldatasheet.com>

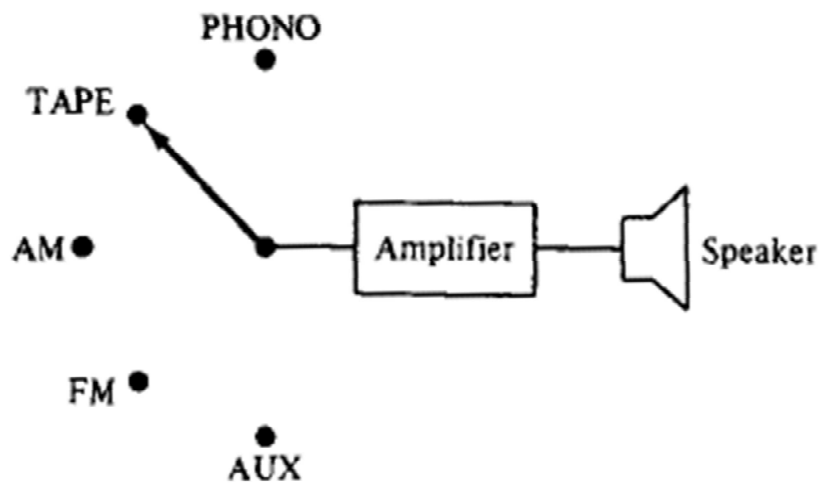1. Multiplexer („útvonalválasztó”)

- Olyan áramköri elem, amely *több* lehetséges bemenet közül *választ ki egyet*, a **selector** jel(ek) hatására, és a kiválasztott bemenetet a kimenettel köti össze. Működése hasonló a **mechanikus kapcsolókéhoz**. Például:



Sztereo erősítő kapcsolója

 


Két-állapotú mechanikus kapcsoló

$$Y = A \cdot \bar{S} + B \cdot S$$


Példa 1: Két-állapotú kapcsoló

- Legyen Y : kimenet, A , B : bemenetek, amik közül S választ. Ekkor: $Y = A \cdot \bar{S} + B \cdot S$
- A két-állapotú kapcsolót leíró mixed-logic hálózat lehet (ha $A.H$, $B.H$, $S.H$ és $Y.H$):

 


Példa 2: Két-állapotú, *engedélyező* bemenettel rendelkező kapcsoló

 - EN (Enable vagy STROBE jel): engedélyező jel
- S: selector (kapcsoló állása) $Y = EN \cdot (A \cdot \bar{S} + B \cdot S)$
- A, B: bemenetek, Y: kimenet




 - Mixed-logic kapcsolási rajza (ha A.H, B.H, Y.H, de EN.L):




Kereskedelmi forgalomban kapható! (példa: 2:1 MUX)


TTL'74LS157 - 2:1 MUXok alkalmazása

 

 - Quad (4 db) 2-bemenetű 2:1 MUX-ból áll.
- Közös S, EN jelek.
- 4 db Y(1,2,3,4) kimenet



2:1 MUX szimbóluma


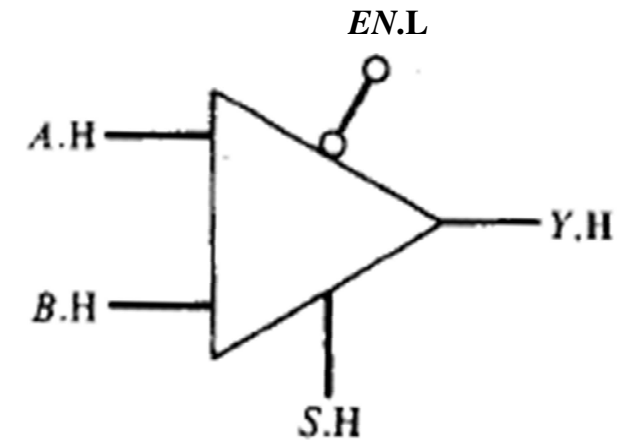


2:1 MUX áramköri kivezetések jelöléseivel

$$Y = EN \cdot (A \cdot \bar{S} + B \cdot S)$$

Példa: 4:1 Multiplexer

 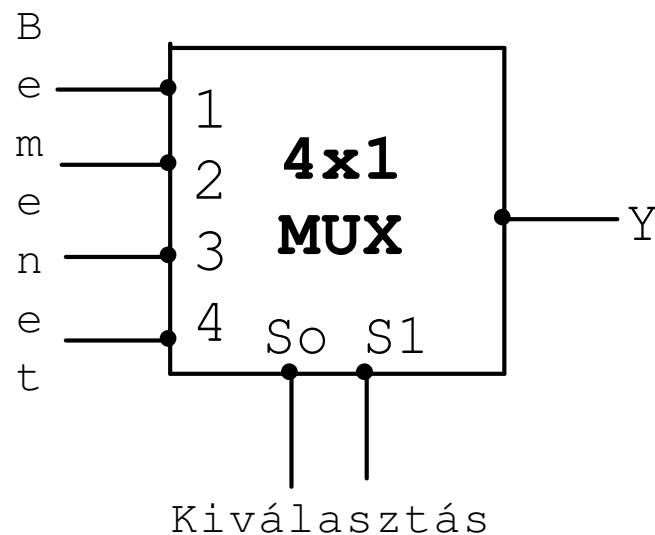- N kiválasztó jel $\rightarrow 2^N$ bemenet, 1 kimenet
- Példa: 4:1 MUX



2^N számú bemenet közül választ egyet (Y), mint egy kapcsoló.
Rendelkezhet EN bemenettel is.

S1	S0	Y
0	0	$I(0)$
0	1	$I(1)$
1	0	$I(2)$
1	1	$I(3)$

Multiplexer: általános szabályok

- 2^n bemenet esetén n db selector jelet kell definiálni (bináris kódban megadva)

- Pl. 4:1 Mux igazságtáblázata:

- S0, S1: selector jelek
- Input 1...4: 4 db bemenet

S1	S0	Kiválasztott input pozíció
0	0	Input 1
0	1	Input 2
1	0	Input 3
1	1	Input 4

- Kereskedelmi forgalomban 2-, 4-, 8-, 16-, 32-bites MUX-ok is kaphatóak.

MUX: Look-Up-Table (LUT)



Táblázatban keresés – input kiválasztás

- MUX selector (S) jeleinek bináris kódjai, mint a bemenetetek címzése (*address, vagy index*) jelennek meg
- Az adatbemenetek (inputok) táblázatos vagy vektoros formában adóttak.
- A MUX tehát egy 1-bites hardveres megvalósítása a „szoftveres” LUT táblázat kiolvasásnak.
- **Fontos!** Memóriákkal való műveletvégzés (*címzésük, indexelés* stb.) a MUX-ok segítségével történik, nem LUT-val.

LUT megvalósítások:

Szoftveres Look-up-Table

1-bites
bejegyzések a
LUT-ban

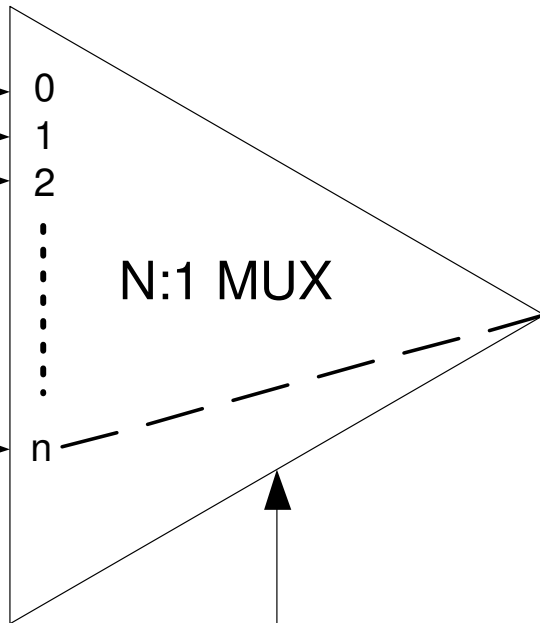 


N:1 MUX

táblázatban
keresés
eredménye
(érték)

index n

1-bites
bejegyzések a
memóriában


 


táblázatban
keresés
eredménye
(érték)

**Hardveres Look-up-Table: MUX-ból
felépítve (1 bites táblázatkeresés)**


Példa: 32-elemű LUT

  - 32 input bejegyzés -> 5 kiválasztó jel szükséges
 - 4 db 8:1 MUX csoportra osztva (kimeneten 4:1-es MUX)
 - 2 csoportja a selector jeleknek
 - Csoportok közül választás (S0,S1,S2)
 - Kiválasztott csoporton belüli választás (S3,S4)
- Selection index 5-biten (S4,S3,S2,S1,S0)
- Bemenetek magas aktív (H)
- Kimenetek magas / alacsony aktív áll. (H/L)
 - Fizikai eszköz: TTL 74LS352




32-elemű LUT

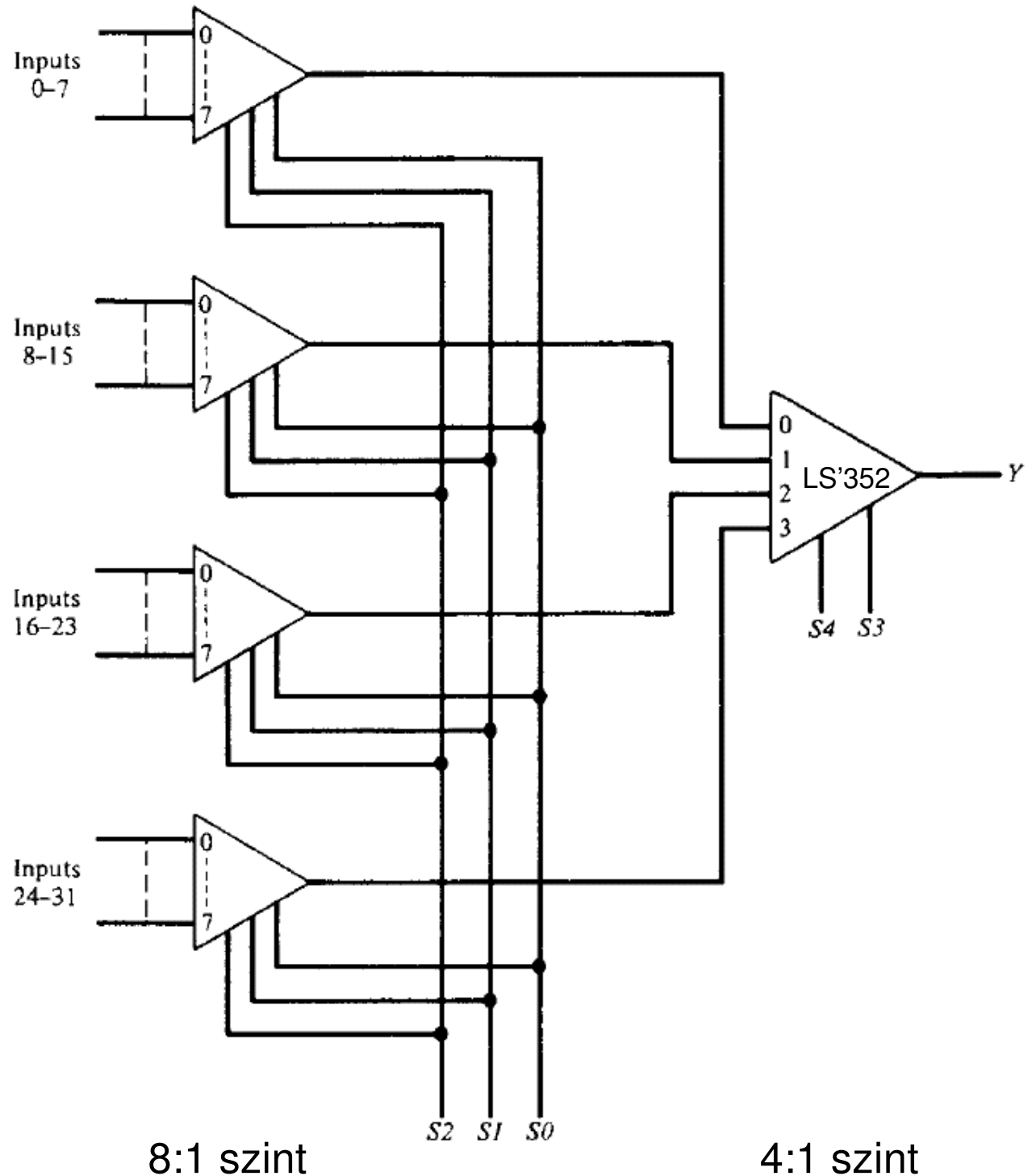- 32-bemenet
 - (4x8 csoport)
 - 8:1 MUX
- Kimeneten szinten
 - 4:1 MUX
- 5 szelektor jel
 - 3+2
 - (S0,...S4)



 
2. Demultiplexer (DEMUX)

- Olyan áramköri elem, amely több kimenet közül választ ki egyet, a *selector* jel(ek) hatására, és a kiválasztott kimenetet a bemenettel köti össze. (Multiplexerrel ellentétes funkciót tölt be.)
- Működése hasonló a **mechanikus elosztó (distributor) kapcsolókéhoz**. Például:



Példa - 1:4 Demultiplexer

 - TTL 74'LS139 duál 1:4 demultiplexer
 - Kereskedelmi forgalomban kapható
 - G: egyetlen demultiplexálandó bemenet
 - A,B: routing control/selector jelek (bináris kód)
 - 4-kimenet mindegyike False/Hamis, egyet kivéve, amelyik a kiválasztott (annak az értéke a bemenettől függően lehet T/F)




**Mixed
logika
T=L ! (~0V)**

Példa - 1:4 Demultiplexer (folyt)

■ Kanonikus táblázat

Demultiplexer logika						
G	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1


T=L !

 

Feszültség-logikai tábla

74'LS139 feszültség-logika						
G.L	B.H	A.H	Y0.L	Y1.L	Y2.L	Y3.L
H	x	x	H	H	H	H
L	H	H	L	H	H	H
L	H	L	H	L	H	H
L	L	H	H	H	L	H
L	L	L	H	H	H	L

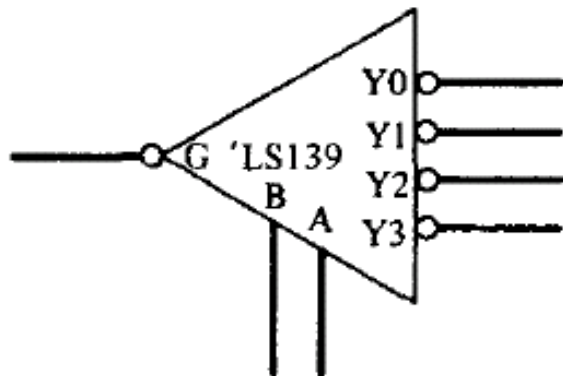■ Demultiplexer logikai egyenletei: $Y0 = \bar{B} \cdot \bar{A} \cdot G$



$$Y1 = \bar{B} \cdot A \cdot G$$

$$Y2 = B \cdot \bar{A} \cdot G$$

$$Y3 = B \cdot A \cdot G$$

Példa 2. - 1:8 Demultiplexer

■ TTL 74'LS42 - 1:8 demultiplexer (egyben „dekódoló”)


- Kereskedelmi forgalomban kapható
- D: egyetlen demultiplexálandó bemenete
- A,B,C: routing control jelek (bináris kód)
- 8-kimenet (Y0,...Y7)mindegyike False, egyet kivéve, amelyik a kiválasztott (annak az értéke a bemenettől függően lehet T/F)

- (További két kimenettel „dekódoló” áramkör készíthető belőle:)

$$Y8 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} \cdot \bar{D}$$

$$Y9 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A \cdot \bar{D}$$

T=L !

 

3. Dekódoló (decoder) áramkör

- Kódolt információ dekódolása (konverzió)
 - Egyidőben, egyszerre csak egy logikai kimeneti változó (tehát a dekódolt) lehet igaz, a többi hamis!
 - 2^N kimenet dekódolásához N bemenet szükséges! Gyakran alkalmazott eszköz. Példák:
 - numerikus memória-cím dekódolásával azonosíthatunk pontosan egy adott memóriacellát!
 - opcode=műveleti kóddal azonosítunk egy kívánt funkciót (utasítást) pl. számítógép ISA (utasítás készlete)
 - Kapható tetszőleges 2-,3-,4-...több bemenetű IC formájában

Példa: DEC PDP-8 (egycímű gép) dekódoló logikája


- 12-bites szóhossz: 3-bites opcode (8 művelet) + 9-bit utasítás cím (speciális operandus címezési módokat tett lehetővé)

Operation code	Bits			Instruction
	C	B	A	
0	0	0	0	AND And,
1	0	0	1	TAD ADD,
2	0	1	0	ISZ IncSkipZero,
3	0	1	1	DCA DepositClearAcc
4	1	0	0	JMS
5	1	0	1	JMP Jump
6	1	1	0	IOT
7	1	1	1	OP

Egyidőben csak egy utasítás teljesülhet!

TTL'74LS42 dekóder áramkör

 - **3-8** dekóder áramkör (kibővíthető BCD-to-DECIMAL dekóderrel ha 4 bemenet van):
 - (A,B,C) 3 bemenet, (1...7) 8 kimenet
- EN: engedélyező jel, (T=L) alacsony aktív




Mixed logic
szimbólum

T=L!


Példa: 3x8 Dekódoló áramkör kapcsolási rajza

 - EN: engedélyező jel nélkül
- N bemenet esetén 2^N kimenete van
- Példa: 3x8 dekóder áramkör
 - Példa: Hamming-kódú hibajavító áramkör



Példa: 2x4 Dekódoló áramkör kapcsolási rajza (engedélyező bemenettel)

 
- EN: alacsony aktív állapotban működik
- 2 bemenő bit (A,B)
- 4 kimenő (dekódolt) bit (D0...D3)



En	A	B	D0	D1	D2	D3
1	x	x	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

Példa: BCD -> Decimális dekóder '74LS42 áramkör felhasználásával

 - TTL '74LS42-ből 4 BCD bemenet
-> 10 kimenet
 - Decimális számjegyeket dekódolja (0..9)
 - //0xA = (10) "1010" ... 0xF = (15) "1111" dont'care – nincs bekötve
 - Így csak 10 kimenete van
 - EN-lábat, mint a „D” legnagyobb helyiértékű bitjeként használjuk, False-nak definiáljuk!!



Mixed logic
szimbólum

T=L!

4. Kódoló (encoder) áramkör

- A dekódoló áramkör ellentéte: bemenetek kódolt ábrázolásának egy formája
 - **Hagyományos encoder**: csak egy bemenete lehet igaz egyszerre
 - **Priority encoder**: több bemenete is igaz lehet egyszerre, de azok közül a *legnagyobb bináris értékű*, azaz *prioritású* bemenethez generál kódot! (kód: address, index lehet)
 - I/O, IRQ jelek generálásánál használják leggyakrabban

Probléma: Priority encoder esetén


- Mi van akkor, ha még sincs igaz bemenete (mindegyik hamis)? Két megoldás van:
 - 1.) *módszer*: Input vonalak megszámozása 1-től (D1) kezdődően, és a 0 kimeneti kód (itt: B;A = F;F) jelenti, hogy mind „hamis” volt. (X – don't care)
 - 2.) *módszer*: input vonalak megszámozása 0-tól (D0) kezdődően, és egy külön vezérlőjelet (W) biztosítani arra, hogy nincs „igaz” bemenet. (X – don't care)

Method 1				
D3	D2	D1	B	A
F	F	F	F	F
F	F	T	F	T
F	T	X	T	F
T	X	X	T	T

Method 2						
D3	D2	D1	D0	B	A	W
F	F	F	F	-	-	T
F	F	F	T	F	F	F
F	F	T	X	F	T	F
F	T	X	X	T	F	F
T	X	X	X	T	T	F

TTL'74LS147 Priority encoder - kódoló áramkör

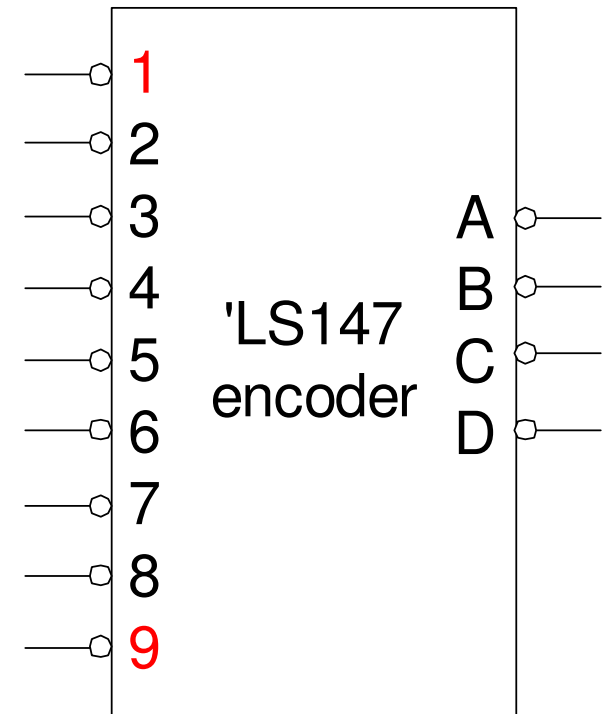- 10-input -> 4-output encoder
- (8 input -> 3 output is egyben)
 - „0” nincs jelölve: amikor az összes bemenet False (lefoglalt)
 - Alkalmazás:
 - Cím, indexgenerálás
 - LUT választás



Mixed logic
szimbólum

T=L!

5. Komparátor

- Katalógus: TTL 74LS86
- Logikai kifejezés – *referencia* kifejezés (bináris számok) *aritmetikai kapcsolatának* megállapítására szolgáló eszköz.
 - PI: Kettő n-bites szám összehasonlítása
- **compare = összehasonlítás!** Az azonosság eldöntéséhez a EQ/XNOR/Coincidence operátort használjuk. Jele: $A.EQ.B = A \odot B$
- n-bites minták esetén:

$$A.EQ.B = (A_0 \odot B_0) \cdot (A_1 \odot B_1) \cdot \dots \cdot (A_n \odot B_n)$$

Ismétlés: EQ/XNOR/Coincidence operátor


- Logikai egyenlet: $A.EQ.B = A \odot B = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$
- Referenciabit szerinti megkülönböztetés:
 - ha a referencia bit (B), amihez hasonlítunk **konstans**
 - ha a referencia bit (B) egy **változó** mennyiség
- Példa: ha B referencia konstans -> egyszerűsítése A-nak
$$A.EQ.B = A \quad \text{if } B = T$$
$$A.EQ.B = \bar{A} \quad \text{if } B = F$$
- Példa: legyen B egy 4-bites konstans mennyiség (B=TFFT), és A tetszőleges, akkor:

$$A.EQ.B = A_0 \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3$$

Példa: 4-bites komparátor


- Mixed-logic kapcsolási rajza, és log. egyenlete:
 
$$A.EQ.B = (A0 \odot B0) \cdot (A1 \odot B1) \cdot (A2 \odot B2) \cdot (A3 \odot B3)$$



'74LS85 4-bit Magnitude Comparator

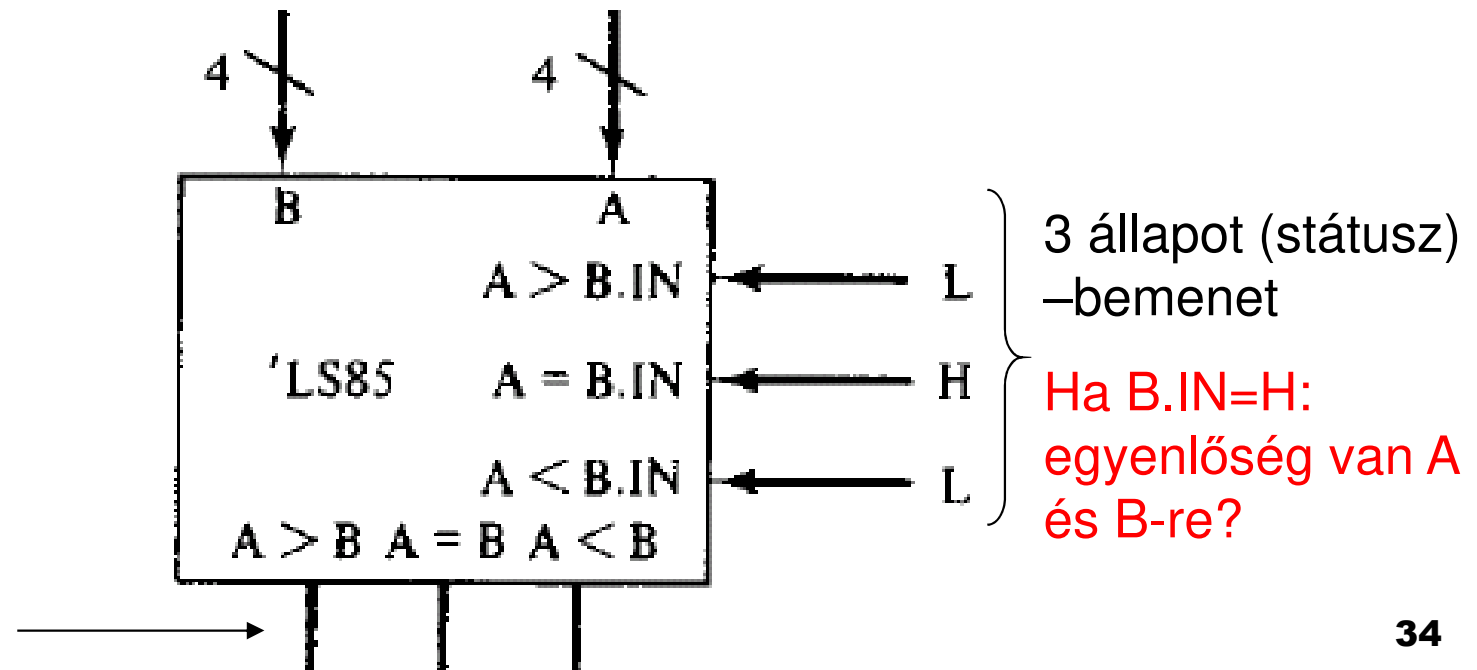
- „Magnitude comparing” (~nagyságrend összehasonlítás):
 - két kifejezés **nagyságának** összehasonlítása ($A < B$; $A = B$; $A > B$ stb.) egyszerre



Összehasonlítás
eredménye, mint
kimenet

Példa: 8-bites Magnitude Comparator – egyenlőség esetén

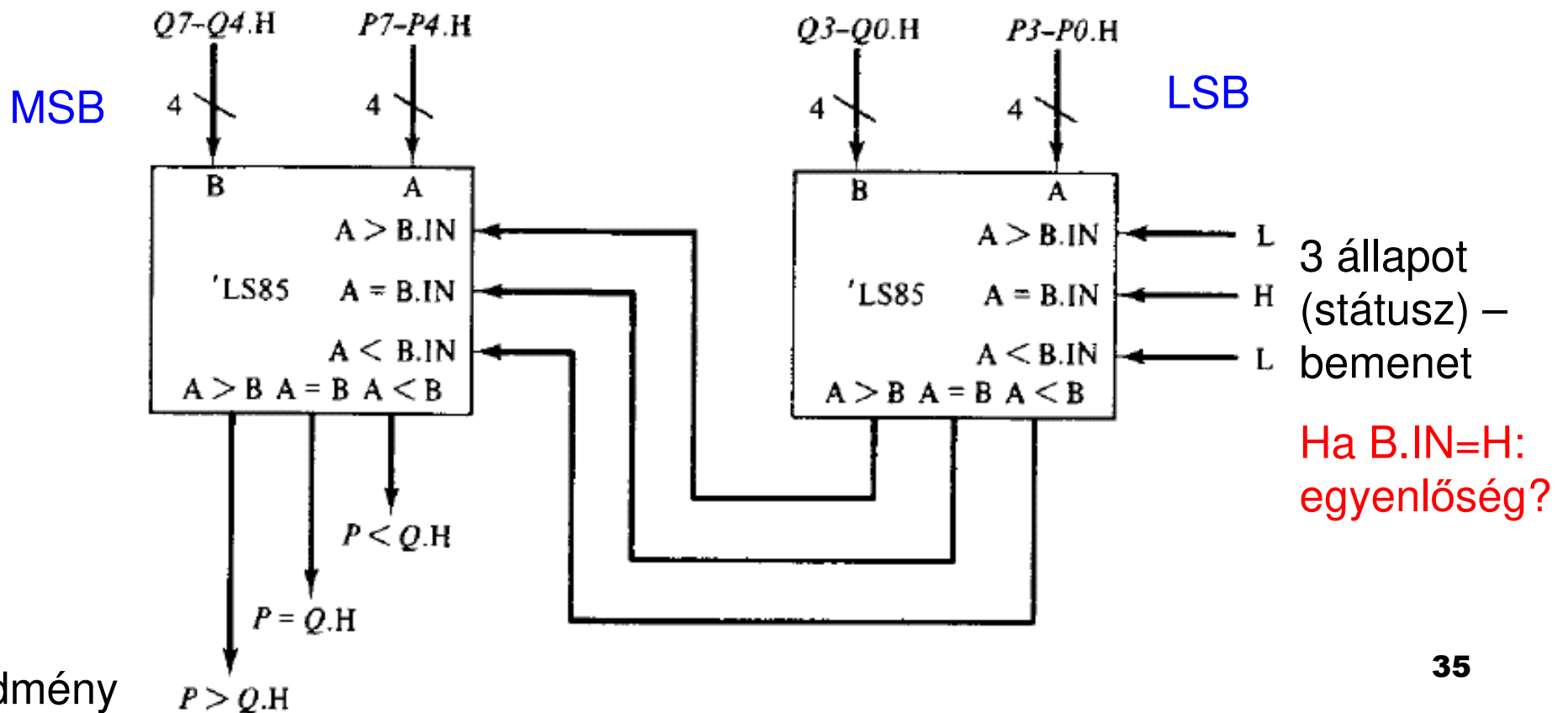- Kettő 4-bites '74LS85 Magnitude komparátor sorbakötéséből („cascading”) kapjuk a 8-bites (P,Q) értékek összehasonlítását




6. Univerzális logikai áramkör


- Ritkán használt áramköri elem
- 2-bemenő bit (A,B) – 16-kimenet (Z0-Z15)

Lásd: Arató könyv
I. fejezet

A	B	Z ₀	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄	Z ₅	Z ₆	Z ₇	Z ₈	Z ₉	Z ₁₀	Z ₁₁	Z ₁₂	Z ₁₃	Z ₁₄	Z ₁₅
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

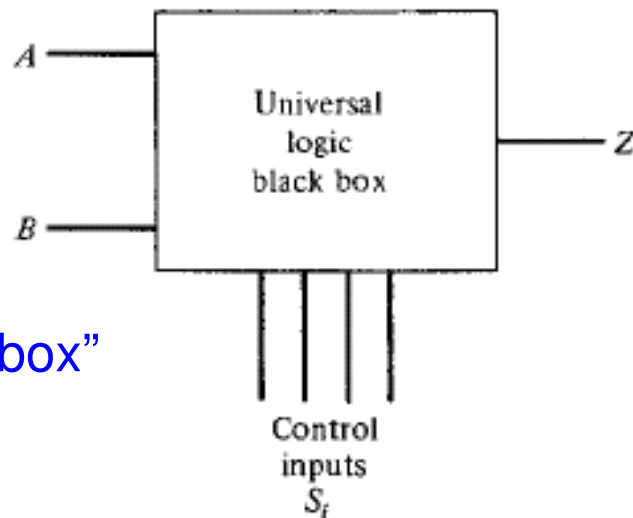

„black box”
modell

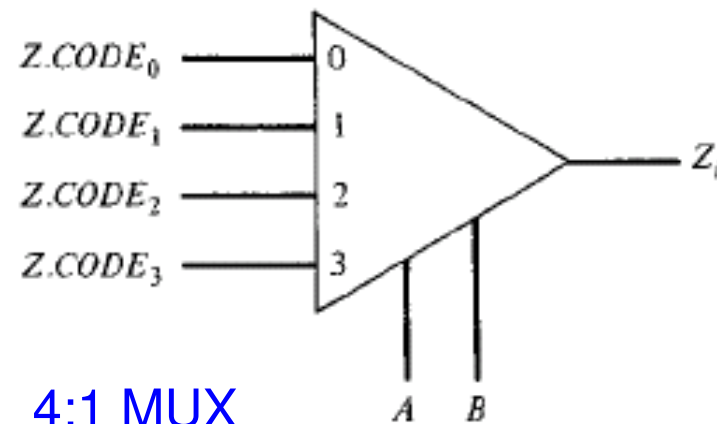

4:1 MUX

7. Bináris műveletvégző egységek

- a.) Half Adder (HA) Fél összeadó → FA
- b.) Full Adder (FA) – Teljes összeadó
- c.) Ripple Carry Adder (RCA) – Átvitelkezelő összeadó
- d.) Look-Ahead-Carry Adder (LACA): átvitelgyorsító összeadó
- e.) Full Subtractor (FS) – Teljes kivonó
- f.) Arithmetic Logic Unit (ALU)

a.) Fél-összeadó – Half Adder


■ 1-bites Half Adder

igazságtáblázat


A _i	B _i	C _{out}	S _i
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Nem kezeli a C_{in}-t !


szimbólum

 


$$T_{HA} = 1G$$

 

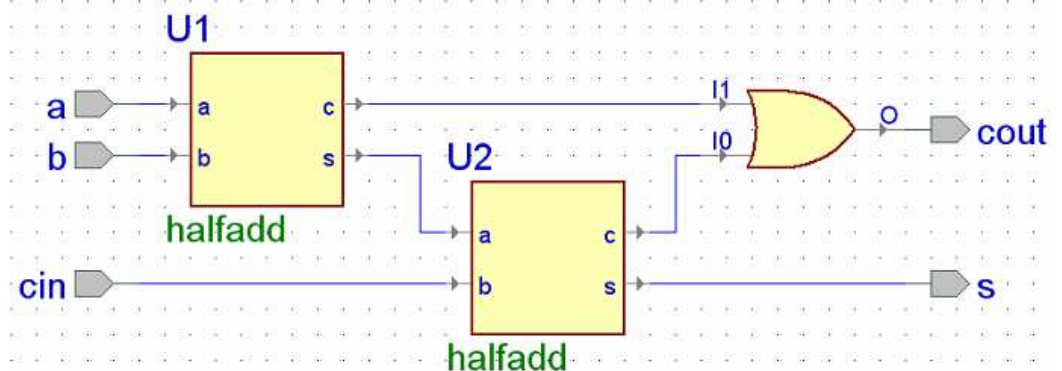1 bites FA felépítése 2 db HA segítségével:



Karnaugh táblái:

 

Kimeneti fgv-ei:

$$C_{out} = A_i \cdot B_i$$

$$S_i = A_i \oplus B_i$$

b.) Teljes összeadó – Full Adder



■ FA: 1-bites Full Adder

Ez a FA egy lehetséges CMOS kapcsolási rajza: (itt $T_{FA} = 3G$!)


igazságtáblázat

A_i	B_i	C_{in}	C_{out}	Sum_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


szimbólum

  

Karnaugh táblái:

 
 
$$C_{out} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_{in} + B_i \cdot C_{in}$$




$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{in}$$

Kimeneti fgv-ei:

c.) Átvitelkezelő összeadó – Ripple Carry Adder (RCA)

 - Pl. 6-bites RCA: [5..0] (LSB Cin = GND!)




- Számítási időszükséglet (RCA):

$$T_{(RCA)} = N \cdot T_{(FA)_{min}} = N \cdot (2 \cdot G) = 12 G \text{ (6-bites RCA esetén)}$$

ahol a min. 2G az 1-bites FA kapukésleltetése ([ns], [ps])

Példa: 3-bites RCA áramkör


- RCA: 3 db 1-bites FA-ból épül fel

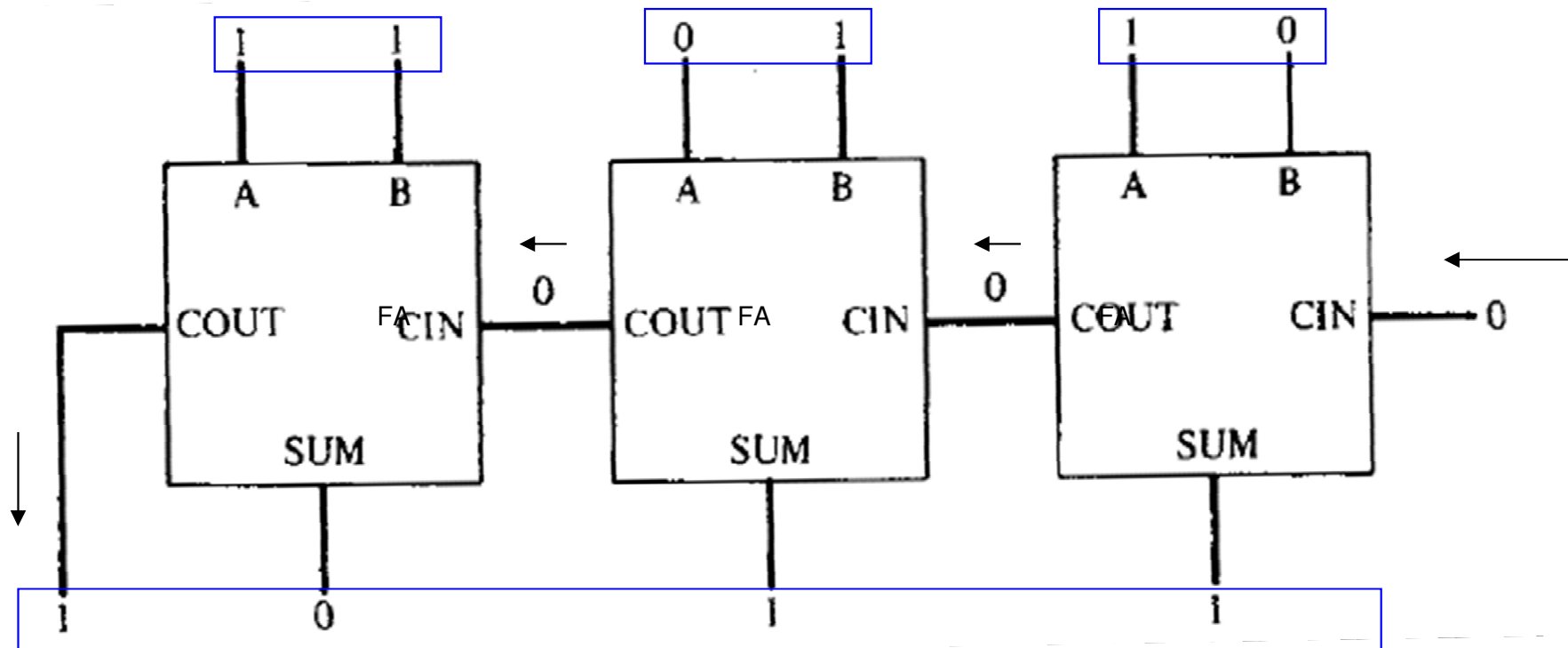

□ $A+B=101+110=1011$

Példa: 12-bites RCA áramkör

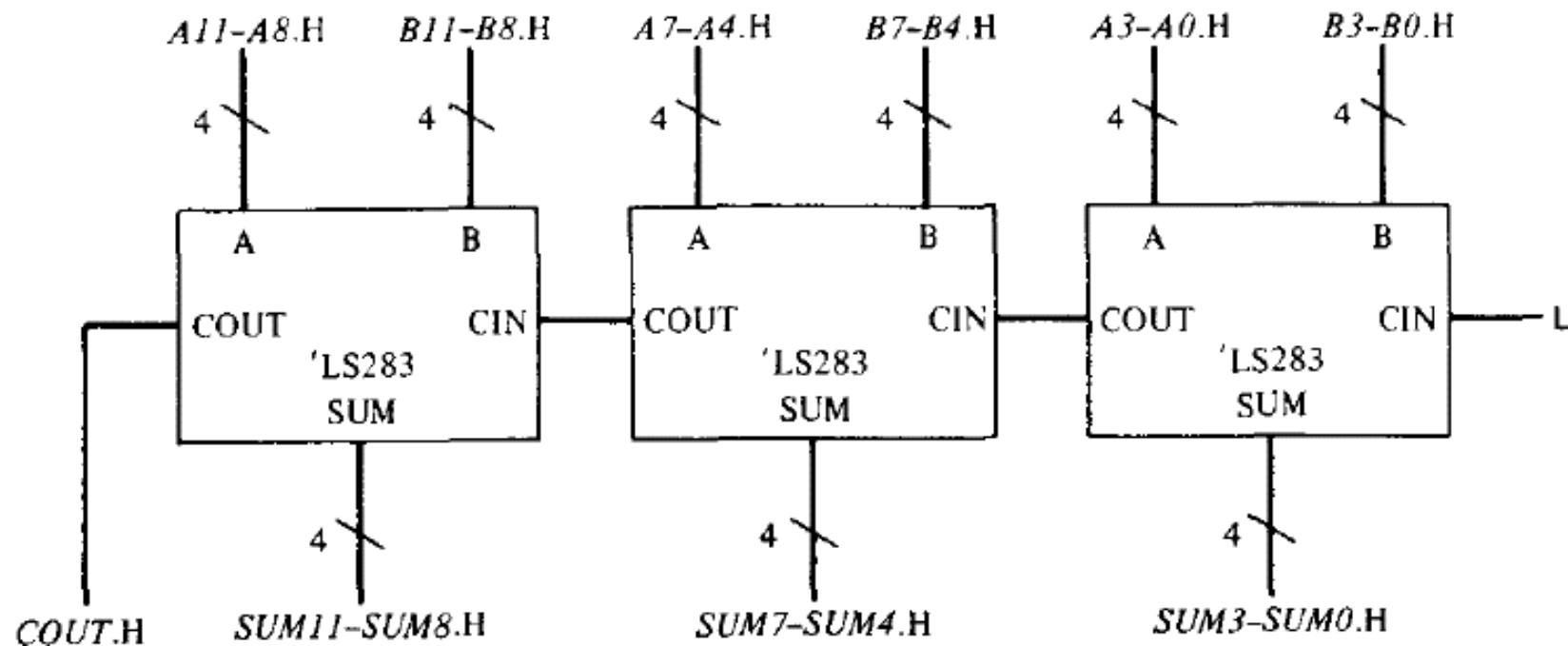- 3 db 4-bites RCA-ból ('74LS283) épül fel



- 2's komplement összeadó: előjeles aritmetika
 - 12 biten: 1-előjelbit + 11 bit (MSB: előjel)


d.) LACA: Look Ahead Carry Adder:

- Képlet (FA) átalakításából kapjuk:

$$C_{out} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_{in} + B_i \cdot C_{in}$$

$$\Rightarrow \underbrace{A_i \cdot B_i}_{\text{CarryGenerate}} + C_{in} \cdot \underbrace{(A_i + B_i)}_{\text{CarryPropagate}} = C_G + C_{in} \cdot C_P$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{in}$$

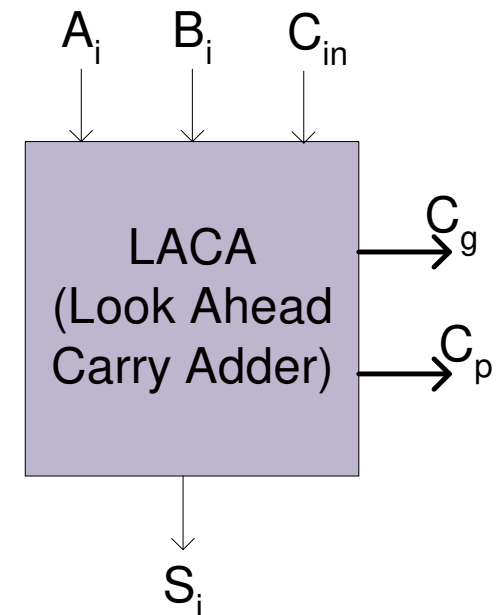

LACG: Look Ahead Carry Generator egy **b** bites ALU-hoz kapcsolódik, mindenegyres állapotban a C_{in} generálásáért felel a C_P és C_G (LACA-tól) érkező jeleknek megfelelően („LACG looks at C_P and C_G from adders”).

N-bites LACA számítási időszükséglete: $T_{LACA} = 2 + 4 \times (\lceil \log_b(N) \rceil - 1)$

ahol **N**: bitek száma, **b**: LACG bitszélessége (hány LACA-hoz tartozik egy LACG)

Megjegyzés: LACA – CG átírása XOR kapcsolatra (nem triviális forma)

- CG előállítás: alkalmazott másik érvényes forma a XOR kapcsolattal megadott kifejezés

igazságtáblázat

A_i	B_i	C_{in}	Sum_i	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Karnaugh tábla:


		C_{in}			
		B			
A	BC_{in}	00	01	11	10
	0		0 ₀	0 ₁	1 ₃
1		0 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆

Kimeneti fgv:

$$\begin{aligned}
 C_{out} &= \overline{A}_i \cdot B_i \cdot C_{in} + A_i \cdot \overline{B}_i \cdot C_{in} + A_i \cdot B_i = \\
 &= A_i \cdot B_i + C_{in} \cdot (A_i \oplus B_i) = \\
 &= C_G + C_{in} \cdot C_P
 \end{aligned}$$

Példa: 4-bites LACA

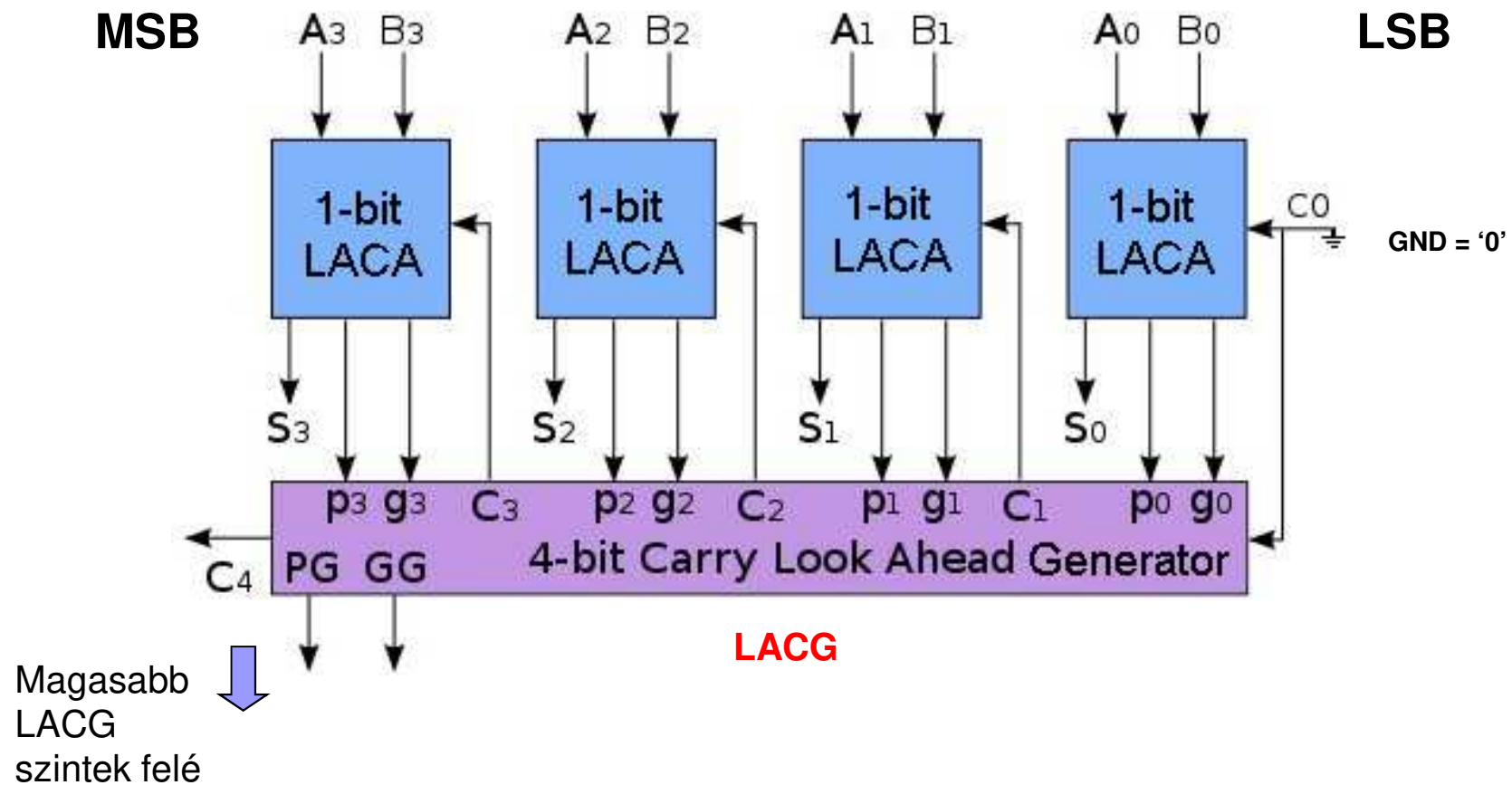- Legyen $b=4$ (LACG), és $N=4$ (LACA). Áramkör felépítése, és időszükséglete?



$$T_{LACA} = 2 + 4 \times (\underbrace{[\log_4(4)]}_1 - 1) = 2$$

Példa (folyt.): 4-bites LACA számítási műveletei (carry terjesztés)

- LSB → MSB felé az összeadások

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1$$

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2$$

$$C_4 = G_3 + P_3 \cdot C_3$$

- Behelyettesítések: adott C_i -t → a C_{i+1} -be

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_1 + G_0 \cdot P_1 + C_0 \cdot P_0 \cdot P_1$$

$$C_3 = G_2 + G_1 \cdot P_2 + G_0 \cdot P_1 \cdot P_2 + C_0 \cdot P_0 \cdot P_1 \cdot P_2$$

$$C_4 = G_3 + G_2 \cdot P_3 + G_1 \cdot P_2 \cdot P_3 + G_0 \cdot P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 + C_0 \cdot P_0 \cdot P_1 \cdot P_2 \cdot P_3$$


- Magasabb b-bites LACG hierarchia szintek felé GP (group propagate) és GG (group generate) számítása:

$$GG = G_3 + G_2 \cdot P_3 + G_1 \cdot P_3 \cdot P_2 + G_0 \cdot P_3 \cdot P_2 \cdot P_1$$

$$PG = P_0 \cdot P_1 \cdot P_2 \cdot P_3$$

Példa: 4x16-bites LACA

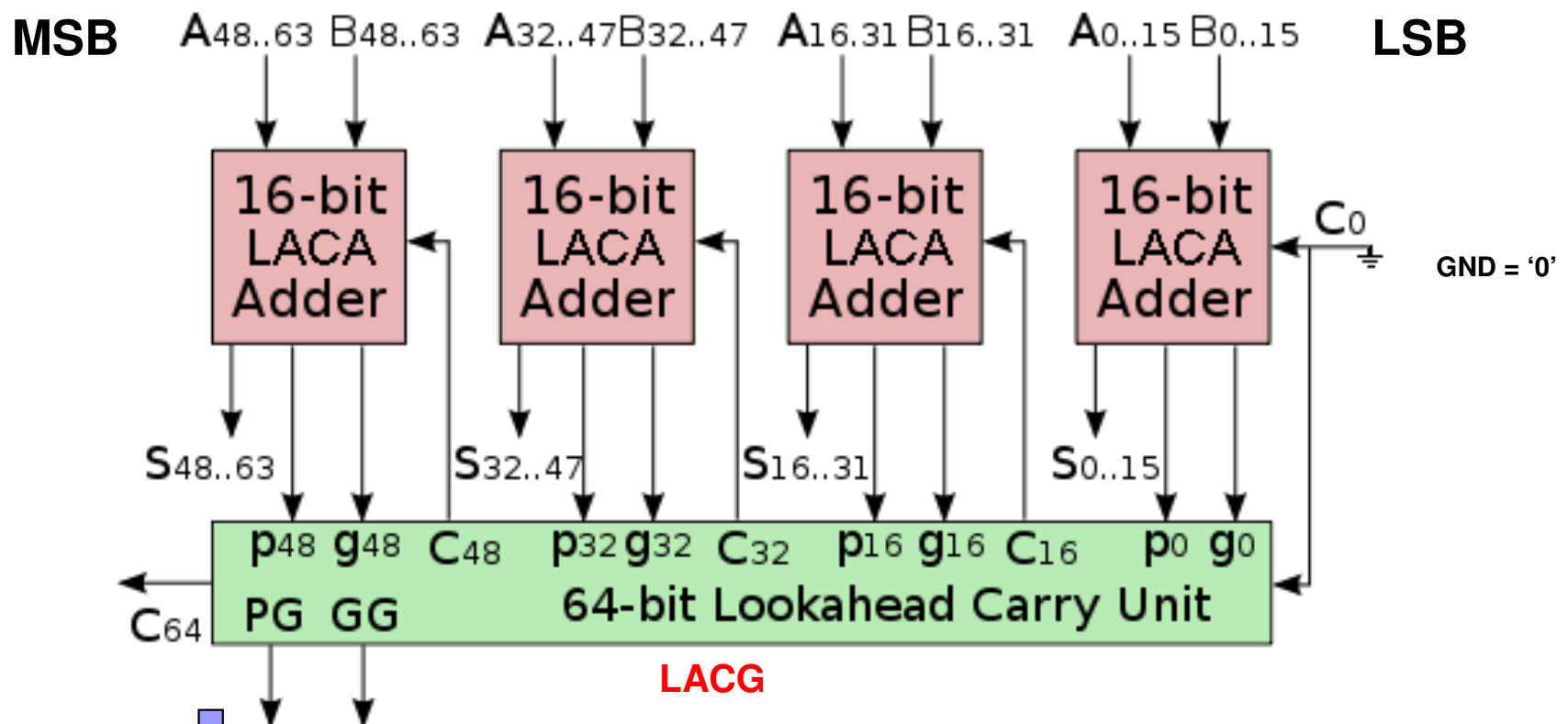- Legyen $b=64$ (LACG), és $N=4 \times 16$ (LACA). Áramkör felépítése, és időszükséglete?



Magasabb
LACG
szintek felé

$$T_{LACA} = 2 + 4 \times (\underbrace{\lceil \log_{64} (64) \rceil}_1 - 1) = 2$$


e.) Teljes kivonó - Full Subtractor (FS)

■ FS: 1-bites Full Subtractor


igazságtáblázat

X_i	Y_i	B_{in}	B_{out}	F_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

szimbólum


 


 Logikai kapcsolási rajz Bout-ra
(F előállítása ugyanaz):



$$T_{FS} = \min 2G$$

Karnaugh táblái:

 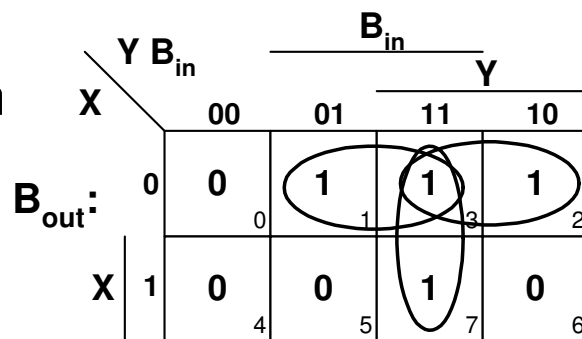

Kimeneti fgv-ei:

$$B_{out} = \overline{X}_i \cdot Y_i + \overline{X}_i \cdot B_{in} + Y_i \cdot B_{in}$$

$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus B_{in}$$

Bináris kivonás végrehajtása (folyt)

I. módszer:

Bináris kivonás *FS* segítségével

$$\square \frac{X_i}{0} - \frac{Y_i}{0} \rightarrow \frac{F_i}{0}$$

$$\square 0 - 0 \rightarrow 0$$

$$\square 0 - 1 \rightarrow 1, \text{ borrow bit '1'}$$

$$\square 1 - 0 \rightarrow 1$$

$$\square 1 - 1 \rightarrow 0$$

* * * * *	*
10000000	256
-001001100	- 76
010110100	180

*: azt jelöli, amikor az adott helyiértéken '1'-et kell kivonni még az X_i értékéből (borrow from X_i)


II. módszer: Kivonás visszavezetése az *univerzálisan teljes* bináris *összeadás* segítségével (2's komplement alak):

□ FA, RCA, vagy LACA

$$F_i = X_i + 2^i \text{ comp}(Y_i)$$

f.) ALU felépítése

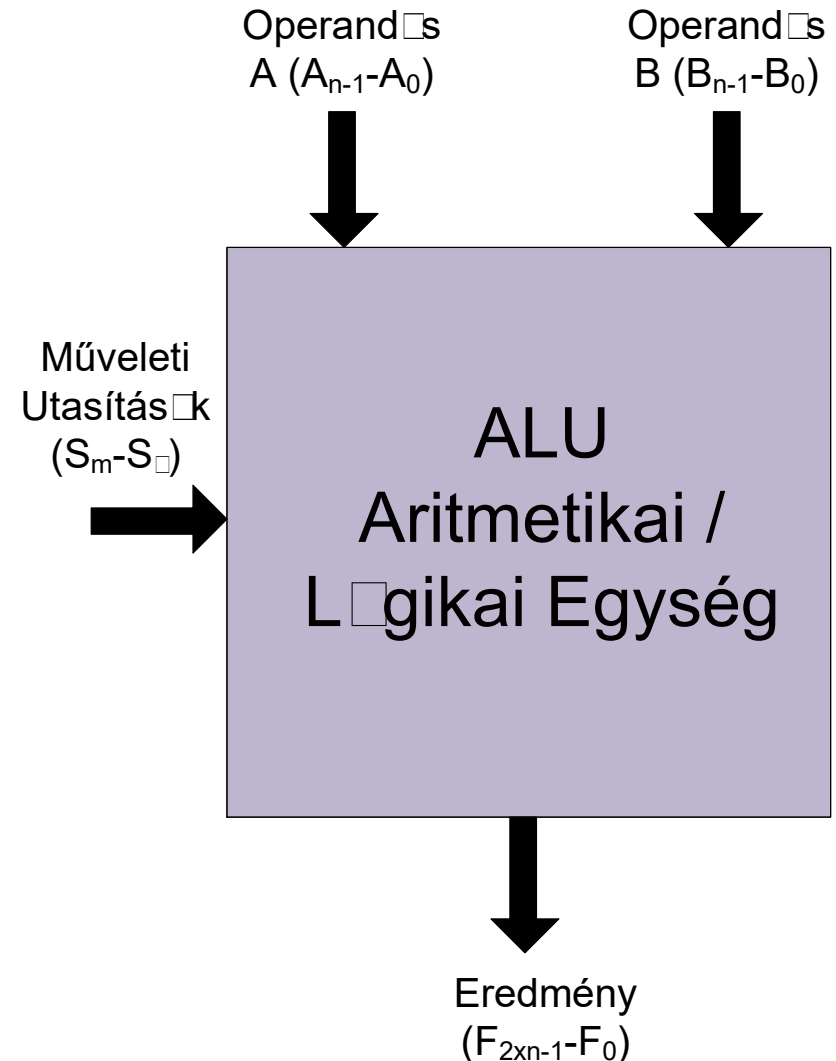- Utasítások hatására a (S_m-S_0) „vezérlőjelek” jelölik ki a végrehajtandó aritmetikai / logikai műveletet. További adatvonalak kapcsolódhatnak közvetlenül a státusz regiszterhez, amelyben fontos információkat tárolunk: pl.
 - *zero bit*
 - *carry-in, carry-out* átviteleket,
 - *előjel* bitet (sign),
 - *túlcsordulást* (overflow), vagy *alulcsordulást* (underflow) jelző biteket,
 - Paritás, stb.




Státusz- (flag) jelzőbitek

- Az aritmetikai műveletek eredményétől függően hibajelzésre használatos jelzőbitek. Ezek megváltozása az utasításkészletben előre definiált utasítások végrehajtásától függ.
 - a.) Előjelbit (sign): 2's komplement (MSB)
 - b.) Átvitel kezelő bit (carry in/out): helyiértékes átvitel
 - c.) Alul / Túlcsordulás jelzőbit (underflow / overflow)
 - d.) Zero bit: kimeneten az eredmény 0-e?
 - PI: 0-val való osztás!
 - (szorzásnál egyszerűsíthetőség – adatfüggés)
 - e.) Paritás bit: páros, páratlan

PI: 4-bites ALU felépítése és működése

 - Két 4-bites operandus (A, B)
- Eredmény (F)!
 - $N+(1 \text{ CarryOut})$ bit, ha +;-
 - $2 \times N$ bites, ha *; /
- H.értékes átvitel: CarryIn/ Out
- S2: Aritmetikai/ logikai mód választó (MUX)
- S0, S1: művelet kiválasztó ($S2$ értékétől függően)
 - Aritmetikai vagy Logikai



ALU működését leíró függvénytáblázat

(egy lehetséges működés, a funkciók bővíthetők):

Művelet kiválasztás:				Művelet:	Megvalósított függvény:
S2	S1	S0	Cin		
0	0	0	0	$F=A$	'A' átvitele
0	0	0	1	$F=A+1$	'A' értékének növelése 1-el (increment)
0	0	1	0	$F=A+B$	Összeadás
0	0	1	1	$F=A+B+1$	Összeadás carry figyelembevételével
0	1	0	0	$F = A + \bar{B}$	A + 1's komplement B
0	1	0	1	$F = A + \bar{B} + 1$	Kivonás
0	1	1	0	$F=A-1$	'A' értékének csökkentése 1-el (decrement)
0	1	1	1	$F=B$	'B' átvitele
1	0	0	x	$F = A \wedge B$	AND
1	0	1	x	$F = A \vee B$	OR
1	1	0	x	$F = A \oplus B$	XOR
1	1	1	x	$F = \bar{A}$	'A' negáltja (NOT A)

ALU felépítése

