

Dr. Vörösházi Zsolt

voroshazi.zsolt@virt.uni-pannon.hu

Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel

7. VHDL FELADATOK:

Speciális nyelvi szerkezetek. Sorrendi hálózatok megvalósítása.


VHDL - Speciális nyelvi szerkezetek és Sorrendi hálózatok megvalósításai

TRAFFIC LIGHT (JELZŐLÁMPA)

Feladat 1/a.)

Tervezzen egy közlekedési lámpa (traffic light) vezérlőt a mellékelt állapotdiagram (FSM) alapján.

- Megj: megvalósításhoz használja a szinkron Moore S.H. modelljét („`traffic_moore.vhd`”)
- Készítsen egy test-bench-et hozzá: („`traffic_moore_tb.vhd`”)
- Szimulálja le a viselkedését (Vivado Sim)
- Példányosítsa a korábban megtervezett „`clkdiv.vhd`” (125 MHz -> ~1 Hz) modult és ezt a `traffic_moore.vhd` Moore modell alapú állapotgépet, majd pedig kösse össze őket egy új „top-level” modulban. („`traffic_moore_top.vhd`”)
- Szerkessze meg az **.XDC** fület /használja a 3 legbaloldalibb LED-et (`led <2:0>`), `mclk` külső 125 MHz órajelet, és a legjobboldalibb nyomógombot (`btn(0)`) a `reset`-hez. /
- Végül implementálja, majd tesztelje FPGA-n a top-modult. **MIT A TAPASZTALAT ??**

 

Feladat 1/a.) Megoldás: Moore modell

(traffic_moore.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity traffic_moore is
generic (N: natural := 3);
port ( clk : in  STD_LOGIC;
      reset : in  STD_LOGIC;
      led : out STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0));
end traffic_moore;
```

```
architecture Behavioral of traffic_moore is
type traff_state_type is (s0, s1, s2, s3);
-- P, PS, Z ,S -> P
signal state_reg, state_next:
traff_state_type;
```


```
begin
-- state register
process(clk, reset)
begin
if (reset='1') then
state_reg <= s0;
elsif rising_edge(clk) then
state_reg <= state_next;
end if;
end process;
```

```
-- next-state logic
process(state_reg)
begin
case state_reg is
when s0 =>
state_next <= s1;
when s1 =>
state_next <= s2;
when s2 =>
state_next <= s3;
when s3 =>
state_next <= s0;
end case;
end process;
```

```
-- Moore output logic (led2, led1, led0) !
process(state_reg)
begin
case state_reg is
when s0 =>
led(N-1 downto 0) <= "100"; --P
when s1 =>
led(N-1 downto 0) <= "110"; --PS
when s2 =>
led(N-1 downto 0) <= "001"; --Z
when s3 =>
led(N-1 downto 0) <= "010"; --S
end case;
end process;
end Behavioral;
```

Ebben a példában nincs lényeges különbség a Moore / Mealy megvalósítási modellek között. Ezért akár a kimeneti logika összevonható a next state logikával egy közös process()-be.

Feladat 1/a.) TestBench eredménye

 


Érdemes hozzáadni a `state_reg` és `state_next` belső jeleket is, majd XSim Relaunch.

Feladat 1/a.) megoldása:

(„`traffic_moore_top.vhd`”)

 - Adjuk hozzá a `clkdiv.vhd` forrását a projekthez.
- Példányosítsuk a `clkdiv` és `traffic_moore` entitásokat a „top” szinten. Lásd alábbi ábra.




Feladat 1/b.)

Készítsen időzített közlekedési lámpa

(**traffic_light_delayed**) vezérlőt az állapotdiagram alapján, hogy az egyes **állapotok** ($P \rightarrow PS \rightarrow Z \rightarrow S$) rendre 6, 3, 6, 3 clk-val **legyenek késleltetve**. A várakozási idő az egyes állapotokban megadott legyen, melyhez használjon egy belső számlálót (*cnt*) és konstanst $PI_C_SEC6=6$, $PI_C_SEC3=3$.

- Megj: megvalósításhoz használja a szinkron Moore S.H. modellét („*traffic_moore_delayed.vhd*”)
- Készítsen egy test-bench-et hozzá: („*traffic_moore_delayed_tb.vhd*”)
- Szimulálja le a viselkedését (Vivado Sim)
- Példányosítsa a megtervezett „*clkdiv.vhd*” (125 MHz $\rightarrow$ ~1 Hz, ha $D:=27$) modult és ezt a *traffic_moore_delayed.vhd* Moore modell alapú állapotgépet, majd pedig kösse össze őket a „top-level” modulban. („*traffic_moore_delayed_top.vhd*”)
- Implementálja FPGA-n. XDC: 3 LED, *mclk* - külső 125 MHz órajel, és *reset* nyomógomb.

 

125 MHz $\rightarrow$ ~1Hz = váltás / sec

Feladat 1./b.) Megoldás I.: Moore modell

(traffic_moore_delayed.vhd)

```
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; -- „+”
```

```
...
```

```
architecture Behavioral of traffic_moore_delayed is
    type traff_state_type is (s0, s1, s2, s3); -- P, PS,
    Z ,S -> P
    signal state_reg : traff_state_type;
    -- delay
    constant C_SEC6: natural := 6;
    constant C_SEC3: natural := 3;
    ! constant C_BIT_WIDTH : integer :=
        integer(ceil(log2(real(C_SEC6))));
    signal cnt: STD_LOGIC_VECTOR(C_BIT_WIDTH downto
0) := (others => '0');
```

```
begin
    -- state register
    process(clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            state_reg <= s0;
        elsif rising_edge(clk) then
```

PI: State register és a Next state logika össze lett vonva!

```
case state_reg is
```

```
when s0 =>
```

```
    if cnt < C_SEC6-1 then
        state_reg <= s0;
        cnt <= cnt + 1;
```

```
    else
```

```
        state_reg <= s1;
        cnt <= (others => '0');
```

```
    end if;
```

```
when s1 =>
```

```
    if cnt < C_SEC3-1 then
        state_reg <= s1;
        cnt <= cnt + 1;
```

```
    else
```

```
        state_reg <= s2;
        cnt <= (others => '0');
```

```
    end if;
```

```
...
```

```
when s3 =>
```

```
    if cnt < C_SEC3-1 then
        state_reg <= s3;
        cnt <= cnt + 1;
```

```
    else
```

```
        state_reg <= s0;
        cnt <= (others => '0');
```

```
    end if;
```

```
end case;
```


```
end if;
```

```
end process;
```

```
-- Moore output logic (led2, led1, led0) !
    változatlan!
```

```
...
```





Szimulációs eredmény

    

Feladat 1/c.)

Tervezzen egy közlekedési lámpa (**traffic_light_delayed**) vezérlőt a **Feladat 1/b.)** alapján.

- Megj: megvalósításhoz használja a DiaLight 564-0100-132 Piros-Sárga-Zöld LED-eket tartalmazó jelző áramkört.
- Implementálja FPGA-n úgy, hogy mind a 3 LED-et, mind pedig a DiaLight áramkört használja. Ez utóbbit a **PMOD JE<2:0>** jelű lábakra kösse be. Az *mclk* - külső 125 MHz órajel, és a nyomógomb (*reset*) is legyen bekötve.





KÉRDÉS:

- Hogyan kell vezérelni a Dialight LED-jeit?
- Közös anódos, vagy közös katódos módszerrel?

DiaLight kijelzők




Válasz: mindkét megoldás lehetséges

  - **Közös anódos:** ha az **anódok** kapnak **közös tápot** (+3.3V), míg a **katódok** '0'-val vannak vezérelve (ez a negatív logika – alacsony aktív).
- **Közös katódos:** ha az **anódok** '1'-el vezérelve, míg a **katódok** kapnak **közös földet** (hagyományos pozitív logika – magas aktív).



PMOD bekötés

  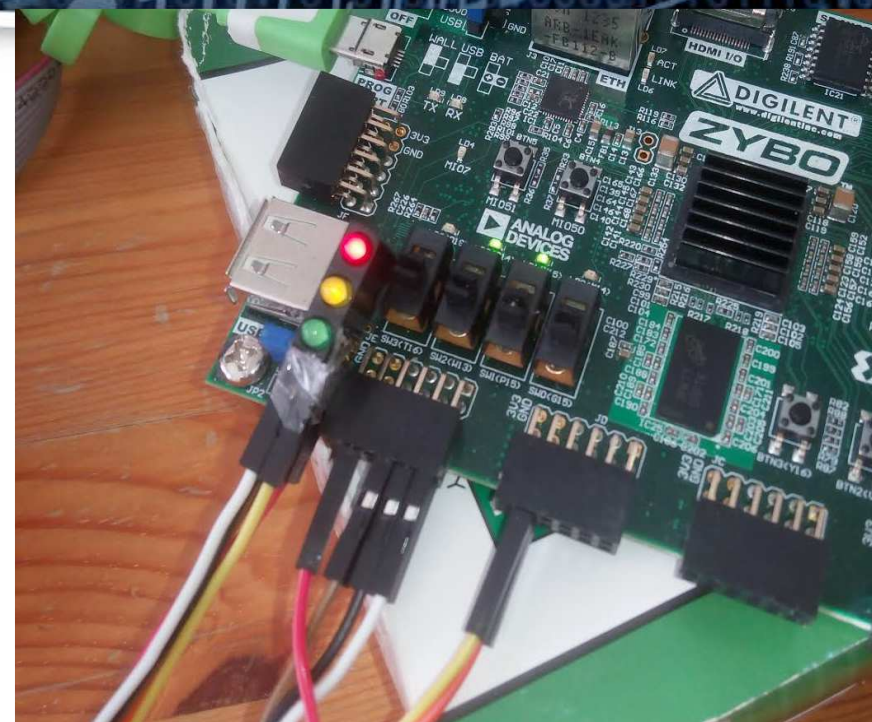- ZyBo: összesen 6 konnektor van (5+1)
- 1 konnektoron:
 - 8 pin + 2-2 GND, VDD pin
- Használjuk a **JE**-t, **JD**-t (ez a közös katódos eset!)
 - 3 GND + 3 pin kell!




VHDL - Speciális nyelvi szerkezetek és Sorrendi hálózatok megvalósításai

MEALY / MOORE MODELLEK

Feladat 2.)


Tervezzen egy szinkron **Moore modell** alapú állapotgépet, amely a *felfutó éleket detektálja*, a mellékelt FSM diagram alapján. Ha felfutó élt detektált akkor $\text{tick} \leq '1'$.

- Megj: Használja a szinkron S.H. Moore modelljét.
(„`rising_edge_moore.vhd`”)
- $\text{level}' = \overline{\text{level}}$
- Készítse el a tesztbench-et.
(„`rising_edge_moore_tb.vhd`”)
- Szimulálja le a viselkedését XSim segítségével.

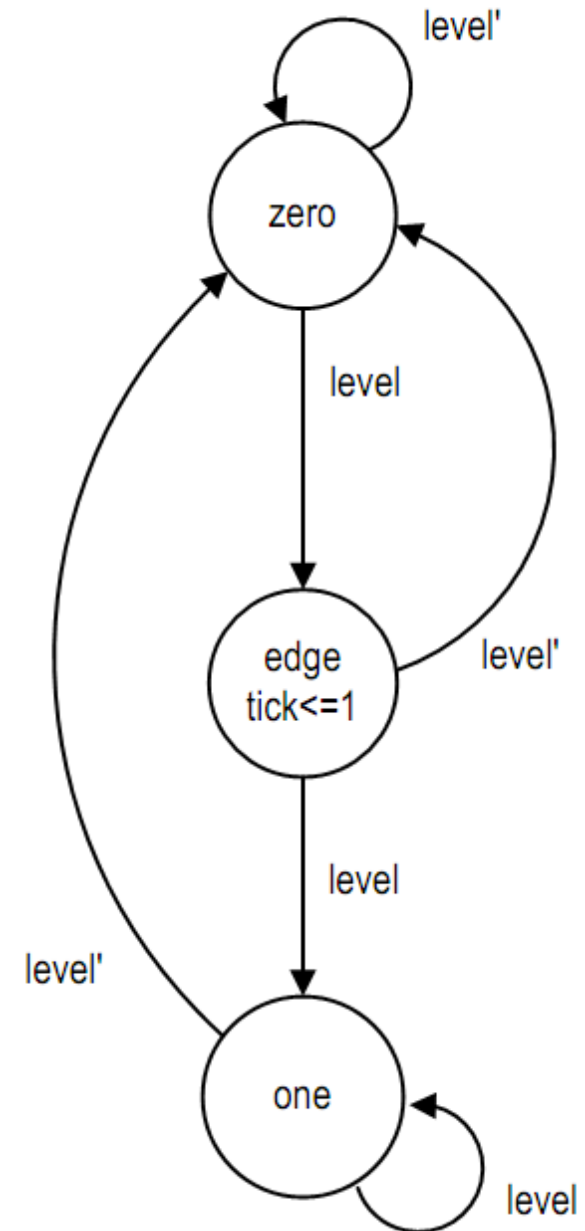


Feladat 3.)

- Tervezzon egy szinkron **Mealy modell** alapú állapotgépet, amely a *felfutó éleket detektálja*, a mellékelt FSM diagram alapján. Ha felfutó élt detektált akkor $\text{tick} \leq '1'$.
- Megj: Használja a szinkron S.H. Mealy modelljét. („`rising_edge_mealy.vhd`”)
- $\text{level}' = \overline{\text{level}}$
- Készítse el a tesztbench-et. („`rising_edge_mealy_tb.vhd`”)
- Szimulálja le a viselkedését XSim segítségével.

 


Moore / Mealy modellek időzítési diagramjai

 

Feladat 4.)

Tervezze meg a **felfutó-él detektor áramkör kapu-szintű VHDL (strukturális)** leírását, az alábbi ábra alapján.

 - Megj: Tervezzen egy kombinációs hálózatot („`rising_edge_gate.vhd`”). `tick <= '1'`, amikor felfutó élt detektált.
- Készítse el a top-modul testbench-ét. („`rising_edge_gate_tb.vhd`”)
- Szimulálja le a viselkedését Vivado Simulator-ban és hasonlítsa össze a S.H Mealy/Moore modelljének viselkedésével (Feladat 2-3.).



VHDL – Hierarchikus tervezés komplex áramkör esetén


7-SZEGMENSES KIJELEZŐK

Kijelzők / Displays


- LED "0 / 1"



 - 7+1 szegmenses kijelzők "0..9 / A ... F,,
– (dec/hexa) + diag. hibakódok jelzése.




- 15+1 szegmenses kijelzők

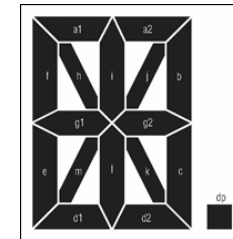

- Karakter LCD kijelzők
(1 v. több soros pl. 16x2 character LCD) - pixel



 - OLED karakter/grafikus kijelzők (1 v. több sornyi pixel)




7-segmeneses kijelzők

Szegmensek 7+1!:

(a...g, dp)




Közös anódos mód:

 - '0' kimenet esetén adott szegmens bekapcsolása - **ON**
(a, ... , g, dp),
- '1' kimenet esetén adott szegmens kikapcsolása - **OFF**.



1 = off



0 = on

   


100Ω áramkorlátozó ellenállások

7-szemgenses kijelző

  - 4 számjegy (digit D1...D4),
azaz 4 „anód” vezérlése
 - 7+1 (dp) szegmens / számjegy
 - Közös táp (**VCC 3V3**)



Feladat 5/a.)

 


- a.) Tervezzen meg egy **7-szegmenes kijelző dekódoló** áramkörét a mellékelt igazság táblázatnak megfelelően!
- Megj: ZyBo PMOD JE és JD-n keresztül a **közös-anódos** módszert alkalmazzuk az egyes szegmensek vezérelésére ('1' = OFF, '0' = ON).
 - Implementálja VHDL-ben („`hex7seg.vhd`”) vagy:
 - *konkurens (pl. with...select),* vagy
 - *szekvenciális (pl. if...else, v. case ..)* VHDL szerkezeteket használva.
 - Készítsen egy testbench-et („`hex7seg_tb.vhd`”) ehhez a modulhoz.

Igazság tábla:

x	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0
b	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
d	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0

Digit:

 

1 = off

0 = on

Szimulálja le Vivado Simulatorban

Megoldás Feladat 5/a.) (CASE-WHEN hex7seg.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity hex7seg is
  port(
    x : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6)
  );
end hex7seg;
```

```
architecture behav of hex7seg is
begin
```


```
  hex7seg_proc : process(x) is
  begin
    case x is
```

```
      --                                abcdefg
      when X"0" => a_to_g <= "0000001";  --0
      when X"1" => a_to_g <= "1001111";  --1
      when X"2" => a_to_g <= "0010010";  --2
      when X"3" => a_to_g <= "0000110";  --3
      when X"4" => a_to_g <= "1001100";  --4
      when X"5" => a_to_g <= "0100100";  --5
      when X"6" => a_to_g <= "0100000";  --6
      when X"7" => a_to_g <= "0001101";  --7
      when X"8" => a_to_g <= "0000000";  --8
      when X"9" => a_to_g <= "0000100";  --9
      when X"A" => a_to_g <= "0001000";  --A
      when X"B" => a_to_g <= "1100000";  --b
      when X"C" => a_to_g <= "0110001";  --C
      when X"D" => a_to_g <= "1000010";  --D
      when X"E" => a_to_g <= "0110000";  --E
      when others => a_to_g <= "0111000";  --F
```

```
    end case;
```

```
  end process;
```

```
end behav;
```

 

1 = off

0 = on

x	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0
b	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
d	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0

Megoldás Feladat 5/a.) (TEST_BENCH hex7seg_tb.vhd)

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; --'+'


entity hex7seg_tb is
    port (
        x : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6)
    );
end hex7seg_tb;

architecture behav of hex7seg_tb is
    . . .
    stim_proc: process
        begin
            x <= (others => '0');
            wait for 100 ns;
            for i in 0 to (2**4-1) loop
                x <= x + 1; --std_logic_unsigned package!
                wait for 20 ns;
            end loop;

            wait;
        end process;
    . . .


```

x	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0
b	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
d	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0

 

1 = off

0 = on

 

Megjegyzés Feladat 5/a.) (*Xilinx sablon alapján!)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity hex7seg is
```

```
  port (
```

```
    x : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
```

```
    g_to_a : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
```

```
  );
```

```
end hex7seg;
```

```
architecture behav of hex7seg is
```

```
begin
```

```
  with x select
```

```
    g_to_a <= "1111001" when "0001", --1
```

```
    ! "0100100" when "0010", --2
```

```
    "0110000" when "0011", --3
```

```
    "0011001" when "0100", --4
```

```
    "0010010" when "0101", --5
```

```
    "0000010" when "0110", --6
```

```
    "1111000" when "0111", --7
```

```
    "0000000" when "1000", --8
```

```
    "0010000" when "1001", --9
```

```
    "0001000" when "1010", --A
```

```
    "0000011" when "1011", --b
```

```
    "1000110" when "1100", --C
```


```
    "0100001" when "1101", --d
```

```
    "0000110" when "1110", --E
```

```
    "0001110" when "1111", --F
```


```
    "1000000" when others; --0
```

```
end behav;
```

 

1 = off


0 = on

 

Xilinx beépített nyelvi template is használható (de ekkor Little Endian!):  Language Templates

VHDL → Synthesis Constructs → Coding Examples → Misc → „7-segment display HEX Conversion”

Feladat 5/b.)

 

folytatás.

- b.) Példányosítsa az előző „hex7seg.vhd” modult és kösse össze a megfelelő bemeneteket és kimeneteket a top-modullal („hex7seg_top.vhd”)
- .xdc file megadása:
- Implementálja a tervet FPGA-n, ha a 4 kapcsoló = x(3:0) a bemenet, míg a kiement (a_to_g(0:6)) = A, B, C, ... G szegmensek.
- Anódokat kösse egy-egy nyomógombra, és a lenyomottat NE jelenítse csak meg:
 - Btn(0) = D1, btn(1) = D2 btn(3) = D4.
- Ne jelenjen meg a dp-decimális pont (OFF) (azaz dp = '1'). (AN(0) azaz D4 = '0').

```
entity hex7seg_top is
port (
    sw : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6);
    an : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    dp : out STD_LOGIC);
end seg7test;
```

```
-- dp = '1', azaz dp legyen kikapcsolva
-- an = "0000" minden anód bekapcsolása a
4 számjegy (digit) megjelenítéséhez
-- D4 = an(0) = '0', pl. a
legjobboldalibb anód bekapcsolása, D1 =
an(3) a legbaloldalibb
```

Megoldás Feladat 5/b.) (hex7seg_top.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;


entity hex7seg_top is
  port (
    sw : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    btn : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    --a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6);
    A, B, C, D, E, F, G : out STD_LOGIC;
    an : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); -- D1 D2 D3 D4
    dp : out STD_LOGIC
  );
end seg7test;

architecture hex7seg_top of hex7seg_top is
  component hex7seg is
    port (
      x : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6)
    );
  end component;

  signal a_to_g_sig : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6);
begin
  an <= btn;      -- számjegy (digit) ki/bekapcsolva (OFF='1')
  dp <= '1';      -- decimális pont kikapcsolva (OFF='1')



  hex7seg_uut: entity work.hex7seg(Behavioral)
    port map (x => sw,
              a_to_g => a_to_g_sig
    );

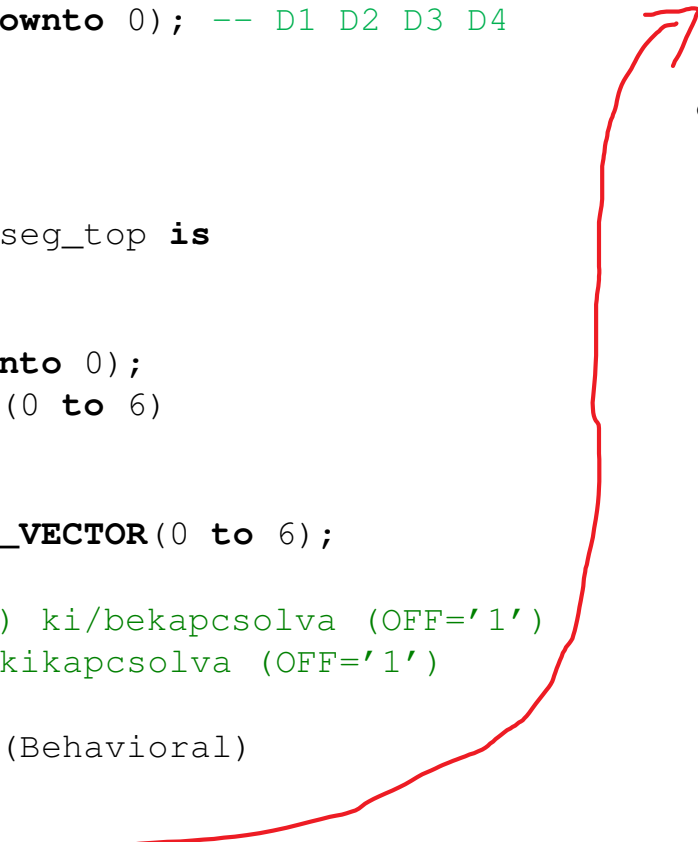    A <= a_to_g_sig(0);
    B <= a_to_g_sig(1);
    C <= a_to_g_sig(2);
    D <= a_to_g_sig(3);
    E <= a_to_g_sig(4);
    F <= a_to_g_sig(5);
    G <= a_to_g_sig(6);
  end hex7seg_top;
```




PMOD bekötés

  - ZyBo: 2 konnektor kell
 - JE (VCC + anódok)
 - JD (8 szegmens A,B...dp)
- közös anódos eset!



PMOD_JE

 


PMOD_JD

Idő-multiplexált 7-segmenses kijelző


Ha a 4 független anód (an), mint engedélyező jel periodikus frissítési rátája (frekvenciája) „elegendően gyors” ($f > \sim 100\text{-}150\text{ Hz}$), az emberi szem már nem tud különbséget tenni az *ON* és *OFF* állapotok között (egyidejű, folyamatos megjelenítéssel érzékelve a kijelzőket).

 Láb redukció (anód-ok multiplex-álásának oka): I/O lábak számának csökkentése 8+4 (a 32 = 4x8 helyett)!




when "0011" => a_to_g <= "0000110"; --3
an <= "1110";

!

 

Feladat 6.)

- A mellékelt ábrának megfelelően tervezzen egy olyan VHDL top-modult (**x7seg.vhd**), amely a beérkező különböző hexadecimális értékeket (pl. „1E2F” megjeleníti a 4 db 7-szegmenses kijelzőkön.
- Megj: a Feladat 4.)-ben szereplő (**hex7seg.vhd**) modult példányosítsa.
 - Először tervezzen majd példányosítson egy ún. *quad* (azaz egyenként 4-bites bemenetekkel rendelkező) 4:1 MUX-ot. (**mux44.vhd**). Lehet a korábbi 4:1 alapján is!
 - Példányosítson egy N=2-bites számlálót (**counterN.vhd**).
 - Használjon generic-et.
- Ezek alapján állítsa össze VHDL-ben a top-modult. (**x7seg.vhd**).
- Készítsen testcbench-et és szimulálja a működését Vivado-ban. (**x7seg_tb.vhd**).

 

Megj: az $x(15:0)$ 16-bites bemenetet fel kell osztani 4db egyenként 4-bites bemeneti értékre, amely értékek a 7-szegmenses kijelző független számjegyein külön-külön kerülnek megjelenítésre!

Feladat 6.) *folyt.*

Megjegyzés: a mellékelt táblázat alapján a $q(1:0)$ kimenetek jelentik a 2-bites számláló kimeneti értékeit, melyeket a 4:1-es *quad MUX* $s(1:0)$ szelektor jeleihez kell kapcsolni, azért hogy azok folyamatosan, de periodikusan válasszanak a négy (0 ... 3) egyenként 4-bites bemenetek közül (125 MHz frekvencián).

- Ugyanekkor $an(3:0)$ anód (D1...D4) kimeneteit szinkronizálni kell az $s(1:0)$ szelektor jelekkel, azért hogy a megfelelő hexadecimális számjegy (digit) a megfelelő időpillanatban jelenjen meg.

- Korábbi .xcd filet remove-olja a projektből!

- Implementálja a VHDL terveket FPGA-n, a 4db 7-segmenses kijelző használatával, 125 MHz-es órajelen (**cclk**) és használja a legjobboldalibb nyomógombot (**clr**) a reset-eléshez, míg **dp**, $an(3:0)$ (D1, ... D4) és **a_to_g(0:6)** is kerüljön az *x7seg.xdc* fileba./

$q(1)$	$q(0)$	$an(3)$	$an(2)$	$an(1)$	$an(0)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

Mit tapasztalunk ?!

Megoldás Feladat 6.)

(x7seg.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity x7seg is
  port(
    cclk : in STD_LOGIC;
    clr : in STD_LOGIC;
    --x : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    --a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6);
    A, B, C, D, E, F, G, dp : out STD_LOGIC;
    an : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    dp : out STD_LOGIC
  );
end x7seg;
```

```
architecture struct of x7seg is
  component counterN
```

```
    generic(
      N : natural:= 2
    );
    port (
      clk : in STD_LOGIC;
      clr : in STD_LOGIC;
      q : out STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0)
    );
  end component;
```

```
  component hex7seg
    port (
      x : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6)
    );
  end component;
```

```
  component mux44
    port (
      s : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
      in1,in2,in3,in4 : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
      y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
  end component;

  signal x : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := X"1E2F";
  signal nq0, nq1 : STD_LOGIC;
  signal digit : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  signal q : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
  signal a_to_g_sig : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6);

begin
  U1 : entity work.hex7seg(Behavioral)
    port map( a_to_g => a_to_g, x => digit );
  U2 : entity work.mux44(Behavioral)
    port map(
      s(0) => q(0), s(1) => q(1),
      in1 => x(3 downto 0), in2 => x(7 downto 4),
      in3 => x(11 downto 8), in4 => x(15 downto 12),
      y => digit );
  U3 : entity work.counterN(Behavioral)
    generic map(N => 2)
    port map(
      clk => cclk,
      clr => clr,
      q => q( N-1 downto 0 )
    );

  nq1 <= not(q(1));
  nq0 <= not(q(0));

  an(0) <= q(0) or q(1);
  an(1) <= nq0 or q(1);
  an(2) <= q(0) or nq1;
  an(3) <= nq0 or nq1;

  A <= a_to_g_sig(0);
  B <= a_to_g_sig(1);
  . . .
  dp <= '1'; --not displayed
end struct;
```

Órajel frekvencia leosztása

- f: bemeneti frekvencia (ZyBo @ 125 MHz – L6 láb)
- q(i): kimeneti számított frekvencia képlet alapján:

$$f_i = \frac{f}{2^{i+1}}$$

Mekkora legyen a D értéke?

D=1

q(i)	Frekvencia (Hz)	Periódus (ms)
i	125000000.00	0.000008
0	62500000.00	0.000016
1	31250000.00	0.000032
2	15625000.00	0.000064
3	7812500.00	0.000128
4	3906250.00	0.000256
5	1953125.00	0.000512
6	976562.50	0.001024
7	488281.25	0.002048
8	244140.63	0.004096
9	122070.31	0.008192
10	61035.16	0.016384
11	30517.58	0.032768
12	15258.79	0.065536
13	7629.39	0.131072

14	3814.70	0.262144
15	1907.35	0.524288
16	953.67	1.048576
17	476.84	2.097152
18	238.42	4.194304
19	119.21	8.388608
20	59.60	16.777216
21	29.80	33.554432
22	14.90	67.108864
23	7.45	134.217728
24	3.73	268.435456
25	1.86	536.870912
26	0.93	1073.741824

D=27


ok

Feladat 7.)

x7seg_top.vhd

- Végül a legfelsőbb szintű (top-level) VHDL modult tervezze meg a mellékelt ábra alapján.
 - Példányosítsa a korábban megtervezett órajel osztó áramkört (`clkdiv.vhd`)
 - Majd példányosítsa a Feladat 6.) során megtervezett (`x7seg.vhd`) modult.
 - Kapcsolja őket össze a mellékelt ábrának megfelelően.
 - Gerjesztésként a belső jelre (X(15:0)) adjunk `x <= X"1E2F"` hexadecimális értéket, míg `dp = '1'`.
 - Implementálja a tervet FPGA-n, a 4 db 7-szegmenses kijelzőn, 125 MHz-es órajelen (`mclk`), és használja a legjobboldalibb nyomógombot (`btn`) a resethez, míg `dp`, `an(3:0)` (D1, ... D4) és `a_to_g(0:6)` is kerüljön az `x7seg_top.xdc` fileba./
 - Generálja le a bitstreamet, úgy, hogy a D értékét először állítsa 20 -> majd 18 -ra.
- MIT TAPASZTAL?

x7seg_top.vhd

 

Megoldás Feladat 7.)

(x7seg_top.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity x7seg_top is
  port (
    mclk : in STD_LOGIC;
    btn : in STD_LOGIC;
    --x : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    --a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6);
    A, B, C, D, E, F, G, dp : out STD_LOGIC;
    an : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
  );
end x7seg_top;

T
architecture Behavioral of x7seg_top is

  component clkdiv
    generic( D : natural:= 24 );
    port (
      clr : in STD_LOGIC;
      mclk : in STD_LOGIC;
      clk_1hz : out STD_LOGIC_VECTOR(D-1 downto 0));
  end component;

  component x7seg
    port (
      cclk : in STD_LOGIC;
      clr : in STD_LOGIC;
      x : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      --a_to_g : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6);
      A, B, C, D, E, F, G, dp : out STD_LOGIC;
      an : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) );
  end component;
```

```
  signal x : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := X"1E2F";
  signal int_clk_hz : STD_LOGIC := '0';
  signal a_to_g_sig : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6);

begin

  U1 : entity work.clkdiv(Behavioral)
    generic (D : natural := 20);    --20 vs 24
    port map(
      clr => btn,
      mclk => mclk,
      clk_1hz => int_clk_hz
    );

  U2 : entity work.x7seg(struct)
    port map(
      cclk => int_clk_hz,
      clr => btn,
      x => x,
      A => A,
      B => B,
      C => C,
      D => D,
      E => E,
      F => F,
      G => G,
      an => an,
      dp => dp);

end Behavioral;
```


VHDL – Hierarchikus tervezés komplex áramkör esetén


N-BITES ÖSSZEADÓ ÁRAMKÖR

Feladat 8.)

1-bites Half Adder

- „Half”, azaz fél-összeadó, mivel
 - nem kezeli a carry_in bemenetet, csak az ‘a’ és ‘b’ bemeneteket. Kimenetén ‘s’ (sum-összeg) és ‘cout’ (carry out) generál.
- Tervezzon egy 1-bites Half Adder („`half_adder.vhd`”), a mellékelt ábrának, vagy igazság táblázatnak megfelelően.
- Készítse el a testbench-ét Half Adder-nek („`half_adder_tb.vhd`”)
- Szimulálja le a viselkedését az összes lehetséges bemeneti kombinációra.

`half_adder.vhd`

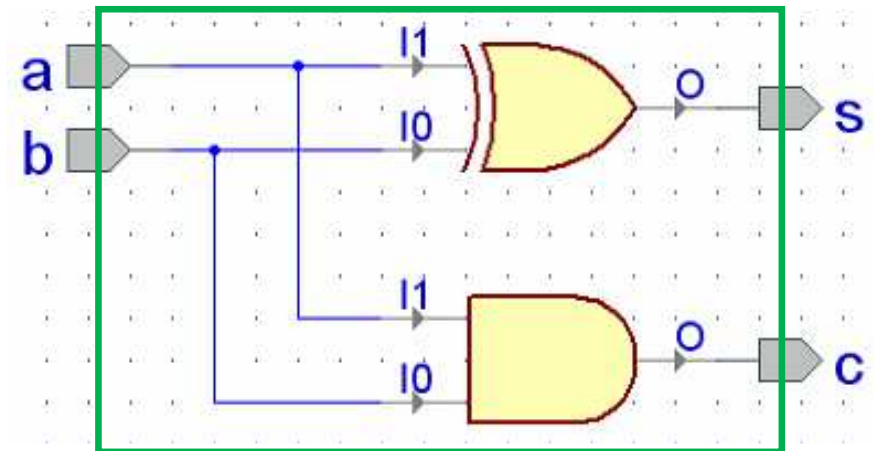


Igazság tábla:

a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Feladat 9.)

1-bites Full Adder



- „Full”, azaz **teljes összeadó**, mivel ez már képes kezelni a carry input bemeneteket is.
- Tervezzen egy 1-bites Full Adder („full_adder.vhd”), a mellékelt ábra alapján, és példányosítsa a megtervezett („half_adder.vhd”) áramköröket. Kösse össze őket megfelelően egy OR kapu segítségével.
- Készítsen egy testbenchet a Full Adder-hez („full_adder_tb.vhd”)
- Szimulálja a viselkedését az összes lehetséges bemeneti kombináció alapján.

 

full_adder.vhd

Igazság tábla:

c_i	a_i	b_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  


Feladat 10.)

RCA: N-bit Full Adder (N:=4)

- Tervezzen egy N=4-bites Full Addert („`full_adder_N.vhd`”), a mellékelt ábrának megfelelően, és példányosítsa a korábbi 1-bites full addert („`full_adder.vhd`”) 4-szer. Kösse össze őket megfelelően.
- Készítsen egy testbench-et („`full_adder_N_tb.vhd`”)
- Szimulálja le a viselkedését XSim-ben.
- Implementálja FPGA-ra (.xdc).

`full_adder_N.vhd`

 


Feladat 11.)

RCA: N-bit Full Adder ($N:=4$) + generate struktúra

- Tervezzen egy $N=4$ -bites összeadót („full_adder_N_gen.vhd”), a mellékelt ábrának alapján, és példányosítsa a korábbi 1-bites full addert („full_adder.vhd”) 4-szer. Használjon generáló struktúrákat:
 - a.) **if generate-et** az LSB FA(0), illetve MSB FA($N-1$) esetén, valamint
 - b.) **for generate-et** az FA(1)...FA($N-2$) identikus blokkokra nézve.
- Készítsen egy testbench-et („full_adder_N_tb.vhd”)
- Szimulálja le a viselkedését XSim-ben. Implementálja FPGA-ra (.xdc).

full_adder_N_gen.vhd

 

Megoldás: Feladat 11.) generate

```
architecture Behavioral of full_adder_N_for is
    signal cout_sig : STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
begin
    RCA_N : for index in 0 to N-1 generate begin
        position_LSB: if index = 0 generate begin
            U0: entity work.full_adder(Behavioral) --LSB
                port map (a=>a(index), b=>b(index), cin=>cin, cout=>cout_sig(index),
                    s=>s(index));
        end generate position_LSB;

        position_internal: if index >= 1 and index <= N-2 generate begin
            U_internal: entity work.full_adder(Behavioral) --internal
                port map (a=>a(index), b=>b(index), cin=>cout_sig(index-1),
                    cout=>cout_sig(index), s=>s(index));
        end generate position_internal;

        position_MSB: if index = N-1 generate begin
            U3: entity work.full_adder(Behavioral) --MSB
                port map (a=>a(index), b=>b(index), cin=>cout_sig(index-1),
                    cout=>cout, s=>s(index));
        end generate position_MSB;

    end generate RCA_N; --end of for generate
end Behavioral;
```


VHDL – gyakorlat

PWM SZABÁLYOZÓ

PWM: háttér

- **Pulse Width Modulation:** impulzus-szélesség moduláció
- Alkalmazási példa:
 - Az állandó mágneses egyenáramú motor (PMDC) az egyik leggyakrabban használt motor napjainkban.
 - A sebessége egyenesen arányos a rákapcsolt feszültséggel → egyszerű vezérelhetőség.
 - „**H-bridge**” 4 MOSFET-jének meghajtásával $\frac{1}{4}$ -es sebesség szabályozás biztosítható.
 - Ez a vezérlési séma egy szabadon futó körkörös **számláló** (counterN) megvalósításon alapul, amely **fűrészjelet (ramp)** generál. A fűrészjel arra használható, hogy a PWM kitöltési tényezőjét (**duty cycle**) változtatni lehessen.
 - *Módszer:* a counterN értékét a (V_c) szabályozó feszültséggel kell mindig összehasonlítani. Definíciótól függően, ha pl. a V_c értéke nagyobb, akkor a PWM feszültsége is nagyobb lesz. A motor kivezetésein mérhető feszültség a PWM kitöltési tényezőjének átlagos értéke.

Permanent magnet DC motor control

 


Feladat 12.)

Tervezzen egy N=4 bites PWM szabályozót az ábrának megfelelően (`PWM.vhd`)

Töltse le hozzá .zip csomagot *.

Megjegyzések:

- Tanulmányozza a *PWMRefComp.pdf* dokumentációt.
- Használjon szekvenciális VHDL szerkezetet. Adjon egy aszinkron clear (*aclr*) jelet a reseteléshez.
- Használjon generic konstanst $N = 4$;
- Készítse el a testbench-et („`pwm_tb.vhd`”) és szimulálja le a terveket XSim-ben.
- Módosítsa a `pwmCmp = Vc` értékét $0x0 - 0xF$ között és vizsgálja meg az eredményt. Futtassa le a szimulációt legalább 20 ms ideig!
- Implementálja a terveket FPGA-n
 - /használjon külső CLK 125MHz-et ('ck'), legbaloldalibb nyomógombot a törléshez ('aclr' – btn(3)), dip kapcsolókat (N-1:0) Vc állításához, és LED(0) = pwm_out -nak!

 

Megj: használja fel a counterN.vhd forrását is!

*Referencia terv (Digilent): <https://virt.uni-pannon.hu/index.php/hu/component/phocadownload/category/39-voroshazi-zsolt?download=340:tm-lab06-pwmrefcomp1>

Megoldás 13.): PWM

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity PWM is
```

```
    Generic (N : natural := 4);
    Port ( ck, aclr : in  STD_LOGIC;
          Vc :      in  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
          pwm_out : out STD_LOGIC);
```

```
end PWM;
```

```
architecture Behavioral of PWM is
```

```
    constant ckPwmRange: integer:= 5; -- LSB in the cntPwm alias of cntDiv
    signal cntPwm: std_logic_vector(N+ckPwmRange downto 0) := (others => '0');
    -- inicializáció => aritmetikai művelet során az N=4 felső bitet használjuk PW Modulációhoz: cntPwm
    számol 125MHz/2^ckPwmRange
```

```
begin
```

```
    PwmCounter: process(ck, aclr) is
```

```
    begin
```

```
        if aclr = '1' then
```

```
            cntPwm <= (others => '0');
```

```
-- hozzáadni PWM.vhd
```

```
        elsif ck'event and ck='1' then
```

```
            cntPwm <= cntPwm + '1';
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```

```
    PWM: process(cntPwm, Vc, aclr) is
```

```
    begin
```

```
--felső N=4-bit PWM modulációra (9 downto 5)!!
```

```
    if aclr = '0' and cntPwm(ckPwmRange+N-1 downto ckPwmRange) <= Vc then
```

```
-- számláló kisebb (egyenlő), mint a referencia feszültség (Vc)
```

```
        pwm_out <= '1'; -- kimenet HIGH
```

```
    else
```


```
-- számláló nagyobb, mint a referencia feszültség (Vc)
```

```
        pwm_out <= '0'; -- Kimenet LOW
```

```
    end if;
```

```
    end process;
```

```
end Behavioral;
```

 

```
--switch bemenet(=Control Voltage Vc)
```

```
--pwm_out kimenet ('1' or '0')
```

PWM (N=4-bit) testbench

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; -- to_unsigned() cast
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; -- inkrementálás + std_logic_vector típuson

ENTITY pwm_tb IS
  GENERIC ( N: natural := 4);
END pwm_tb;

ARCHITECTURE behavior OF pwm_tb IS
  -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
  COMPONENT PWM
    GENERIC ( N: natural := 4);
    PORT( ck, aclr : IN std_logic;
          Vc : IN std_logic_vector(N-1 downto 0);
          pwm_out : OUT std_logic );
  END COMPONENT;

  --Inputs
  signal ck : std_logic := '0';
  signal aclr : std_logic := '0';
  signal Vc : std_logic_vector(N-1 downto 0) := (others => '0');

  --Outputs
  signal pwm_out : std_logic;
  constant TbPeriod : time := 8 ns;
  signal TbClock : std_logic := '0';
  signal TbSimEnded : std_logic := '0';

BEGIN
  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  uut: PWM
    Generic map (N => N)
```

```
PORT MAP (
  ck => ck,
  aclr => aclr,
  Vc => Vc,
  pwm_out => pwm_out
);

--generate clock
TbClock <= not TbClock after TbPeriod/2 when TbSimEnded /= '1' else '0';

-- EDIT: Check that ck is really your main clock signal
ck <= TbClock;

stimuli : process
begin
  -- EDIT Adapt initialization as needed
  Vc <= (others => '0');

  -- Reset generation
  aclr <= '1'; wait for 100 ns;
  aclr <= '0'; wait for 100 ns;

  -- for i in 0 to (2**N - 1) loop
  --   Vc <= Vc + 1;
  --   wait for 100_000 * TbPeriod;
  -- end loop;

  -- for i in 0 to N loop
  --   Vc <= std_logic_vector ( to_unsigned(2**i-1,N) );
  --   wait for 100_000 * TbPeriod;
  -- end loop;

  for i in 0 to (2**(Vc'length) -1) loop
    Vc <= Vc + 1;
    wait for 100_000 * TbPeriod;
  end loop;

  wait;
end process;
end pwm_tb;
```

Három lehetséges megoldás.

Szimulációs eredmény: PWM

