

Név: .....


Neptun kód: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	$\Sigma$
11	13	12	12	14	13	12	13	100

## Elektromosságtan

Vizsgázárthelyi dolgozat, 2009. december 22.  
munkaidő: 160 perc

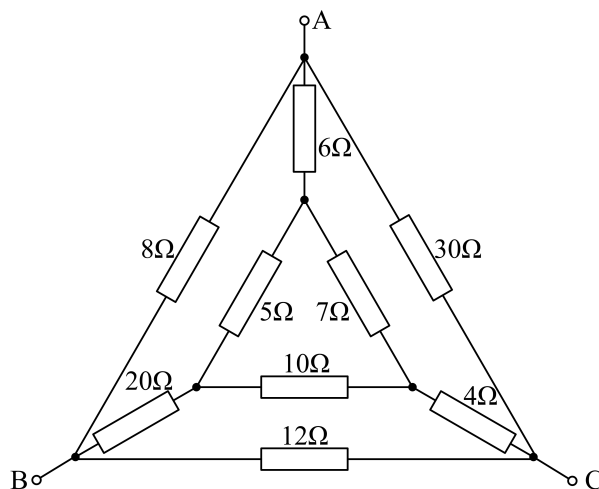1. (11 pont) Határozza meg az  $AB$ ,  $BC$ , és az  $AC$  kapcsok között mérhető  $R_{AB}$ ,  $R_{BC}$ , és  $R_{AC}$  ellenállások értékét!



### Megoldás:

A belső háromszög átalakítása csillaggá:  $R_{\Delta} = 5 + 7 + 10 = 22 \Omega$

$$R_{20} = \frac{5 \cdot 10}{22} = 2.27 \Omega, \quad R_{30} = \frac{7 \cdot 10}{22} = 3.18 \Omega, \quad R_{10} = \frac{5 \cdot 7}{22} = 1.59 \Omega \quad (4 \text{ pont})$$


A kapott csillagot visszaalakítva háromszöggé:  $R_Y = 3.166 \Omega$

$$R_{12} = 53.4 \Omega, \quad R_{23} = 50.53 \Omega, \quad R_{13} = 17.22 \Omega \quad (4 \text{ pont})$$

Ebből a keresett ellenállások:


$$\begin{aligned} R_{AB} &= 6.96 \times (10.94 + 9.7) = \underline{\underline{5.203 \Omega}} \\ R_{AC} &= 10.94 \times (6.96 + 9.7) = \underline{\underline{6.602 \Omega}} \\ R_{BC} &= 9.7 \times (6.96 + 10.94) = \underline{\underline{6.289 \Omega}} \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

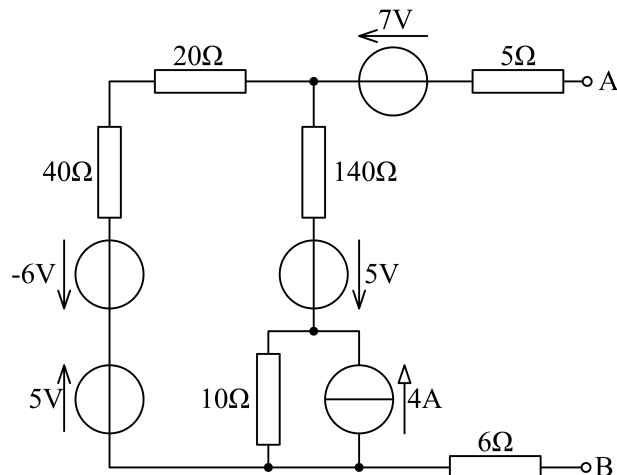2. (13 pont) Helyettesítse az ábrán látható  $AB$  kétpólust Norton-ekvivalenciájával!



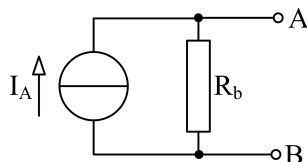**Megoldás:**


Áramgenerátorral kell helyettesíteni. Ehhez a kétpólus belső ellenállására és a rövidzárási áramára van szükség.



$$R_b = 5 + (40 + 20) \times (140 + 10) + 6 = \underline{\underline{53.86 \, \Omega}} \quad (5 \text{ pont})$$

$$\begin{aligned} I_A &= (-6 - 5) \cdot \frac{(140+10) \times (5+6)}{(140+10) \times (5+6) + 20+40} \cdot \frac{1}{5+6} \\ &\quad + 5 \cdot \frac{(20+40) \times (5+6)}{(20+40) \times (5+6) + 140+10} \cdot \frac{1}{5+6} \\ &\quad + 4 \cdot \frac{10}{10+140+(20+40) \times (5+6)} \cdot \frac{20+40}{20+40+5+6} \\ &\quad + 7 \cdot \frac{1}{5+6+(20+40) \times (140+10)} = -0.146 + 0.0265 + 0.212 + 0.13 = \\ &= \underline{\underline{222.5 \text{ mA}}} \quad (8 \text{ pont}) \end{aligned}$$

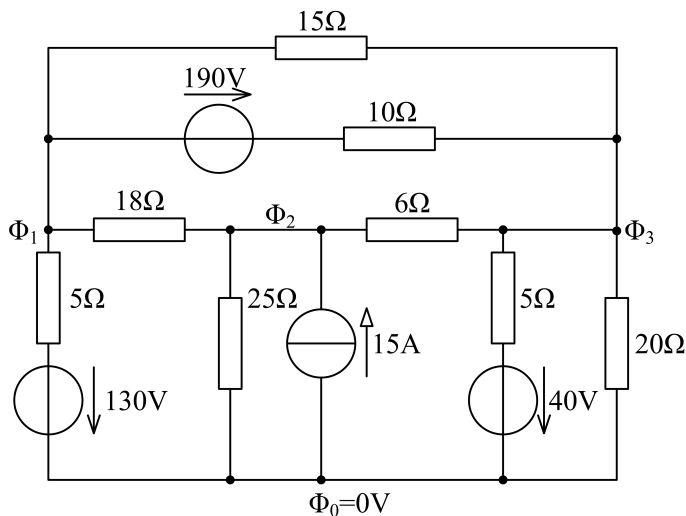3. (12 pont) A *csomóponti potenciálok módszere* alkalmazásával határozza meg az áramforrás teljesítményének előjeles értékét termelői referenciában!



**Megoldás:**

Három darab csomóponti törvény:

$$\begin{aligned}
 I : \quad & \frac{\Phi_1 - 130}{5} + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{18} + \frac{\Phi_1 - \Phi_3 - 190}{10} + \frac{\Phi_1 - \Phi_3}{20} = 0 \\
 II : \quad & \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{18} + \frac{\Phi_2}{25} - 15 + \frac{\Phi_2 - \Phi_3}{6} = 0 \\
 III : \quad & \frac{\Phi_3 - \Phi_1}{20} + \frac{\Phi_3 - \Phi_1 + 190}{10} + \frac{\Phi_3 - \Phi_2}{6} + \frac{\Phi_3 - 40}{5} + \frac{\Phi_3}{20} = 0
 \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$


Ebből a potenciálok értékei

$$\Phi_1 = 146.33 \text{ V}, \quad \Phi_2 = 125.6 \text{ V}, \quad \Phi_3 = 58.83 \text{ V}, \quad (4 \text{ pont})$$

Az áramforrás feszültsége  $U = \Phi_2 - \Phi_0 = 125.6 \text{ V}$ , a teljesítménye pedig

$$\underline{\underline{P = U \cdot 15 = 1884 \text{ W}}} \quad (4 \text{ pont})$$

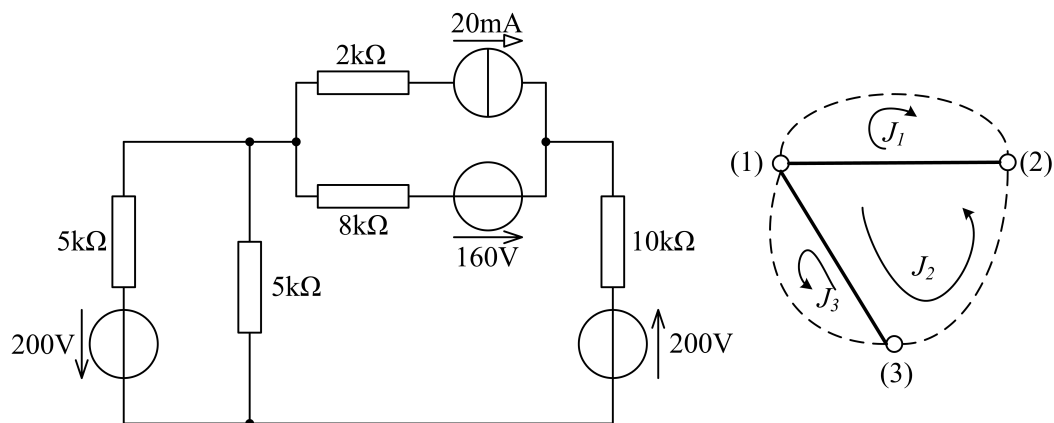4. (12 pont) A *hurokáramok módszere* alkalmazásával határozza meg az ágáramok előjeles értékét a gráfon jelölt referenciában!



### Megoldás:


Három darab hurokegyenlet plusz egy:

$$\begin{aligned}
 I : \quad & J_1(2 + 8) + J_2(8) + J_3(0) = 160 - U_{20mA} \\
 II : \quad & J_1(8) + J_2(8 + 5 + 10) + J_3(-5) = -200 + 160 \\
 III : \quad & J_1(0) + J_2(-5) + J_3(5 + 5) = -200 \\
 & J_1 = 0.02 \quad (4 \text{ pont})
 \end{aligned}$$

Ebből  $J_1 = 20 \text{ mA}$ ,  $J_2 = -14.63 \text{ mA}$ ,  $J_3 = -27.32 \text{ mA}$ ,  $U_{20 \text{ mA}} = 77.07 \text{ V}$ , és az ágáramok: (4 pont)

$$\begin{aligned}
 \underline{\underline{I_1}} &= J_1 = \underline{\underline{20 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_2}} &= J_2 = \underline{\underline{-14.63 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_3}} &= J_3 = \underline{\underline{-27.32 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_4}} &= J_2 - J_3 = \underline{\underline{12.69 \text{ mA}}} \\
 \underline{\underline{I_5}} &= -J_1 - J_2 = \underline{\underline{-5.37 \text{ mA}}} \quad (4 \text{ pont})
 \end{aligned}$$

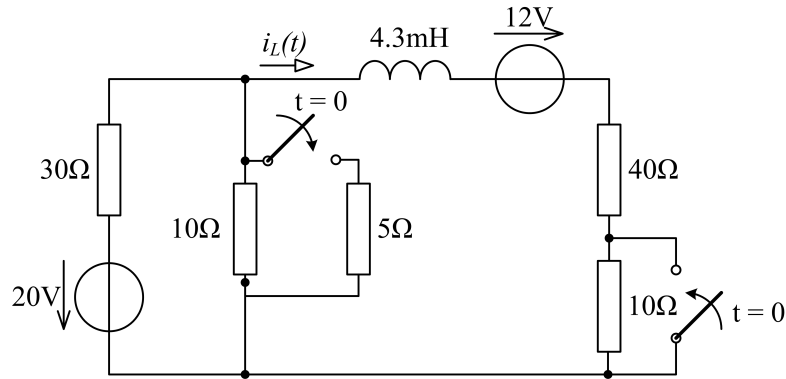5. (14 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a  $t = 0$  pillanatban zárjuk mindkét kapcsolót. Határozza meg a tekercs áramának időfüggvényét a  $(0, \infty)$  időintervallumon!



### Megoldás:

$R_b$ , illetve  $T$  meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 30 \times 10 \times 5 + 40 = 43 \, \Omega, \quad T = \frac{L}{R_b} = 100 \mu s \quad (3 \text{ pont})$$

A tekercs áramának kezdeti/kiindulási értéke, illetve a  $t \rightarrow \infty$ -ben felvett értéke:


$$\begin{aligned} i_L(\pm 0) &= 20 \cdot \frac{10 \times (40+10)}{30+10 \times (40+10)} \cdot \frac{1}{40+10} - 12 \cdot \frac{1}{30 \times 10 + 40 + 10} = -122 \, mA \\ i_L(\infty) &= 20 \cdot \frac{10 \times 5 \times 40}{30+10 \times 5 \times 40} \cdot \frac{1}{40} - 12 \cdot \frac{1}{30 \times 10 \times 5 + 40} = -236 \, mA \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért  $i_L(t)$  alakja  $i_L(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$ ,  $t \geq 0$ .

$$\begin{aligned} i_L(0) &= A + B = -122 \, mA \\ i_L(\infty) &= B = -236 \, mA \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= 114 \, mA \\ B &= -236 \, mA \end{aligned} \quad (3 \text{ pont})$$

$$\text{Tehát } i_L(t) = \underline{\underline{\left( 114 \cdot e^{-\frac{t}{100 \mu s}} - 236 \right) mA, \quad t \geq 0}} \quad (3 \text{ pont})$$

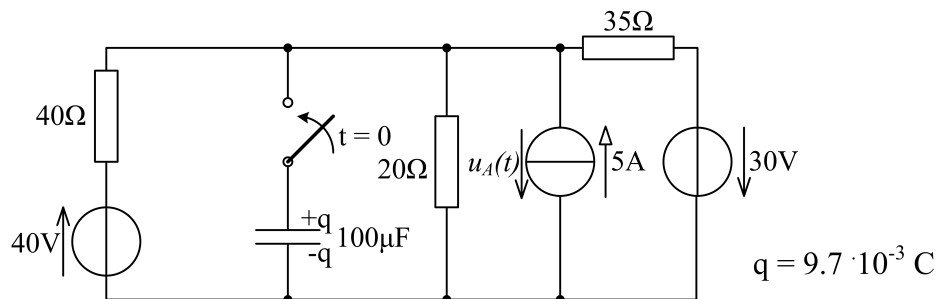6. (13 pont) Az ábrán látható hálózatban már beállt az állandósult állapot, amikor a  $t = 0$  pillanatban zárjuk a kapcsolót. Határozza meg az áramforrás feszültségének időfüggvényét a  $(0, \infty)$  időintervallumon!



### Megoldás:

A töltésből kiszámolható a kondenzátor feszültsége:

$$u_C(\pm 0) = \frac{q}{C} = 97 \text{ V}$$

$R_b$ , illetve  $T$  meghatározásához a kapcsolás utáni pillanatot vesszük figyelembe:

$$R_b = 40 \times 20 \times 35 = 9.65 \text{ } \Omega, \quad T = C \cdot R_b = 965 \mu\text{s} \quad (4 \text{ pont})$$

Az áramforrás feszültségének kezdeti/kiindulási értéke, illetve a  $t \rightarrow \infty$ -ben felvett értéke:


$$\begin{aligned} u_A(-0) &= -40 \cdot \frac{20 \times 35}{40 + 20 \times 35} + 30 \cdot \frac{20 \times 40}{35 + 20 \times 40} + 5 \cdot (35 \times 20 \times 40) = 46.89 \text{ V} \\ u_A(+0) &= u_C(\pm 0) = 97 \text{ V} \\ u_A(\infty) &= u_A(-0) = 46.89 \text{ V} \end{aligned} \quad (5 \text{ pont})$$

Mivel elsőrendű a hálózat, ezért  $u_A(t)$  alakja  $u_A(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{T}} + B$ ,  $t \geq 0$ .

$$\begin{aligned} u_A(+0) &= A + B = 97 \text{ V} \\ u_A(\infty) &= B = 46.89 \text{ V} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= 50.11 \text{ V} \\ B &= 46.89 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{Tehát } u_A(t) = \underline{\underline{\left( 50.11 \cdot e^{-\frac{t}{965 \mu\text{s}}} + 46.89 \right) \text{ V}, \quad t \geq 0}} \quad (4 \text{ pont})$$

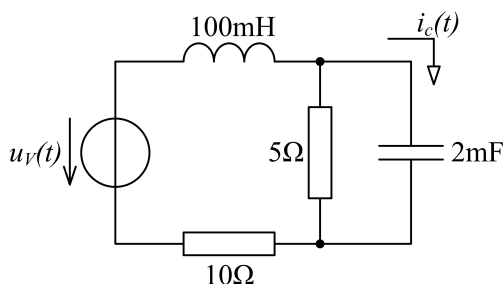7. (12 pont) *Komplex impedanciákkal* számolva határozza meg a bejelölt  $i_c(t)$  áram valós pillanatértékét!



$$u_V(t) = 60\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ V}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

**Megoldás:**

A forrásfeszültség komplex effektív értéke, illetve az eredő impedancia

$$\bar{U}_V = 60e^{j90^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{Z} = j10 + (5 \times (-j5)) + 10 = 12.5 + j7.5 = \sqrt{12.5^2 + 7.5^2} \cdot e^{j \arctg(\frac{7.5}{12.5})^\circ} = 14.58e^{j30.96^\circ} \Omega$$

(4 pont)

Ebből a forrás árama, illetve a kondenzátor árama

$$\bar{I} = \frac{\bar{U}_V}{\bar{Z}} = \frac{60e^{j90^\circ}}{14.58e^{j30.96^\circ}} = 4.12e^{j59.1^\circ} \text{ A}$$


$$\bar{I}_c = \bar{I} \cdot \frac{\bar{Z}_{5\Omega}}{\bar{Z}_{5\Omega} + \bar{Z}_C} = 4.12e^{j59.1^\circ} \cdot \frac{5}{5-j5} = 2.91e^{j104.1^\circ} \text{ A}$$

(5 pont)

Ez azt jelenti, hogy  $i_c(t) = 2.91\sqrt{2}\sin(\omega t + 104.1^\circ) \text{ A}$ .

(3 pont)

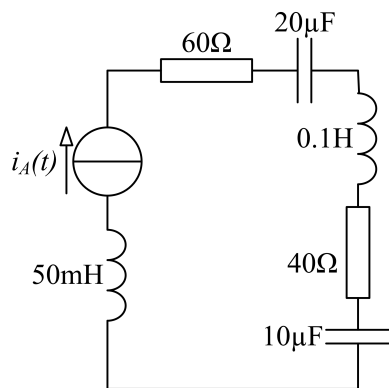8. (13 pont) Határozza meg az áramforrás komplex látszólagos, valamint hatásos és meddő teljesítményét termelői referenciában!



$$i_A(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4}) \text{ A}$$

$$\omega = 10^3 \text{ rad/s}$$

**Megoldás:**

A forrásáram komplex effektív értéke

$$\bar{I}_A = 100e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ A}$$

Az áramforrás terhelésének eredő impedanciája

$$\bar{Z} = 60 - j50 + j100 + 40 - j100 + j50 = 100 \Omega \quad (3 \text{ pont})$$

A forrás feszültségének komplex effektív értéke

$$\bar{U}_A = \bar{I}_A \cdot \bar{Z} = 100e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot 100 = 10e^{j\frac{\pi}{4}} \text{ kV} \quad (3 \text{ pont})$$

Ebből a forrás komplex látszólagos teljesítménye

$$\underline{\underline{\bar{S}_A}} = \bar{U}_A \cdot \bar{I}_A^* = 10000e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot 100e^{-j\frac{\pi}{4}} = \underline{\underline{10^6 e^{j0} \text{ VA}}} \quad (4 \text{ pont})$$

A hatásos és meddő teljesítmény pedig:

$$\underline{\underline{P_A}} = \text{Re}(\bar{S}_A) = 1 \text{ MW}, \quad \underline{\underline{Q_A}} = \text{Im}(\bar{S}_A) = 0 \text{ VAr} \quad (3 \text{ pont})$$