

Név:


Neptun kód:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ
18	12	16	16	20	18	100

Elektromosság

Zárthelyi dolgozat, 2009. december 1.
munkaidő: 110 perc

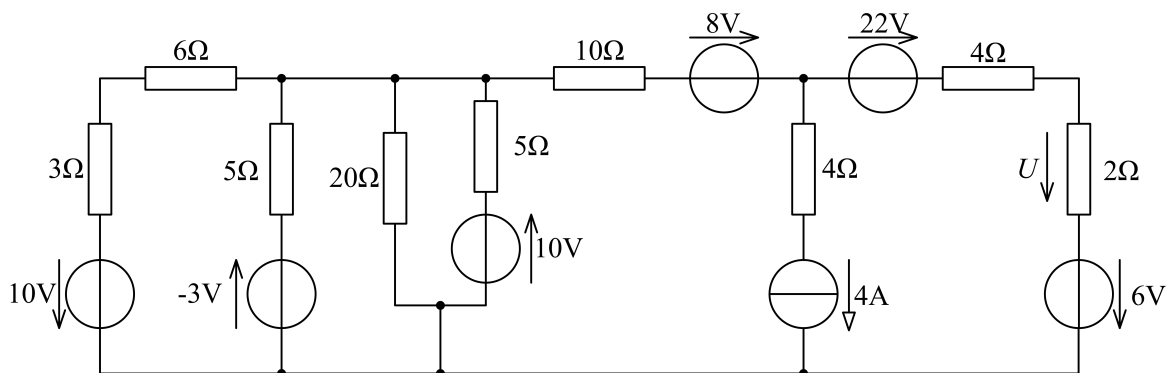
1. (18 pont) Határozza meg a $2\ \Omega$ -os ellenállás U feszültségét az adott referenciában a szuperpozíció tétele segítségével!



Megoldás:

$$\begin{aligned}
 \underline{U} &= 10\text{V} \frac{5 \times 20 \times 5 \times (10+4+2)}{5 \times 20 \times 5 \times (10+4+2) + 3+6} \cdot \frac{2}{10+4+2} + 3\text{V} \frac{(6+3) \times 20 \times 5 \times (10+4+2)}{(6+3) \times 20 \times 5 \times (10+4+2) + 5} \cdot \frac{2}{10+4+2} - \\
 &\quad - 10\text{V} \frac{(6+3) \times 20 \times 5 \times (10+4+2)}{(6+3) \times 20 \times 5 \times (10+4+2) + 5} \cdot \frac{2}{10+4+2} - 8\text{V} \frac{2}{2+4+10+5 \times 20 \times 5 \times (6+3)} - \\
 &\quad - 4\text{A} \frac{(6+3) \times 5 \times 20 \times 5 + 10}{(6+3) \times 5 \times 20 \times 5 + 10+4+2} \cdot 2 - 22\text{V} \frac{2}{2+4+10+5 \times 20 \times 5 \times (6+3)} - \\
 &\quad - 6\text{V} \frac{2}{2+4+10+5 \times 20 \times 5 \times (6+3)} = \quad (10 \text{ pont}) \\
 &= 10 \cdot 0.02227 + 3 \cdot 0.0401 - 10 \cdot 0.0401 - 8 \cdot 0.1125 - 4 \cdot 1.3252 - 22 \cdot 0.1125 - 6 \cdot 0.1125 = \underline{\underline{-9.408 \text{ V}}} \\
 &\quad (8 \text{ pont})
 \end{aligned}$$

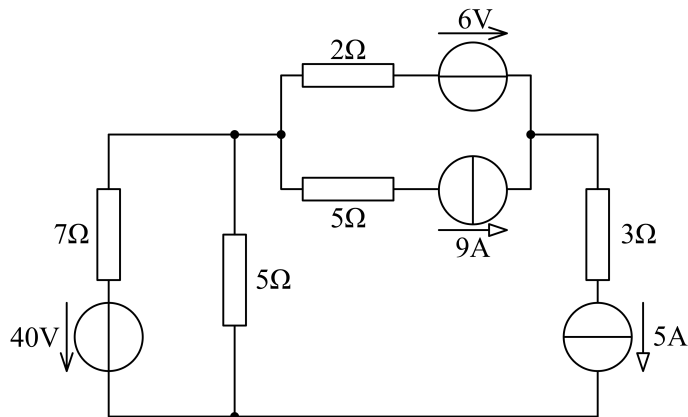2. (12 pont) A *csomóponti potenciálok módszere* alkalmazásával határozza meg a $7\ \Omega$ -os és a $2\ \Omega$ -os ellenállások teljesítményének előjeles értékét fogyasztói referenciában!



Megoldás:

Két darab csomóponti egyenlet:



$$\begin{aligned} I : \quad & \frac{\Phi_1 - 40}{7} + \frac{\Phi_1 - \Phi_2 - 6}{2} + 9 + \frac{\Phi_1}{5} = 0 \\ II : \quad & 5 - 9 + \frac{\Phi_2 - \Phi_1 + 6}{2} = 0 \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

Ebből $\Phi_1 = 2.083\text{ V}$, és $\Phi_2 = 4.083\text{ V}$. (4 pont)

A keresett teljesítmények pedig:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{P_{7\Omega}}} &= \frac{(\Phi_1 - 40)^2}{7} = \underline{\underline{205.38\text{ W}}} \\ \underline{\underline{P_{2\Omega}}} &= \frac{(\Phi_1 - \Phi_2 - 6)^2}{2} = \underline{\underline{32\text{ W}}} \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

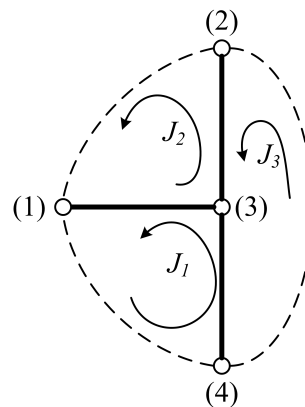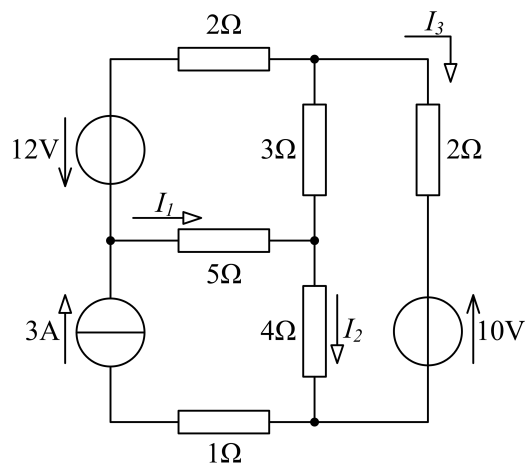3. (16 pont) A *hurokáramok módszere* alkalmazásával határozza meg a bejelölt I_1 , I_2 és I_3 ágáramok előjeles értékét!



Megoldás:

Három darab hurokegyenlet plusz egy:


$$\begin{aligned} I : \quad J_1(1 + 4 + 5) + J_2(-5) + J_3(-4) &= U_{3A} \\ II : \quad J_1(-5) + J_2(5 + 3 + 2) + J_3(-3) &= -12 \\ III : \quad J_1(-4) + J_2(-3) + J_3(4 + 3 + 2) &= -10 \\ J_1 &= -3 \text{ A} \end{aligned} \quad (7 \text{ pont})$$

$$\text{Ebből } J_1 = -3 \text{ A}, \quad J_2 = -3.81 \text{ A}, \quad J_3 = -3.716 \text{ A}, \quad U_{3A} = 3.938 \text{ V}. \quad (5 \text{ pont})$$

A keresett ágáramok:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{I_1}} &= J_2 - J_1 = \underline{\underline{-0.81 \text{ A}}} \\ \underline{\underline{I_2}} &= J_3 - J_1 = \underline{\underline{-0.716 \text{ A}}} \\ \underline{\underline{I_3}} &= -J_3 = \underline{\underline{3.716 \text{ A}}} \end{aligned} \quad (4 \text{ pont})$$

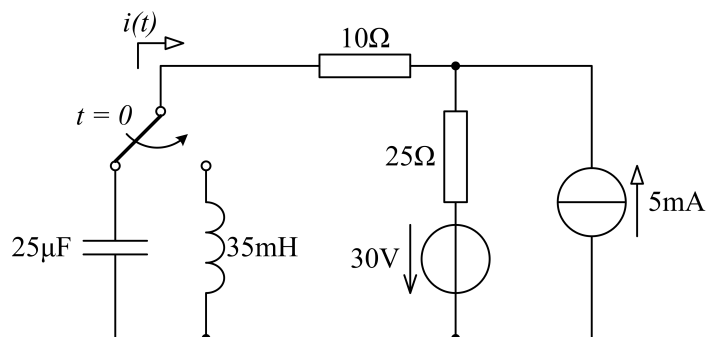4. (16 pont) Hálózatunkban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ időpillanatban átkapcsoljuk a kapcsolót. Határozza meg az $i(t)$ áram időfüggvényét a $[0, \infty)$ időintervallumon!



Megoldás:

Egytárolás a hálózat (!), tehát a megoldás $i(t) = A + Be^{-\frac{t}{T}}$ alakú.


$$R_b = 10 + 25 = 35 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad T = \frac{L}{R_b} = 10^{-3} \, \text{s} \quad (4 \text{ pont})$$

Az $i(t)$ áram megegyezik a tekercs áramával, ha $t \geq 0$, tehát


$$\left. \begin{aligned} i(0-) &= i(0+) = 0 \, \text{A} & &= A + B \\ i(\infty) &= \frac{-30}{25+10} - 5 \cdot 10^{-3} \frac{25}{25+10} = -860.7 \, \text{mA} & &= A \end{aligned} \right\} \Rightarrow \quad \begin{aligned} A &= -860.7 \\ B &= 860.7 \end{aligned} \quad (8 \text{ pont})$$

Visszahelyettesítve:
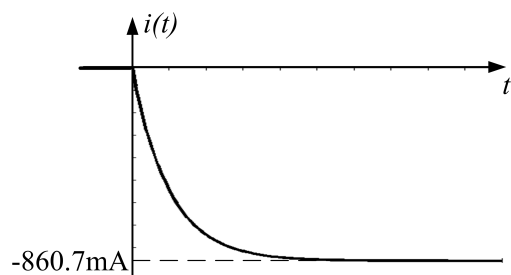
$$\underline{\underline{i(t) = -860.7 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{1\text{ms}}}\right) \text{ mA}, \quad t \geq 0}} \quad (4 \text{ pont})$$



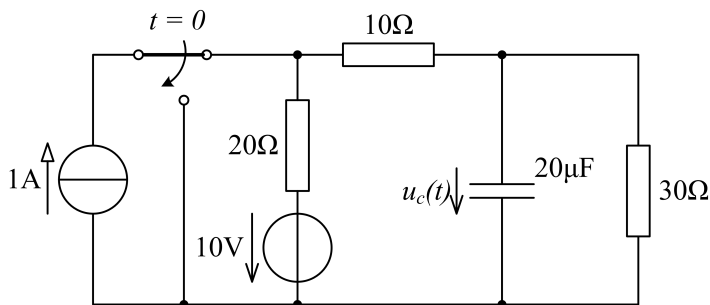5. (20 pont) Hálózatunkban már beállt az állandósult állapot, amikor a $t = 0$ időpillanatban átkapcsoljuk a kapcsolót. Határozza meg a $30\ \Omega$ -os ellenálláson a $[0\text{s}, 0.3\text{ms}]$ időintervallumon hővé alakuló energiát!



Megoldás:

Az ellenállás párhuzamosan kapcsolódik a kondenzátorhoz, tehát a feszültségük megegyezik. Alakja $u_c(t) = A + Be^{-\frac{t}{T}}$.

$$R_b = 30 \times (10 + 20) = 15\ \Omega \quad \Rightarrow \quad T = C \cdot R_b = 0.3\ \text{ms} \quad (3\ \text{pont})$$

A kezdeti- és kiindulási értékek, illetve a $t \rightarrow \infty$ -ben felvett érték:

$$\begin{aligned} u_c(0-) &= u_c(0+) = 1 \frac{20}{20+10+30} \cdot 30 + 10 \frac{30}{10+20+30} = 15\ \text{V} = A + B \\ u_c(\infty) &= 10 \frac{30}{10+20+30} = 5\ \text{V} = A \end{aligned} \quad (6\ \text{pont})$$

Az ellenállás feszültsége

$$u_c(t) = 5 + 10e^{-\frac{t}{0.3\text{ms}}}\ \text{V}, \quad t \geq 0 \quad (2\ \text{pont})$$


Az ellenállás pillanatnyi teljesítménye

$$p_{30\Omega}(t) = \frac{1}{30} \left(5 + 10e^{-\frac{t}{0.3\text{ms}}} \right)^2 = \frac{25}{30} \left(1 + 4e^{-\frac{t}{0.3\text{ms}}} + 4e^{-\frac{2t}{0.3\text{ms}}} \right)\ \text{W}, \quad t \geq 0 \quad (4\ \text{pont})$$

A keresett energia pedig:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{W}} &= \frac{25}{30} \int_0^{0.3\text{ms}} \left(1 + 4e^{-\frac{t}{0.3\text{ms}}} + 4e^{-\frac{2t}{0.3\text{ms}}} \right) dt = \\ &= \frac{25}{30} \left(0.3 - 1.2 \left(\frac{1}{e} - 1 \right) - 0.6 \left(\frac{1}{e^2} - 1 \right) \right) \cdot 10^{-3}\ \text{J} \approx \underline{\underline{1.314\ \text{mJ}}} \end{aligned} \quad (5\ \text{pont})$$

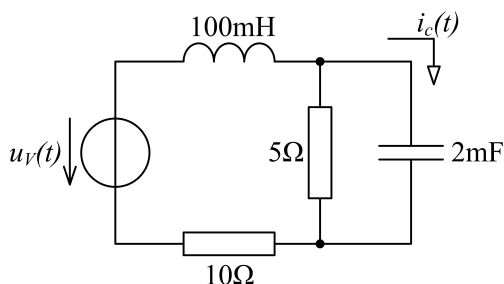6. (18 pont) *Komplex impedanciákkal* számolva határozza meg a bejelölt $i_c(t)$ áram valós pillanatértékét!



$$u_V(t) = 60\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

Megoldás:

A forrásfeszültség komplex effektív értéke, illetve az eredő impedancia

$$\bar{U}_V = 60e^{j45^\circ} \text{ V}$$

$$\bar{Z} = j10 + (5 \times (-j5)) + 10 = 12.5 + j7.5 = \sqrt{12.5^2 + 7.5^2} \cdot e^{j \arctg(\frac{7.5}{12.5})^\circ} = 14.58e^{j30.96^\circ} \Omega$$

(7 pont)

Ebből a forrás árama, illetve a kondenzátor árama

$$\bar{I} = \frac{\bar{U}_V}{\bar{Z}} = \frac{60e^{j45^\circ}}{14.58e^{j30.96^\circ}} = 4.12e^{j14.1^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{I}_c = \bar{I} \cdot \frac{\bar{Z}_{5\Omega}}{\bar{Z}_{5\Omega} + \bar{Z}_C} = 4.12e^{j14.1^\circ} \cdot \frac{5}{5-j5} = 2.91e^{j59^\circ} \text{ A}$$

(8 pont)

Ez azt jelenti, hogy $i_c(t) = 2.91\sqrt{2}\sin(\omega t + 59^\circ) \text{ A}$. (3 pont)